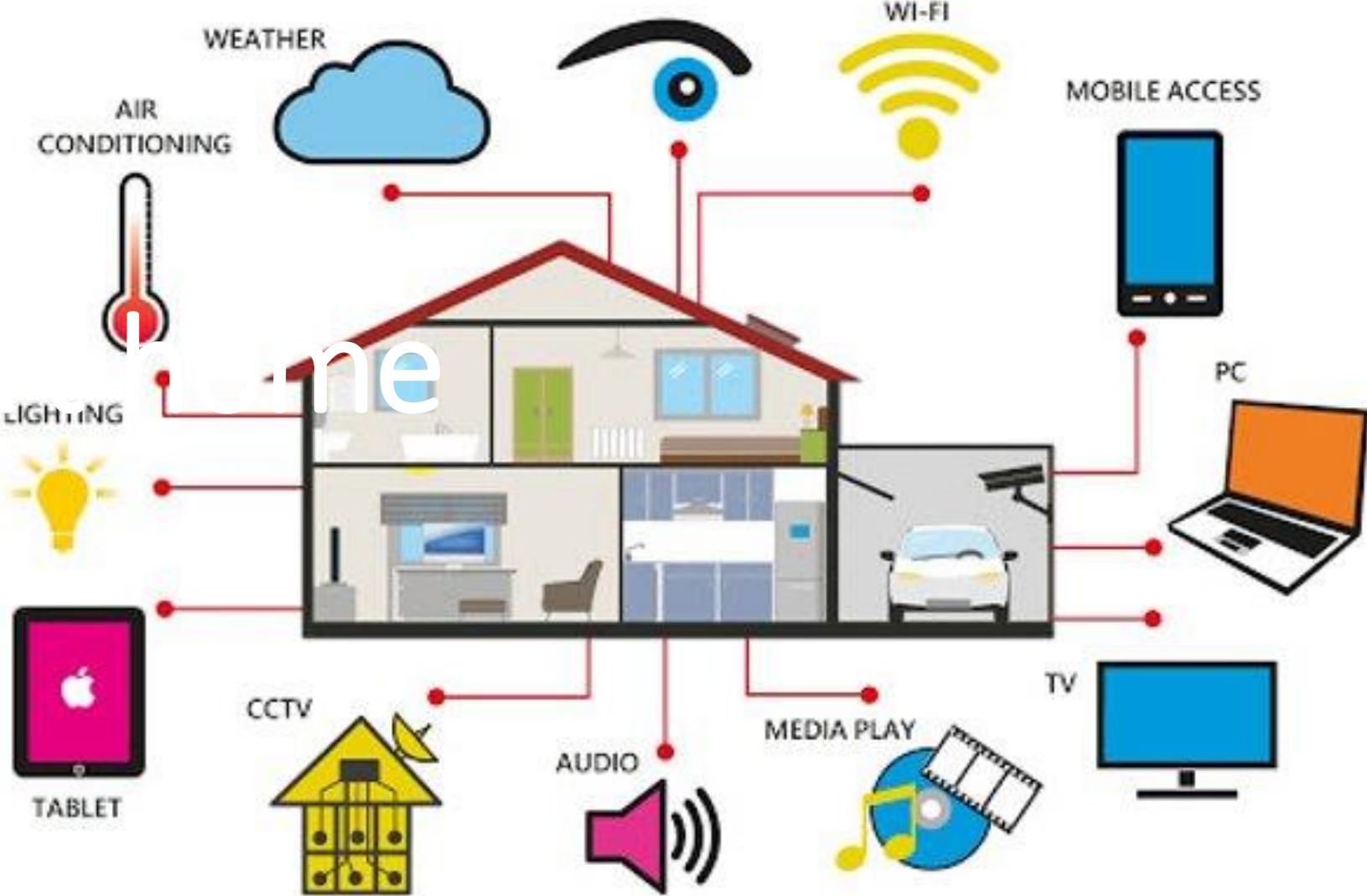




Internetul Lucrurilor


Actuatori
Convertor putere

SMART HOME SYSTEM





Tipuri de interacțiuni

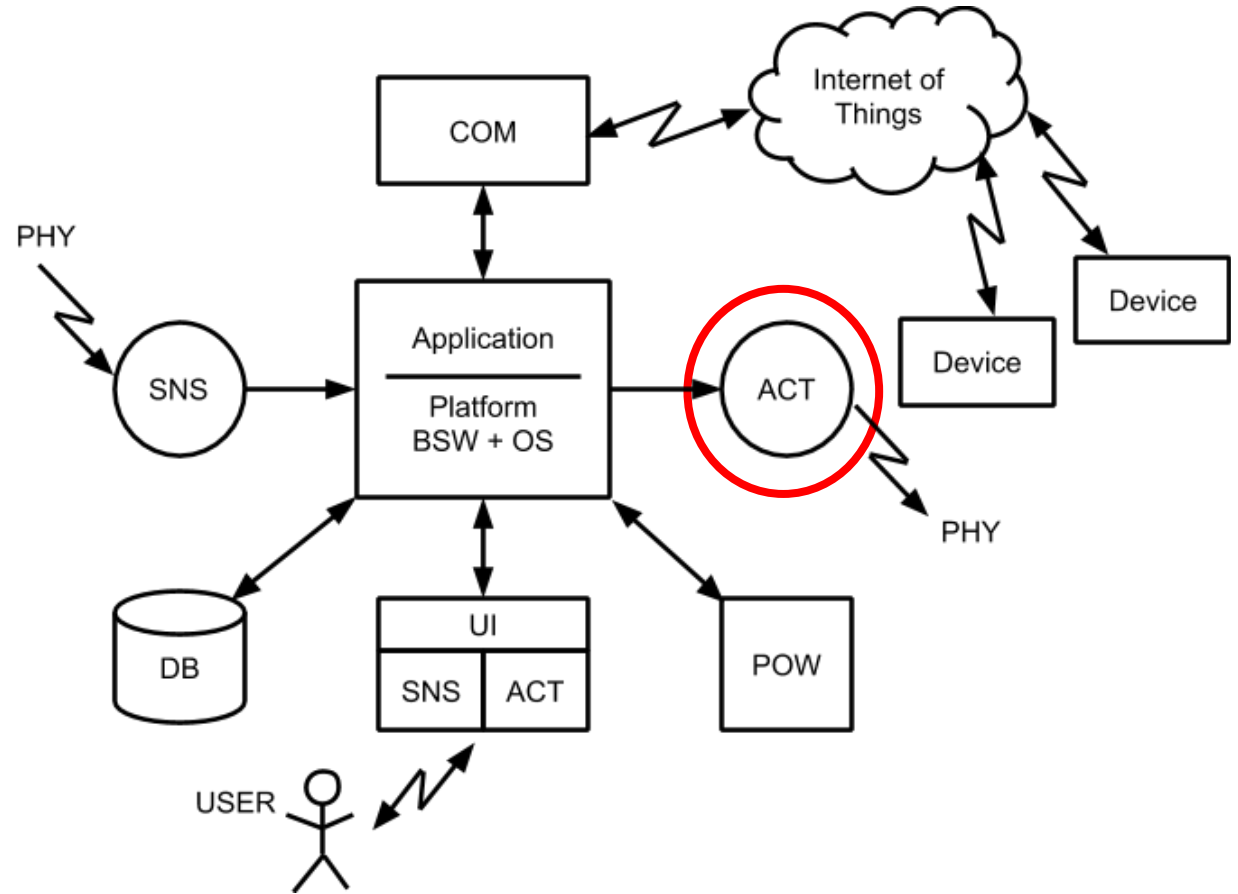- Interacțiuni cu Utilizatorul
- **Interacțiuni cu Mediul**
- Interacțiuni cu Dispozitive (IoT)



Actuator

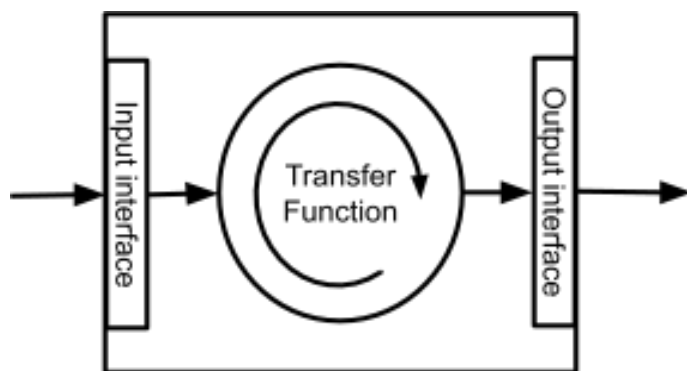
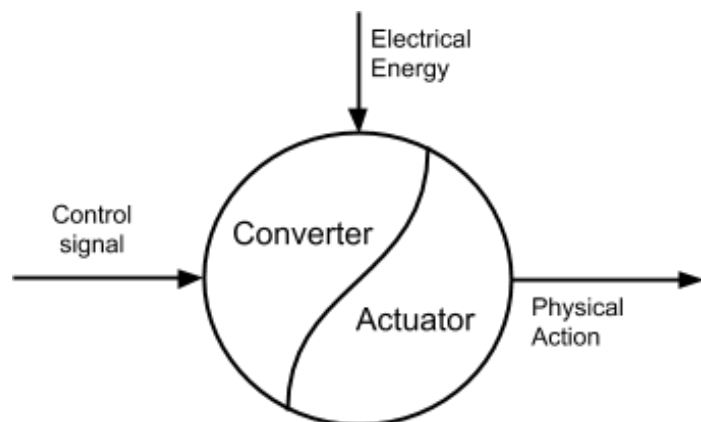
Transformă semnal intern al sistemului într-o acțiune asupra mediului fizic





- Convertor – semnal electric de control in energie electrica aplicată actuatorului
- Actuator – energie electrica într-o acțiune





Convertoare de putere

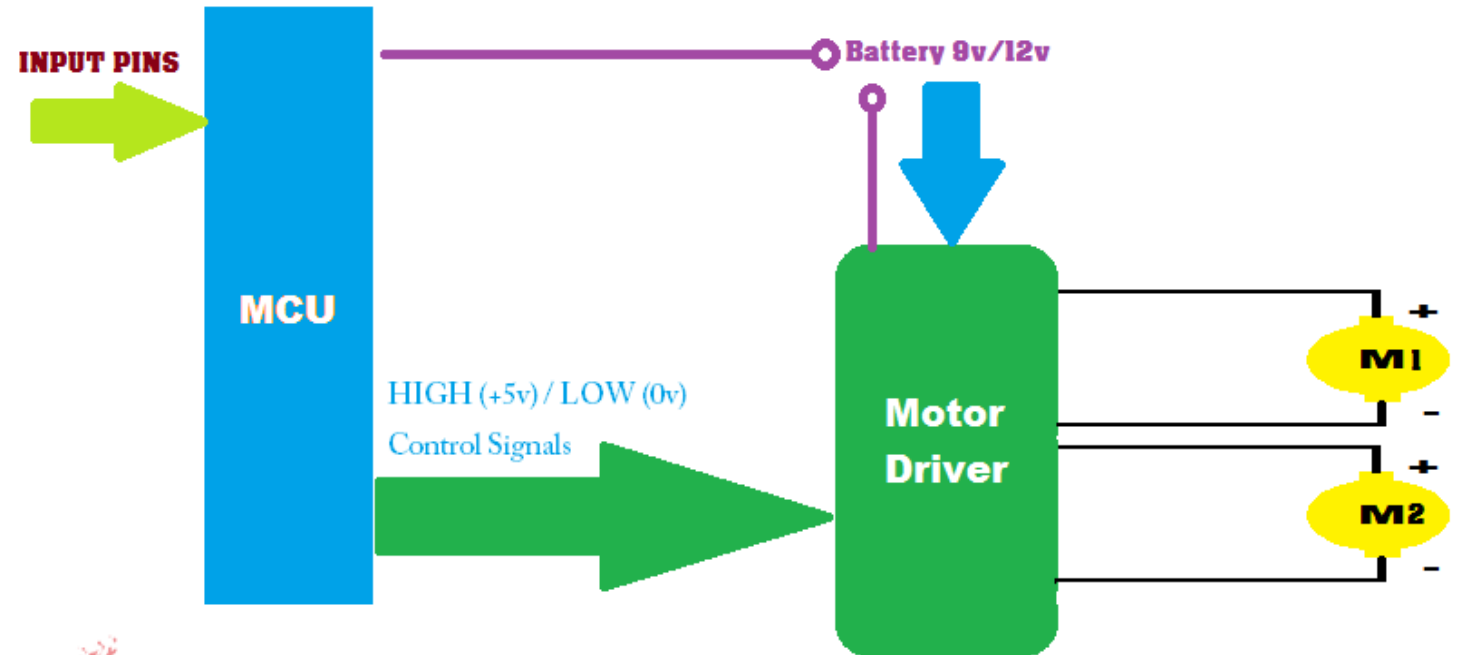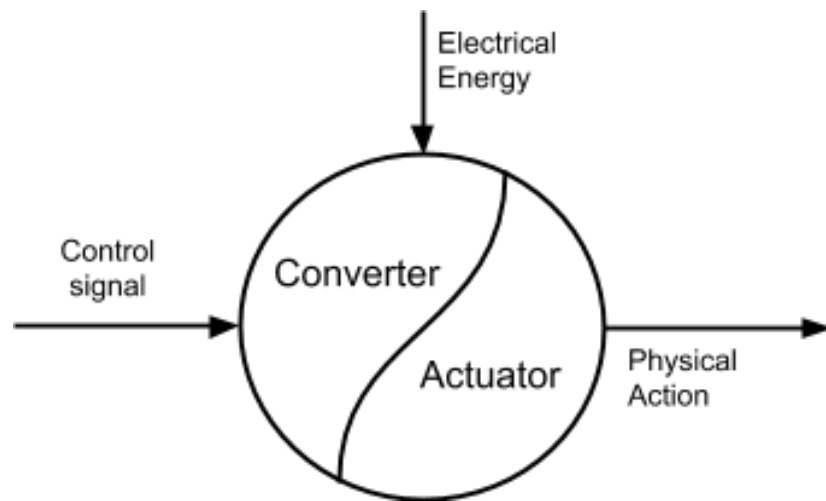









Convertor de putere - Releu

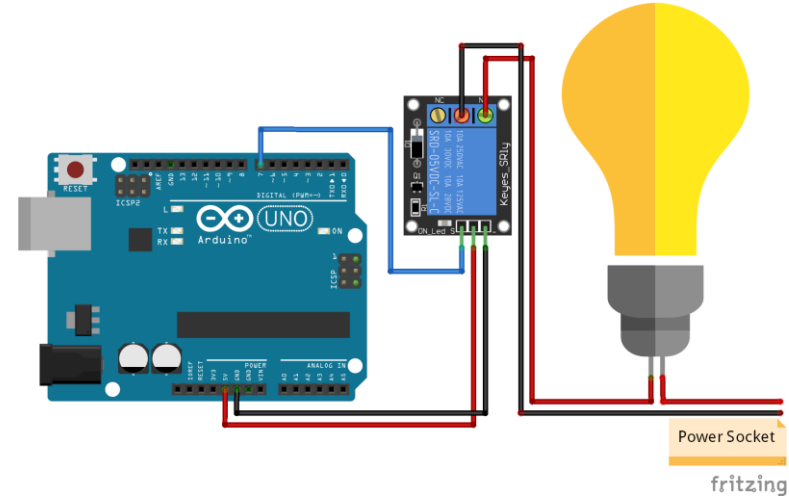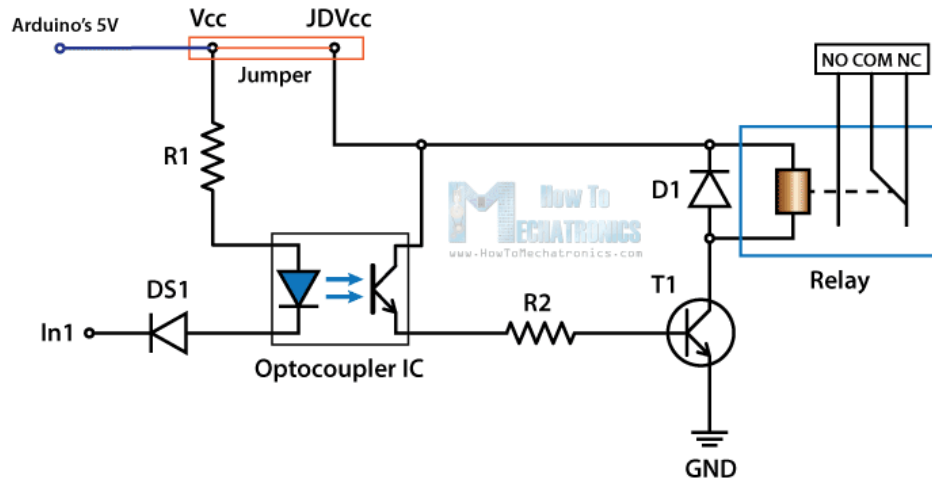






1. electromagnetic relay.

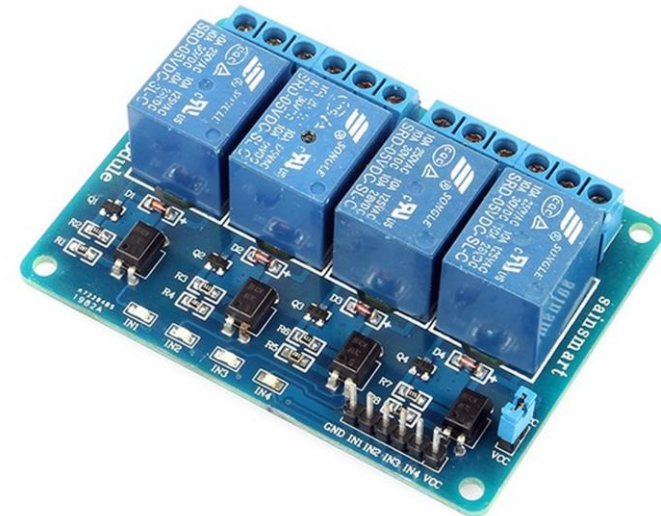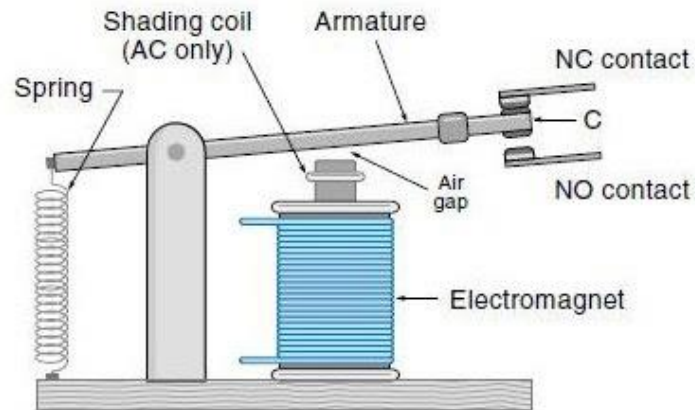







Tranzistor - Analogii

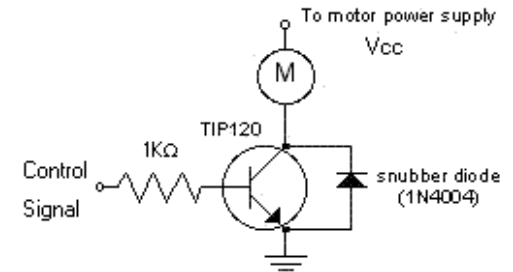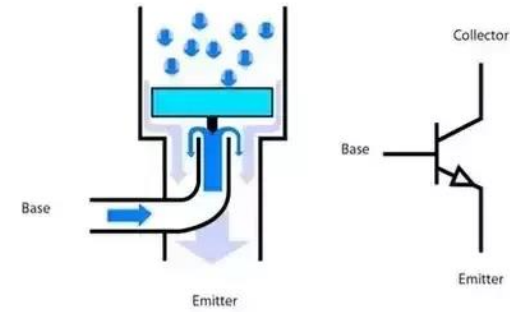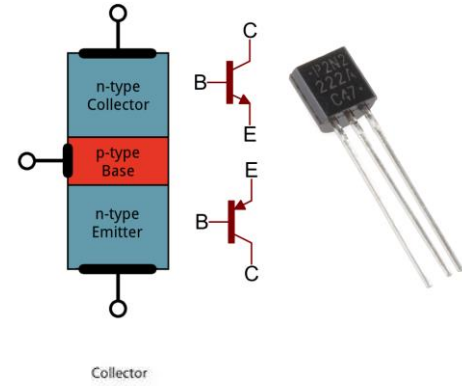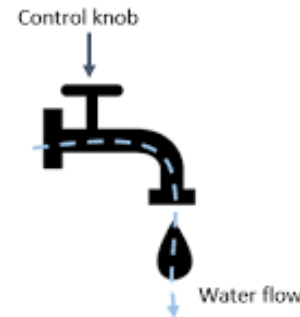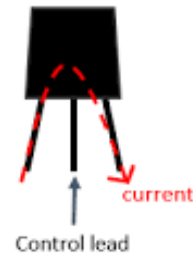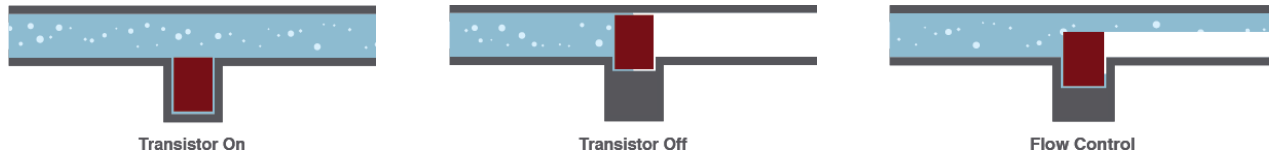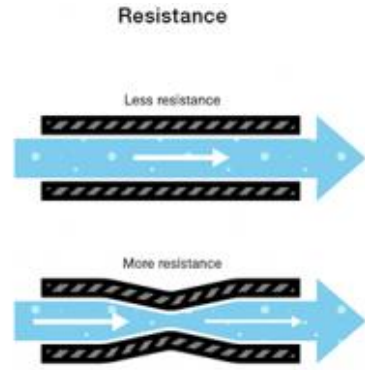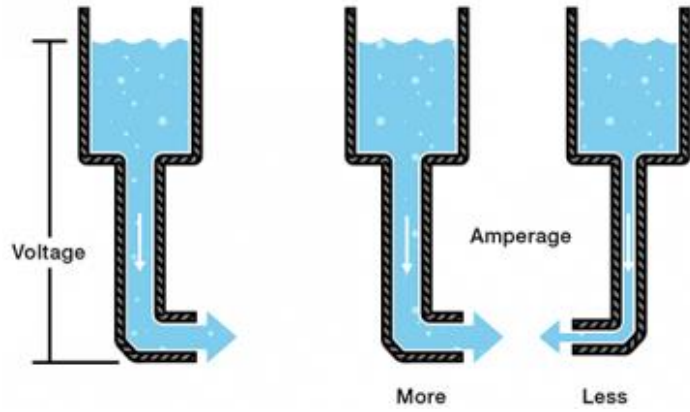

Convertor putere - control analogic

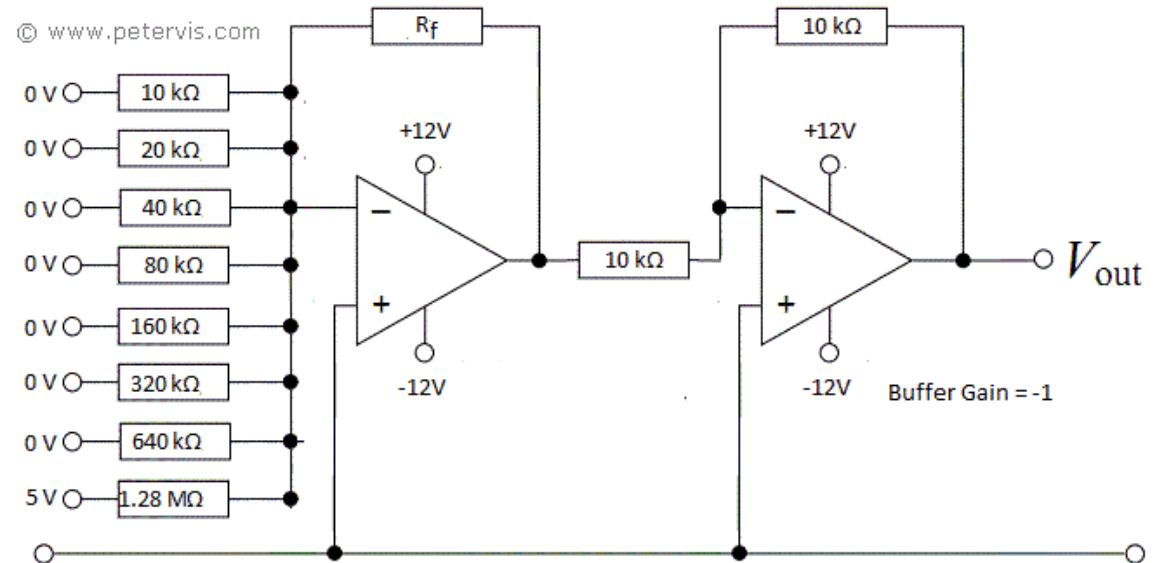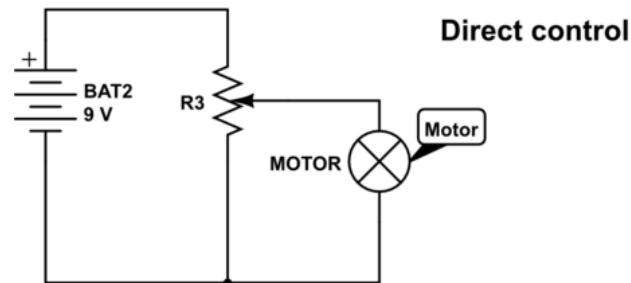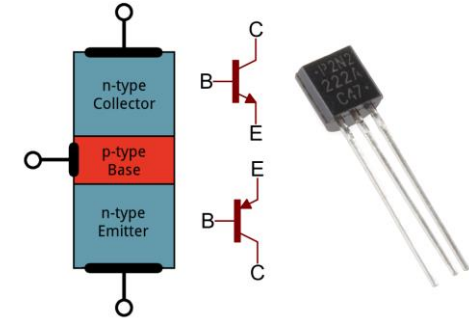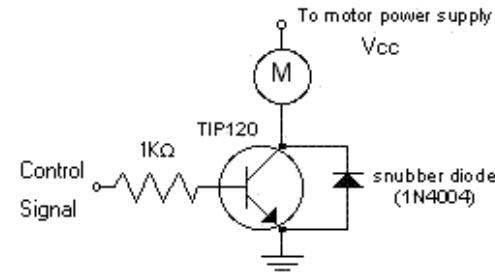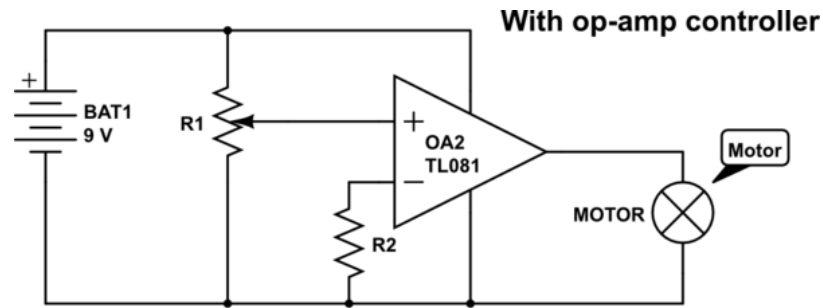

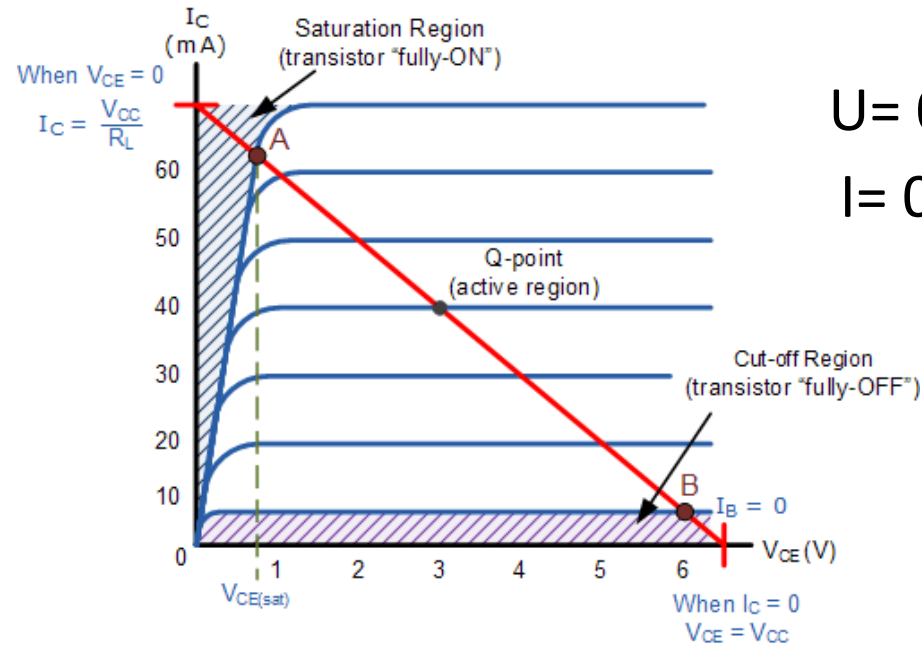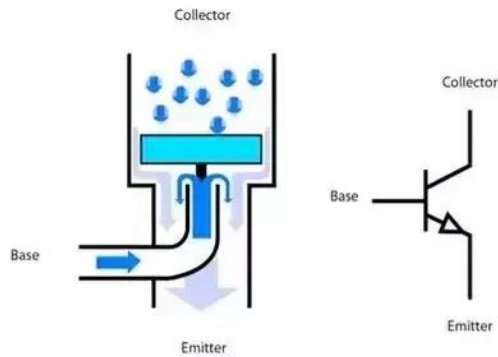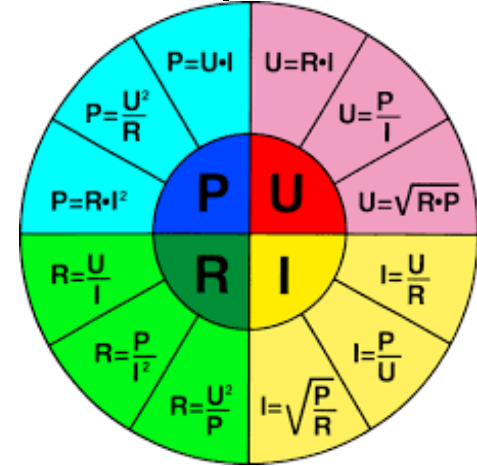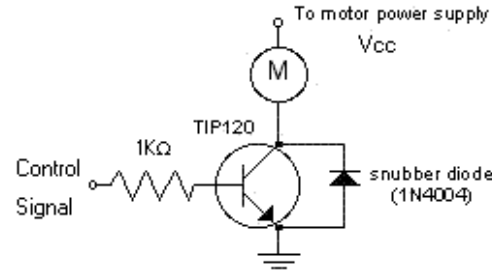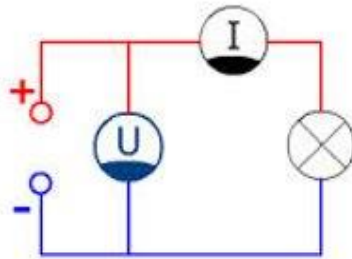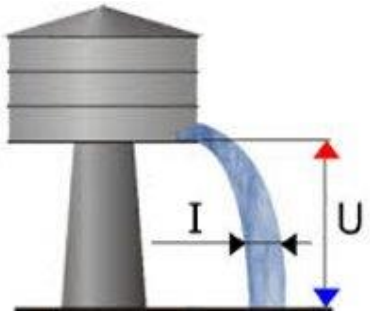Tranzistor – putere de disipare (căldura)



$U = 0 \rightarrow P = 0$

$I = 0 \rightarrow P = 0$






Convertor putere – in comutatie





$$U = 0 \rightarrow P = 0$$



$$I = 0 \rightarrow P = 0$$

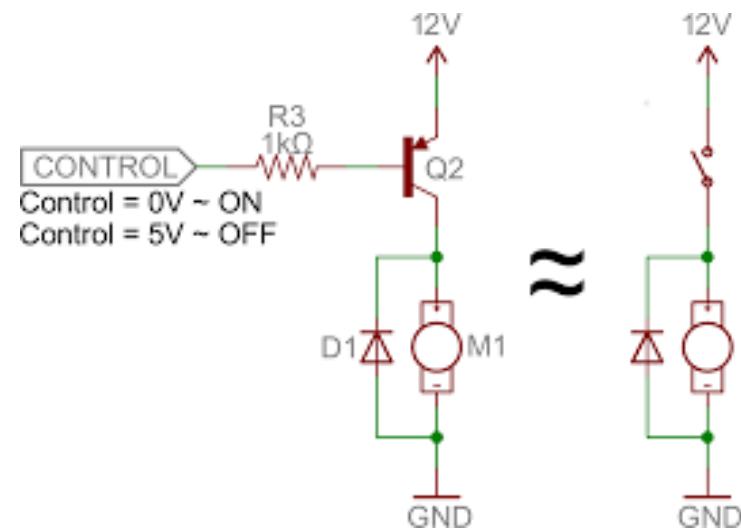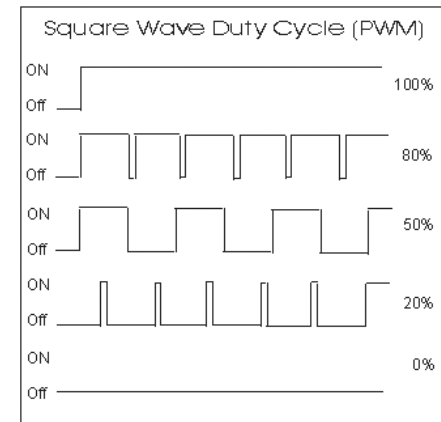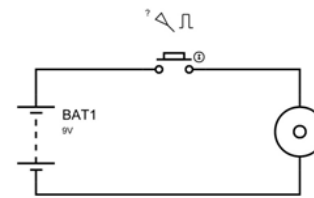





Convertor putere - Puntea H

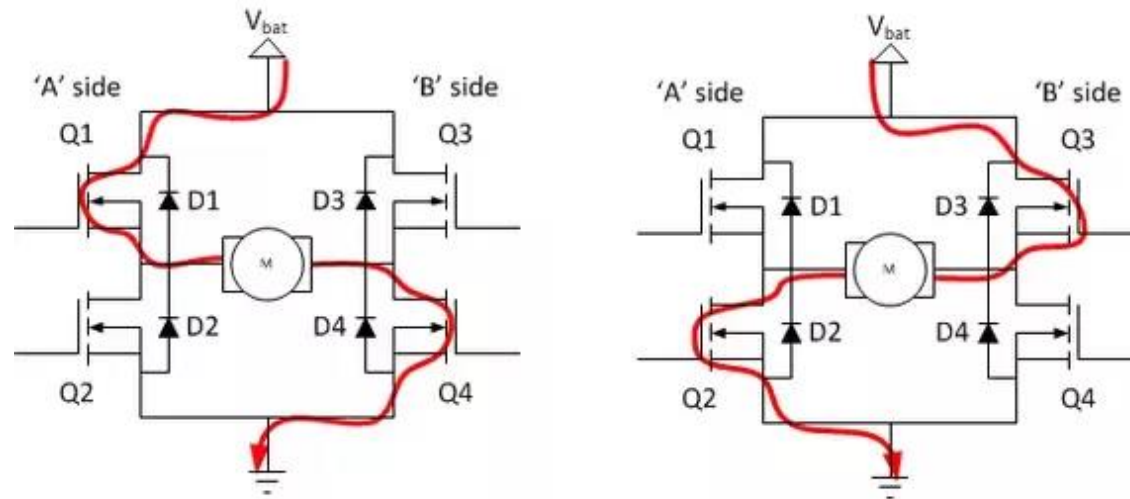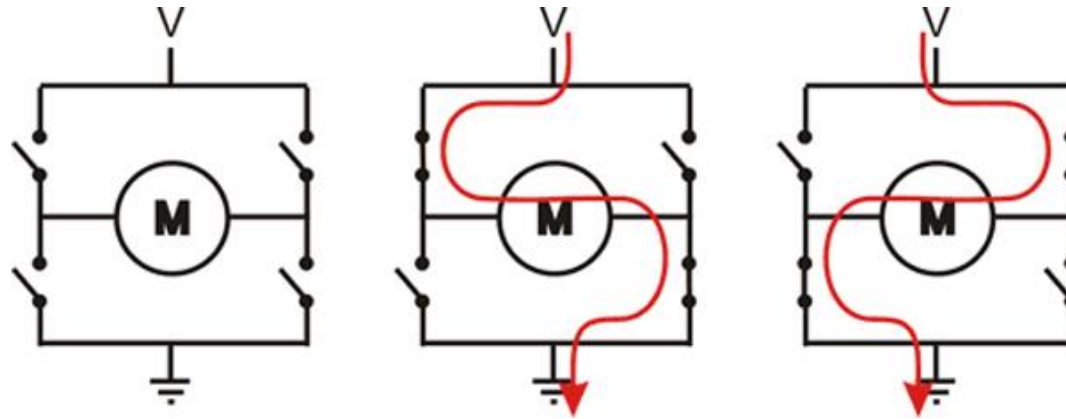





Convertor putere - Puntea H

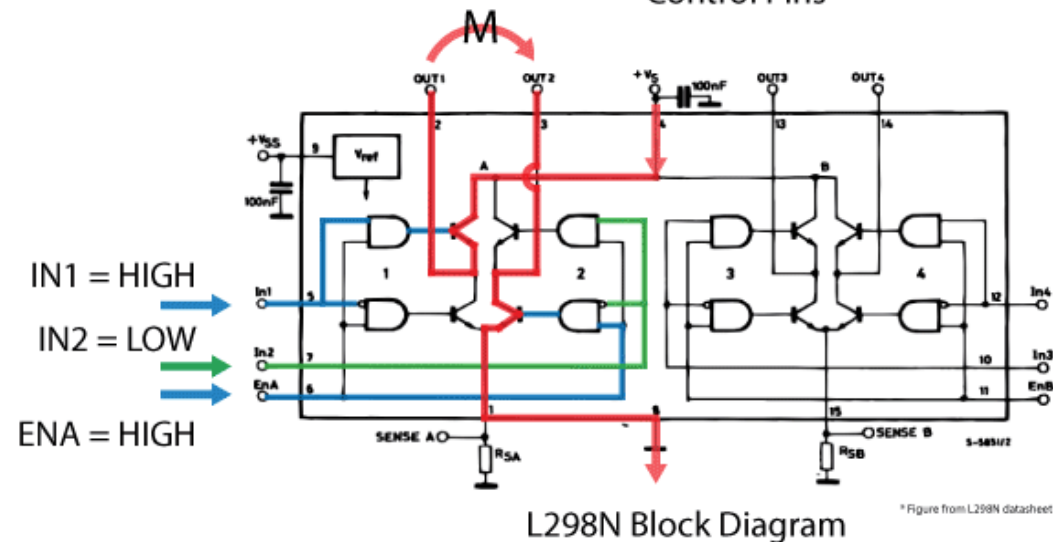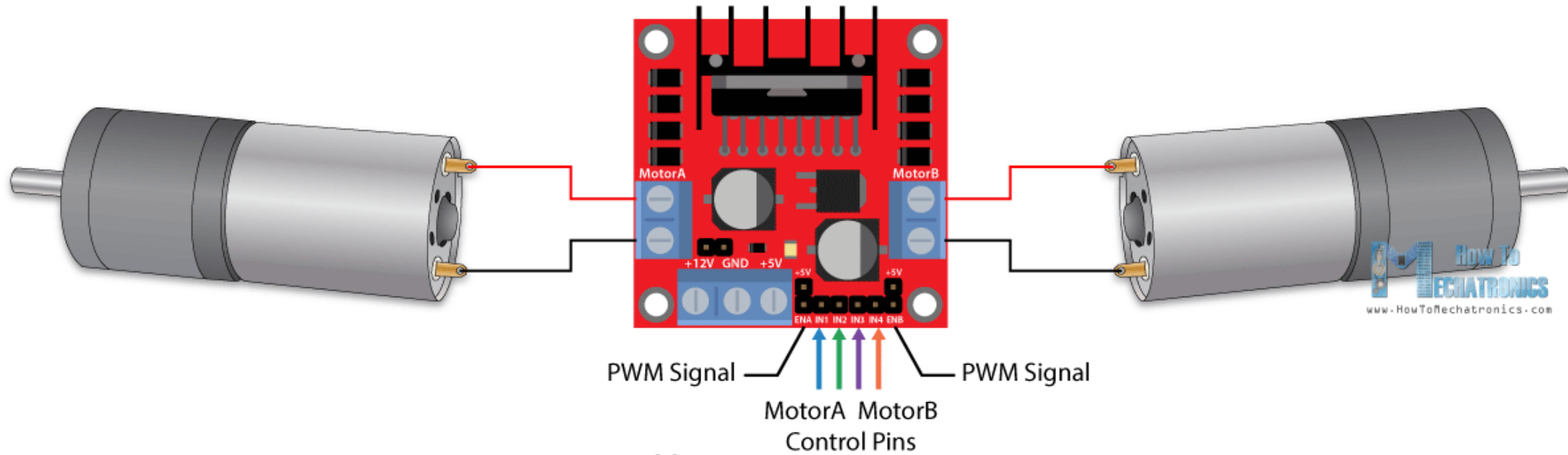

Convertor putere - Puntea H BLDC

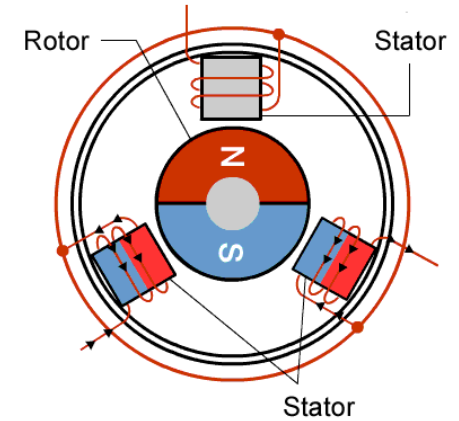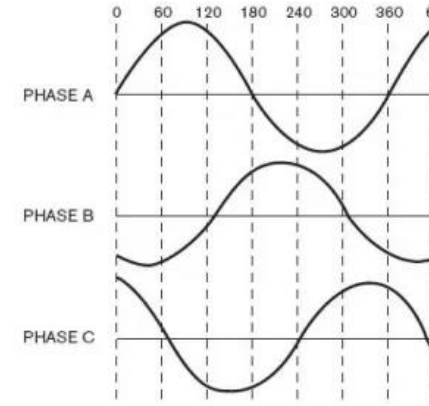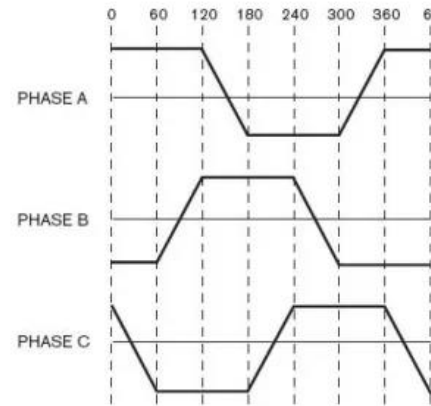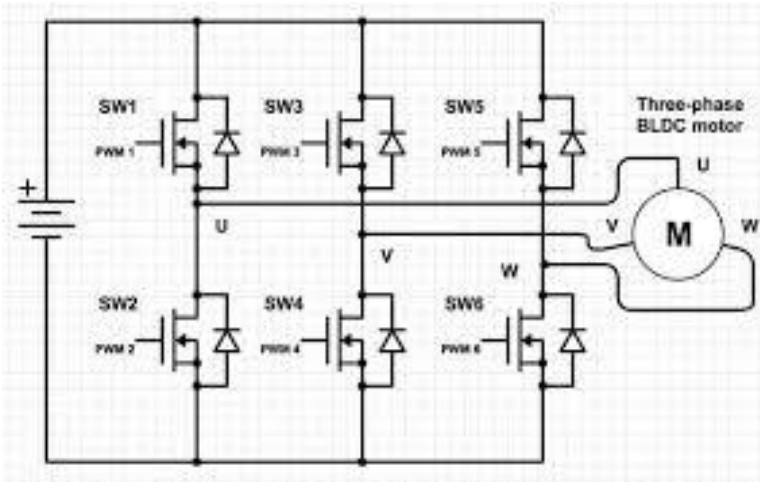

Sinusoidal BLDC Control

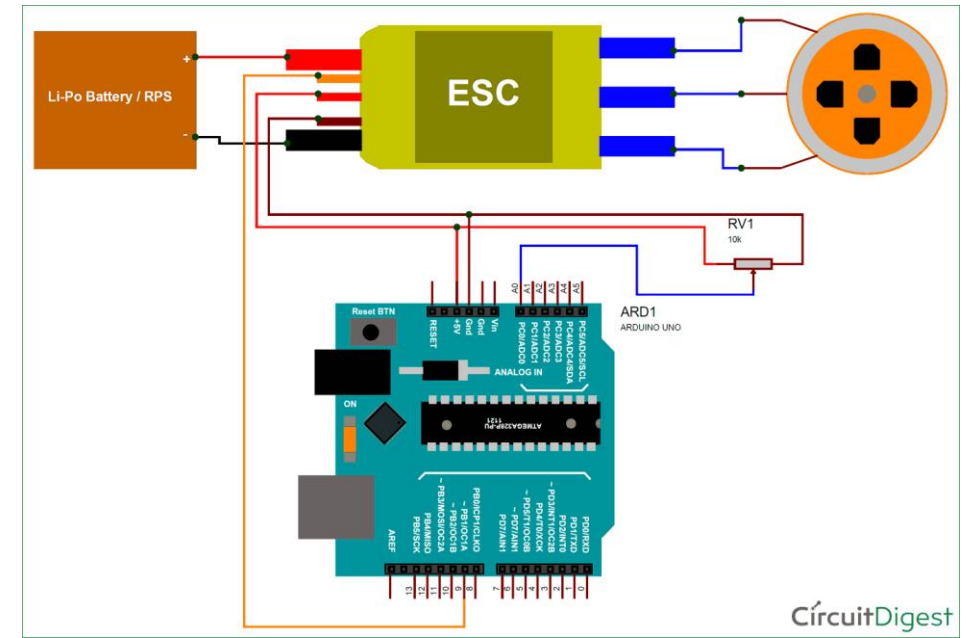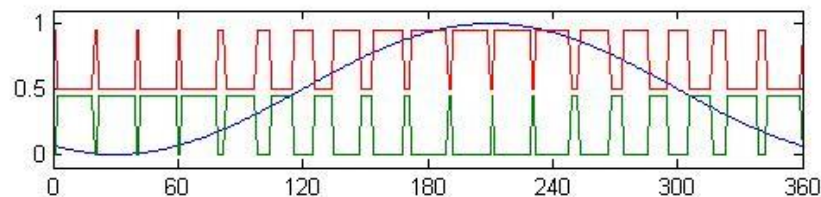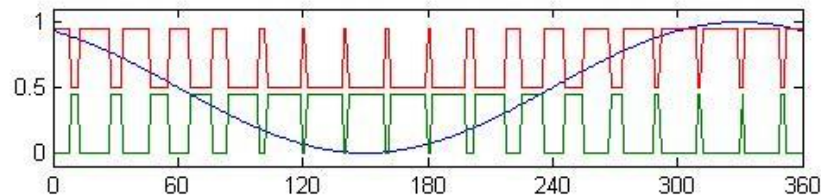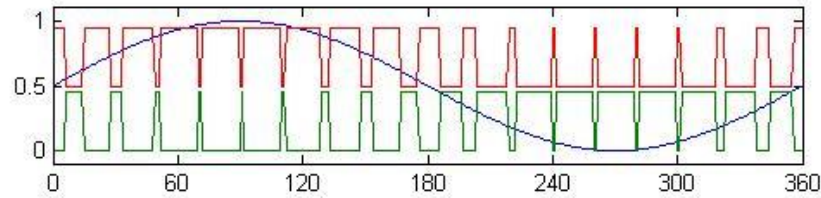

Convertor putere - Puntea H Stepper



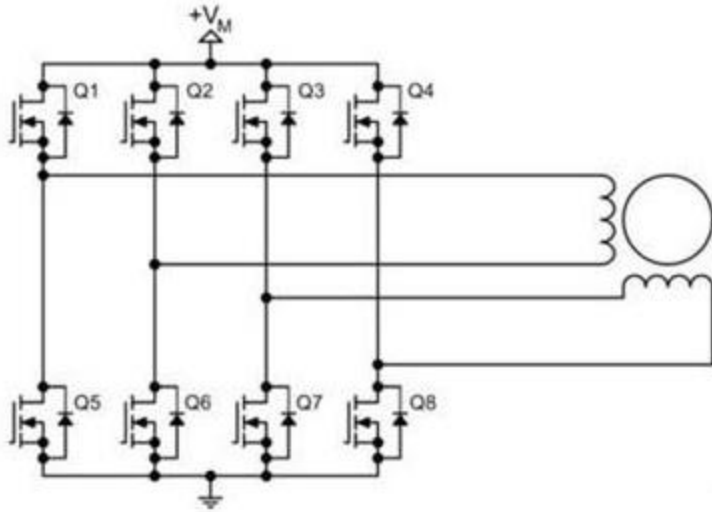





Figure 2

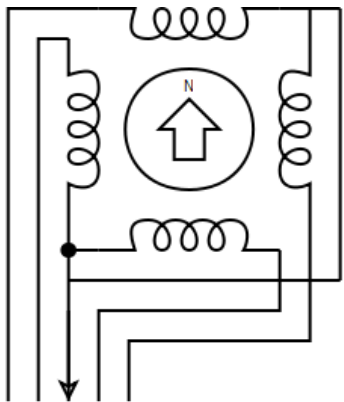

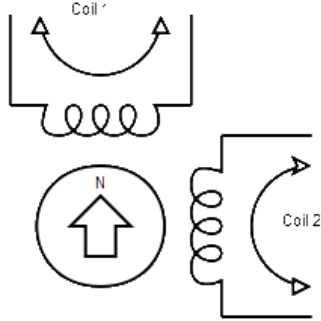Unipolar Design
(Common connection -
current always one way)




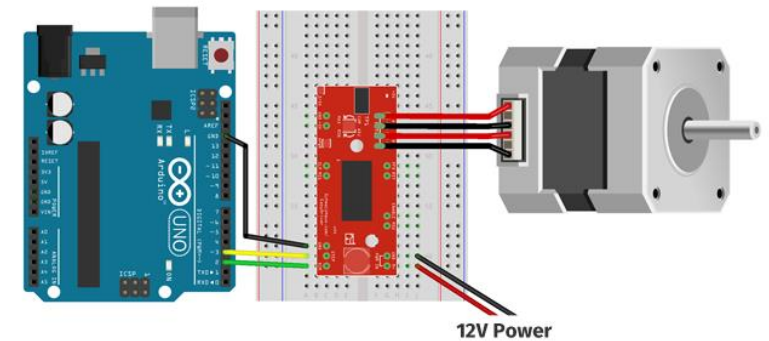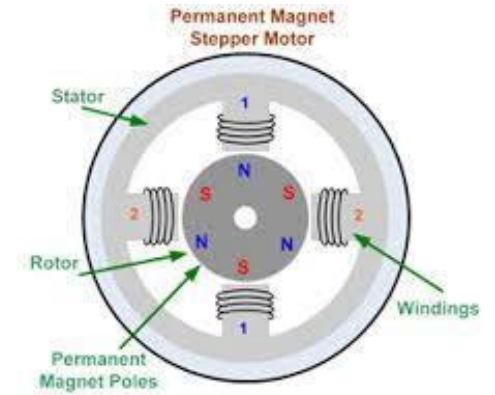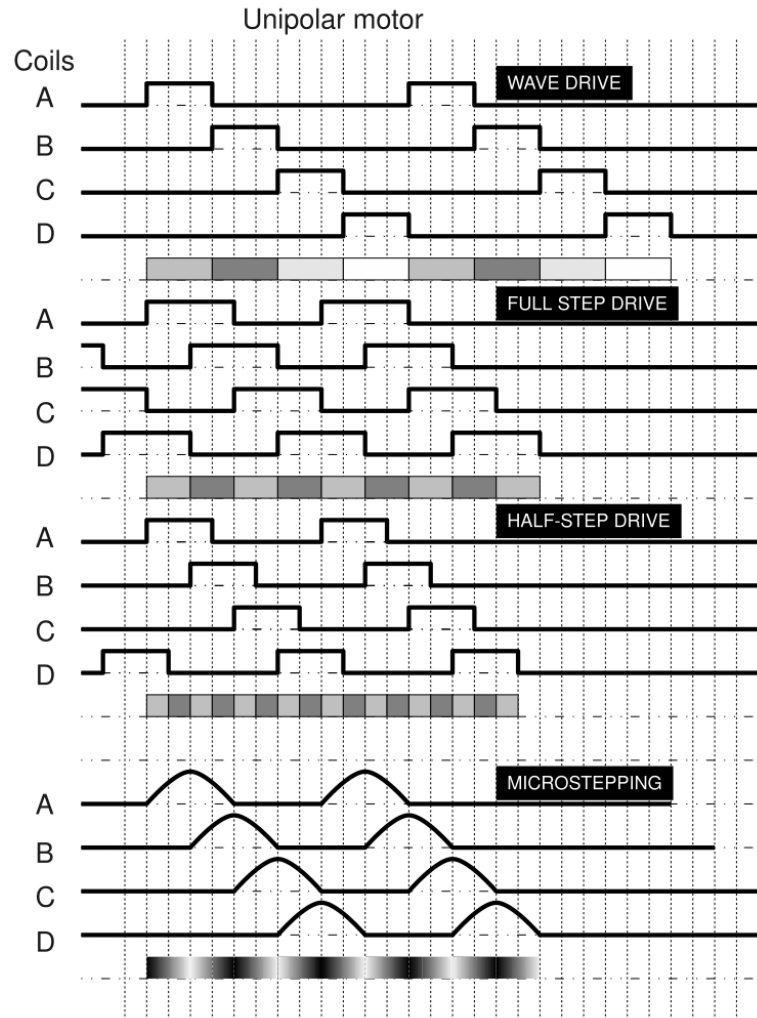Bipolar Design
(Distinct coils -
current goes either way)



12V Power

Generare semnal PWM

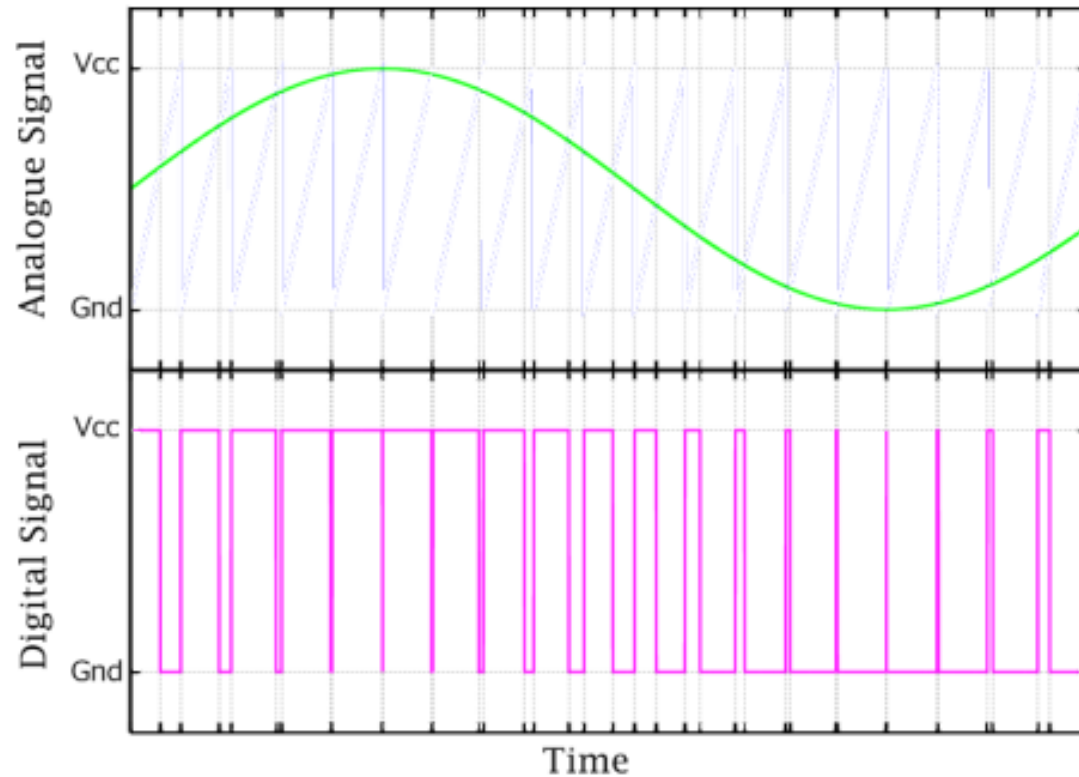

```
AnalogInOutSerial | Arduino 1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) - □ ×
File Edit Sketch Tools Help
[Icons]
AnalogInOutSerial
void setup() {
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
}





void loop() {
  // read the analog in value:
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  // map it to the range of the analog out:
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // change the analog out value:
  analogWrite(analogOutPin, outputValue);

  // print the results to the Serial Monitor:
  Serial.print("sensor = ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);


  // wait 2 milliseconds before the next loop for the anal
  // converter to settle after the last reading:
  delay(2);
}
< >
```

1 Arduino Uno on COM5

Sensor-Actuator Signal Conditioning flow

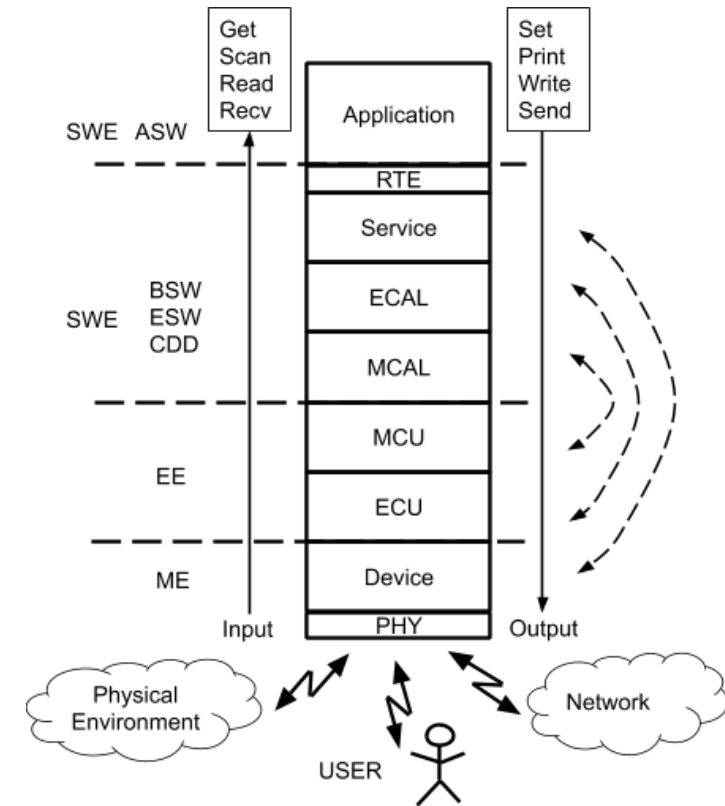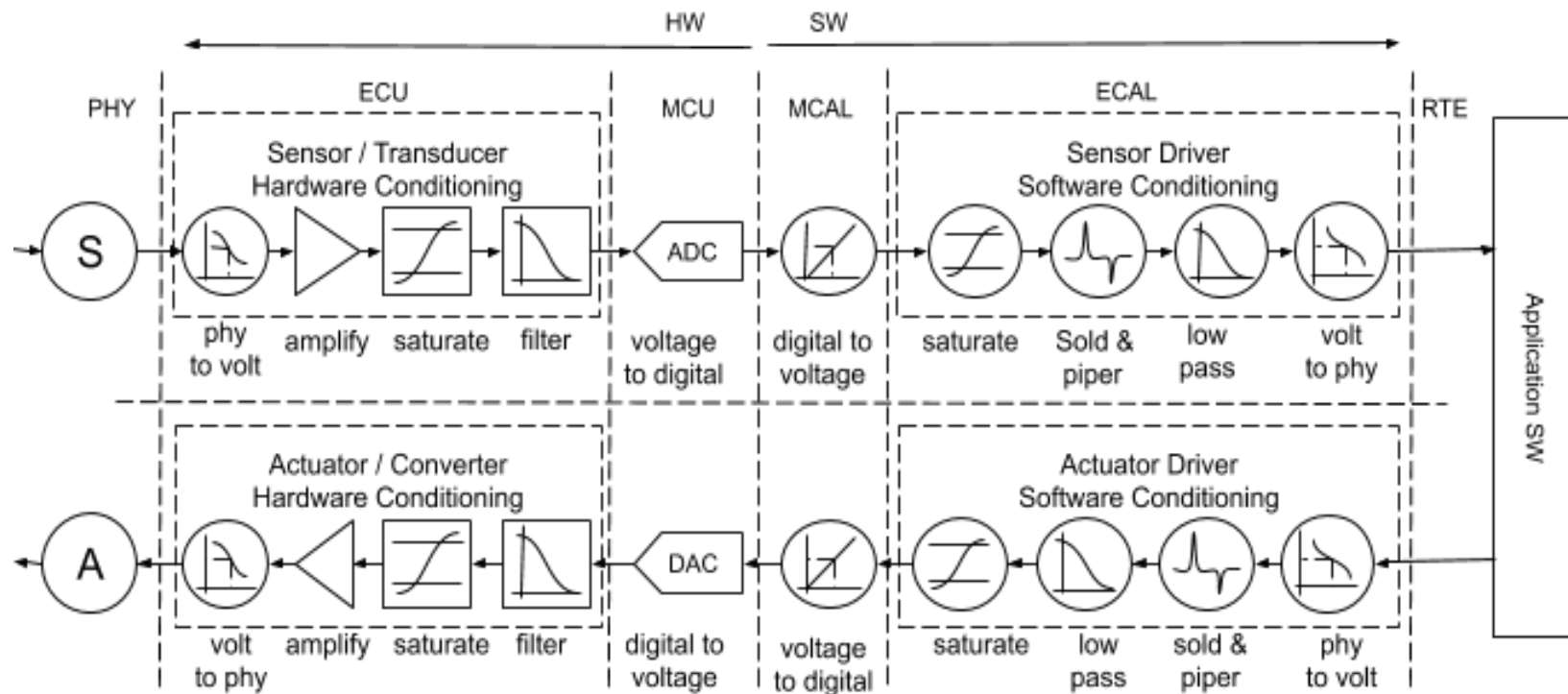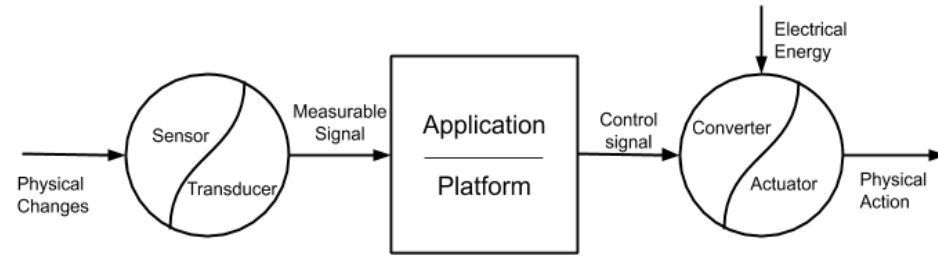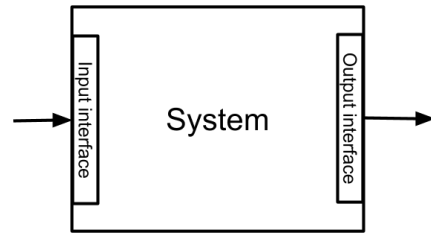

Generare Semnal

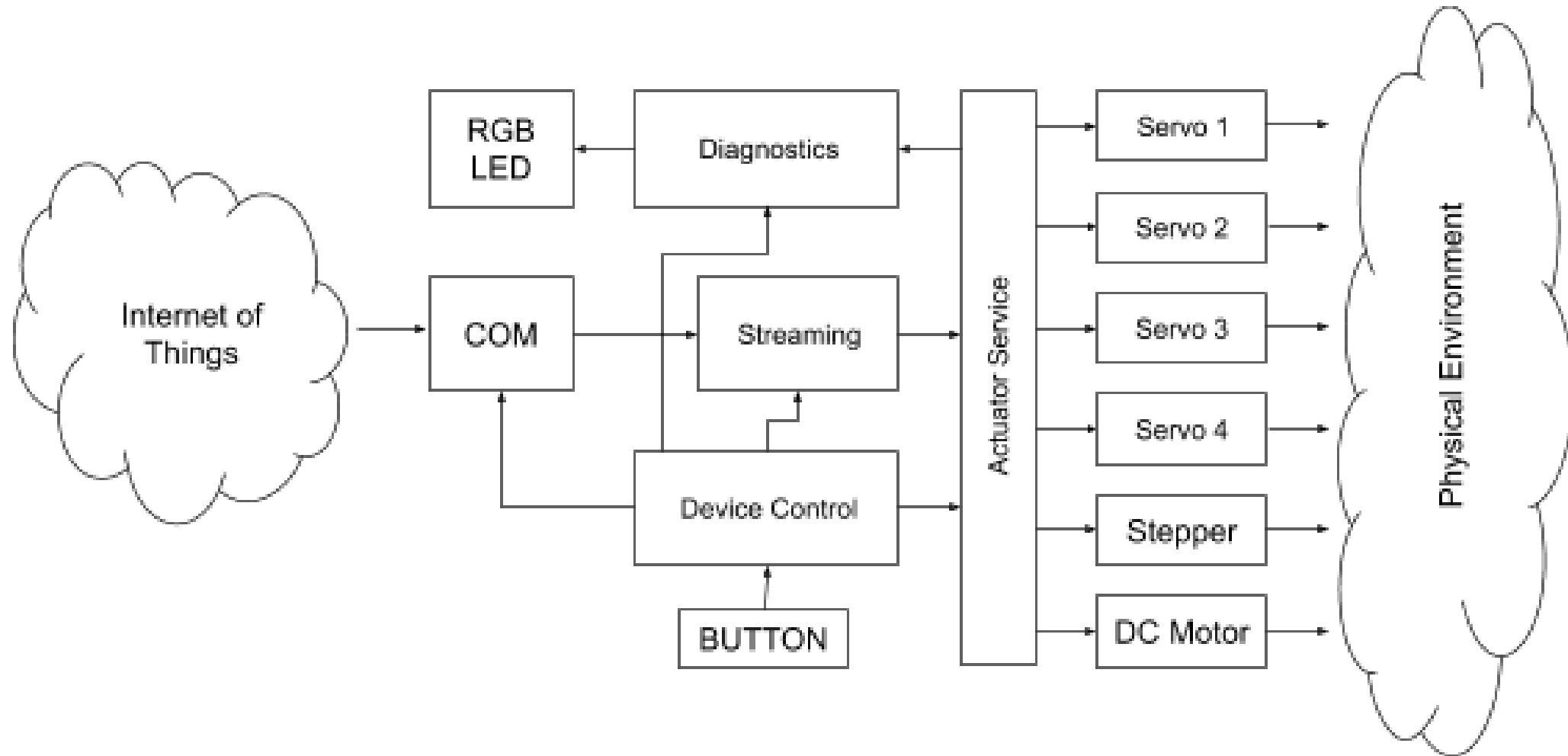

Arhitectura pe nivele

