

## Lucrarea de laborator 3

### Sinteza si implementarea circuitelor logice secvențiale

**Scopul lucrării:** Proiectarea, testarea și simularea circuitelor logice secvențiale în mediul de dezvoltare software Altera Quartus II. Descrierea circuitelor va fi efectuată în limbajul VHDL, folosind codificarea comportamentală.

#### 1. INTRODUCERE TEORETICĂ

Circuitele secvențiale conțin atât logică combinațională cât și elemente de memorare. Efectul de memorare se datorează unor legături inverse (bucle de reacție) prezente în schemele logice ale acestor circuite. În figura 1 se prezintă diagrama unui sistem secvențial. În acest sistem secvențial elementul de memorare este circuitul bistabil.

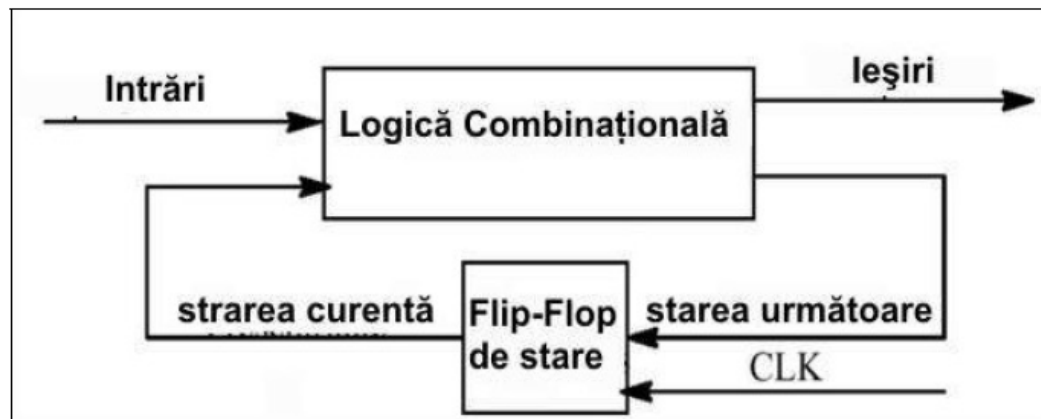


Figura 1 . Sistem secvențial

În cazul circuitelor secvențiale sincrone, modificarea stării se poate realiza la momente bine definite de timp sub controlul unui semnal de ceas. În cazul circuitelor secvențiale asincrone, modificarea stării poate fi cauzată de schimbarea aleatoare în timp a valorii unui semnal de intrare.

Comportamentul unui circuit asincron este mai puțin sigur, evoluția stării fiind influențată și de timpii de întârziere ai componentelor circuitului. Trecerea între două stări stabile se poate realiza printr-o succesiune de stări instabile, aleatoare.

Circuitele secvențiale sincrone sunt mai fiabile și au un comportament predictiv. Toate elementele de memorare ale unui circuit sincron își modifică simultan starea, ceea ce elimină apariția unor stări intermediare instabile. Prin testarea semnalelor de intrare la momente bine definite de timp se reduce influența întârzierilor și a eventualelor zgomote.

Comportamentul circuitelor secvențiale poate fi descris folosind construcția **proces**.

Regulile de proiectare a CLS:

1. Utilizarea **proceselor** care nu includ toate porturile de intrare în lista de sensibilitate (în caz contrar se va înscrie un circuit combinațional).
2. Utilizarea instrucțiunilor **if-then-elsif** incomplet specificate pentru a sugera că unele semnale trebuie să-și păstreze valorile în anumite condiții.

Pentru modelarea funcționării CLS în conformitate cu semnalul de ceas se folosesc următoarele construcții:

1. Construcția **if (clk`event)** întoarce valoarea true pe oricare front al semnalului de tact.
2. Construcția **if (clk='1')** întoarce valoarea true pe nivelul ,1' al semnalului de tact.
3. Construcția **if (clk`event and clk='1')** întoarce valoarea true doar pe frontul **creșcător** al semnalului de tact.
4. Construcția **if (clk`event and clk='0')** întoarce valoarea true doar pe frontul **descrescător** al semnalului de tact.

Construcții alternative:

```
if rising_edge(Clk)
if falling_edge(Clk)
wait until clk='1' and clk`event
wait until clk='0' and clk`event
```

În continuare se vor analiza câteva modele VHDL ale circuitelor secvențiale de bază:

- Bistabile;
- Registre;
- Numărătoare.

Registreele pot avea următoarele funcții:

- Setare/resetare asincronă
- Setare/resetare sincronă
- Validarea semnalului de ceas (Clock Enable)
- Deplasare la stânga/dreapta, bidirecțional


Numaratoare pot avea următoarele funcții:

- Setare/resetare asincronă
- Setare/resetare sincronă
- Încărcare sincronă/asincronă
- Validarea semnalului de ceas (Clock Enable)
- Modul de lucru (Direct, invers, reversibil)

## Bistabile

 1. Bistabilul D acționat pe nivelul semnalului de ceas.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff is
  port (d: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        q: out std_logic);
end dff;
architecture example of d_latch is
begin
  process (clk, d)
  begin
    if (clk = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end example;
```



În acest exemplu lista de sensibilitate include toate porturile de intrare.

Instrucțiunea *if* nu conține condiția *else*, ceea ce va duce la înserarea automată a unui bistabil de tip latch. Bistabilul creat va păstra valoarea *q* între apelările procesului.

Cu alte cuvinte fragmentul :

```
if (clk = '1') then
  q <= d;
end if;
```


este identic pentru simulare cu fragmentul:

```
if (clk = '1') then
  q <= d;
else
  q <= q;
end if;
```

În general, majoritatea utilităților de proiectare nu admit utilizarea condiției *else* după construcția *if (clk = '1') then* sau *if (clk`event and clk='1')*, din cauza posibilității de implementare ambiguă.
 
## 2. Bistabilul D acționat pe frontul crescător al semnalului de ceas (flip-flop).


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff is
  port (d: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        q: out std_logic);
end dff;
architecture example of dff is
begin
  process (clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end example;
```



Lista de sensibilitate conține doar semnalul CLK, orice schimbare ale intrărilor de date *d* nu determină activarea procesului.
 
## 3. Bistabilul Dff cu resetare asincronă

```
architecture example_r of dff is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if (reset = '1') then
      q <= '0';
    elsif rising_edge (clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end example_r;
```



În acest model intrarea asincronă de ștergere CLR este dominantă față de orice comportare determinată de semnalul de tact CLK, deci este prima evaluată în clauza „if”. Când *reset* este negat, se evaluează clauza „elsif”. Funcția *rising\_edge* este definită în pachetul `std_logic_1164` și poate fi utilizată în locul expresiei `(clk'event and clk = '1')` în cazul când semnalul de ceas este de tipul `std_logic`. Unii proiectanți preferă această funcție deoarece, în procesul simulării, funcția *rising\_edge* va reacționa doar la tranziția din '0' în '1' și nu va reacționa la oricare altă tranziție, de exemplu din 'U' în '1'.

Pentru a descrie un bistabil cu setare asincronă, fragmentul:


```
begin if (reset = '1') then  
q <= '0';  
    va fi înlocuit cu următorul fragment:
```

```
if (set = '1') then  
q <= '1';
```
 
#### 4. Bistabilul dff cu resetare sincronă

```
architecture example_r_sync of dff is
```

```
  begin  
    process (clk)  
    begin  
      if rising_edge (clk) then  
        if (reset = '1') then  
          q <= '0';  
        else  
          q <= d;  
        end if;  
      end if;  
    end process;
```



```
end example_r_sync;
```

În acest exemplu resetarea bistabilului are loc atunci când semnalul reset este activ în același timp cu frontul crescător al semnalului de ceas. Deoarece majoritatea bistabilelor în circuitele PLD nu dispun de setare/resetare sincronă, implementarea acestei logici necesită porți suplimentare.

## Registre

5. Registru pe 8 biți, activ pe frontul crescător al semnalului de ceas.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity reg8 is  
  port (d: in std_logic_vector (7 downto 0);  
        clk: in std_logic;  
        q: out std_logic_vector (7 downto 0));  
end reg8;  
architecture ex_reg of reg8 is  
  begin  
    process (clk)  
    begin  
      if (clk'event and clk = '1') then  
        q <= d;  
      end if;  
    end process;  
end ex_reg;
```

## 6. Registru pe 8 biți cu încărcare paralelă și resetare asincronă

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg8bit is
  port ( clk, reset, ld: in std_logic;
         din: in std_logic_vector(7 downto 0);
         dout: out std_(7 downto 0));
end reg8bit;
architecture behavior of reg8bit is
  signal n_state: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal p_state : std_logic_vector(7 downto 0);
  begin
    process(clk, reset)
      begin
        if (reset = '0') then p_state <= (others => '0'); --reset asincron
        elsif (clk'event and clk = '1') then
          if (ld='1') then n_state <= din; --încărcare paralelă
          else null;
          end if;
          p_state <= n_state;
        end if;
      end process;
  dout <= p_state;
end behavior;
```

Expresia  $p\_state \leq (others \Rightarrow '0')$  este folosită pentru atribuirea valorii 0 tuturor biților din semnalul  $p\_state$ .

### *Registre de deplasare*

Un registru de deplasare este un circuit secvențial care deplasează la stânga sau la dreapta conținutul registrului cu o poziție în fiecare ciclu de ceas. De obicei, intrările unui registru de deplasare sunt reprezentate de semnalul de ceas, o intrare serială de date, un semnal de setare/resetare sincronă sau asincronă și un semnal de validare a ceasului. În plus, un registru de deplasare poate avea semnale de control și de date pentru încărcarea paralelă sincronă sau asincronă. Datele de ieșire ale unui registru de deplasare pot fi accesate fie serial, atunci când este accesibil numai conținutul ultimului bistabil pentru restul circuitului, fie în paralel, atunci când este accesibil conținutul mai multor bistabile.

Există mai multe posibilități pentru descrierea registrelor de deplasare în limbajul VHDL:

- Utilizarea operatorului de concatenare:  $reg \leq reg(6 \text{ downto } 0) \& SI$ ;
- Utilizarea construcțiilor *for loop*;
- Utilizarea operatorilor de deplasare predefiniți (*sll, srl, sla, sra*).



```

        else
            tmp<=si & tmp(7 downto 1);
        end if;
    end if;
end process;
po<=tmp; --ieșire paralelă
end beh;

```

### Exemplu de încărcare paralelă

```

process (CLK, LOAD, D)
begin
    if (LOAD='1') then
        tmp <= D; --încărcare paralelă
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;
    end if;
end process;

```

### Numărătoare

9. Numărător direct de 8 biți cu semnale asincrone de resetare și setare.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity num8 is
    port (clk: in std_logic;
          rst, set: in std_logic;
          en, load: in std_logic;
          data: in std_logic_vector (7 downto 0);
          num: out std_logic_vector (7 downto 0));
end num8;
architecture arh_num8 of num8 is
    signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);
begin
    cnt: process (rst, set, clk)
    begin
        if (rst = '1') then
            tmp <= (others => '0');
        elsif (set = '1') then
            tmp <= (others => '1');
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            if (load = '1') then
                tmp <= data;
            elsif (en = '1') then
                tmp <= tmp + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```



```

    end if;
  end process cnt;
  num <= tmp;
end arh_num8;

```

10. Numărător pe 4 biți reversibil cu încărcare sincronă

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter is
port (clk, clr, load, up, down: in std_logic;
      data: in std_logic_vector(3 downto 0);
      count: out std_logic_vector(3 downto 0));
end counter;
architecture count4 of counter is
signal cnt: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process (clr, clk)
  begin
    if clr='1' then cnt<='0000';
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if load='1' then cnt<=data
        elsif up='1' then
          if cnt='1111' then cnt <='0000';
          else cnt<=cnt+1;
          end if;
        elsif down='1' then
          if cnt='0000' then cnt<='1111';
          else cnt<=cnt-1;
          end if;
        else
          cnt<=cnt;
        end if;
      end if;
    end process;
end count4;

```

11. Numărător pentru codul 8421+3

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

```

```

entity V74x163 is
  port ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT: in STD_LOGIC;
         D: in UNSIGNED (3 downto 0);
         Q: out UNSIGNED (3 downto 0);
         RCO: out STD_LOGIC );
end V74x163;
architecture V74xs3_arch of V74x163 is
  signal IQ: UNSIGNED (3 downto 0);
  begin
    process (CLK, ENT, IQ)
      begin
        if CLK'event and CLK='1' then
          if CLR_L='0' then IQ <= (others => '0');
          elsif LD_L='0' then IQ <= D;
          elsif (ENT and ENP)='1' and (IQ=12) then IQ <= ('0','0','1','1');
          elsif (ENT and ENP)='1' then IQ <= IQ + 1;
          end if;
        end if;
        if (IQ=12) and (ENT='1') then RCO <= '1';
        else RCO <= '0';
        end if;
        Q <= IQ;
      end process;
end V74xs3;

```

### Desfășurarea lucrării

1. Se vor modela circuitele pentru exemplele Nr. 3, 5, 7 și 9. Pentru fiecare circuit se va crea un proiect nou.
2. Se va proiecta un registru conform variantei din tabelul 1.
3. Se va proiecta un numărător conform variantei din tabelul 2.

Tabelul 1.

Nr.	Num. de biți	CLK	Resetare	Setare	Direcție deplasare	Încărcare	Iesire
1.	4	Front crescător	sincronă	nu	dreapta	serială	serială
2.	8	Front descrescător	asincronă	nu	stânga	paralelă	paralelă
3.	4	Front crescător	nu	sincronă	bidirecțional	serială	serială
4.	8	Front descrescător	asincronă	nu	dreapta	paralelă	paralelă
5.	6	Front crescător	sincronă	nu	stânga	serială	serială
6.	8	Front descrescător	nu	asincronă	bidirecțional	paralelă	paralelă
7.	5	Front crescător	sincronă	nu	dreapta	serială	serială
8.	7	Front	nu	asincronă	stânga	paralelă	paralelă

		descrescător					
9.	4	Front crescător	sincronă	nu	bidirecțional	serială	serială
10.	5	Front descrescător	asincronă	nu	dreapta	paralelă	paralelă
11.	8	Front crescător	nu	asincronă	stânga	serială	serială
12.	7	Front descrescător	asincronă	nu	bidirecțional	paralelă	paralelă

Tabelul 2.

Nr.	mod	CLK	Resetare	Tip numărător	Secvența de numărare	Încărcare
1.	12	Front descrescător	sincronă	Direct	1-12	paralelă
2.	9	Front crescător	asincronă	Invers	14-6	paralelă
3.	11	Front descrescător	nu	Direct	2-12	paralelă
4.	10	Front crescător	asincronă	Invers	13-4	paralelă
5.	9	Front descrescător	sincronă	Direct	3-11	paralelă
6.	13	Front crescător	nu	Invers	14-2	paralelă
7.	10	Front descrescător	sincronă	Direct	3-12	paralelă
8.	12	Front crescător	nu	Invers	12-1	paralelă
9.	13	Front descrescător	sincronă	Direct	2-14	paralelă
10.	14	Front crescător	asincronă	Invers	14-1	paralelă
11.	14	Front descrescător	nu	Direct	0-13	paralelă
12.	11	Front crescător	asincronă	Invers	13-3	paralelă