 


1. Să se efectueze sinteza unui detector de secvență. Detectorul generează la ieșire valoarea 1 logic doar atunci când la intrare este aplicată secvența 1001.

0110111101001

Diagrama de stare pentru automatul Mealy



```


Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity secventa is
Port (CLK, rst,x: in std_logic;
      y: out std_logic);
End entity secventa;
Architecture secventa_arch of secventa is
Type State is (s0, s1, s2, s3);
Signal cs, ns: state;
Begin
Proc1: process (CLK, rst) is
begin
If (rising_edge(clk)) then
If (rst='1') then cs<=s0; else cs<=ns;
end if;
end if;
end process Proc1;

```


```

Proc2: process (cs, x) is
begin
y<='0';
case cs is
when s0 => if (x='1') then ns<=s1; else ns<=s0; end if;
when s1=> if (x='0') then ns<=s2; else ns<=s1; end if;
when s2 => if (x='0') then ns<=s3; else ns<=s1; end if;
when s3 => if (x='1') then ns<=s0; y<='1'; else ns<=s1; end if;
end case;
end process proc2;
end architecture secventa_arch;


```

 

RTL Viewer

 


State machine Viewer

 


	Source State	Destination State	Condition	
1	s0	s0	$(!x) + (x).(rst)$	
2	s0	s1	$(x).(!rst)$	
3	s1	s0	(rst)	
4	s1	s1	$(x).(!rst)$	
5	s1	s2	$(!x).(!rst)$	
6	s2	s0	(rst)	
7	s2	s1	$(x).(!rst)$	
8	s2	s3	$(!x).(!rst)$	
9	s3	s0	$(!x).(rst) + (x)$	
10	s3	s1	$(!x).(!rst)$	

Technology Map Viewer

 

2. Să se efectueze sinteza unui detector de secvență. Detectorul generează la ieșire valoarea 1 logic doar atunci când la intrare este aplicată secvența 01011.

Diagrama de stare pentru automatul Moore

 

Codul VHDL pentru automatul Moore descris cu 2 procese.

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity secventa2 is
Port (CLK, rst,x: in std_logic;
      Z: out std_logic);
End entity secventa2;
Architecture secventa2_arch of secventa2 is
Type State is (s0, s1, s2, s3, s4, s5);
Signal cs, ns: state;
Begin
Proc1: process (CLK, rst) is
begin
If (rising_edge(clk)) then
If (rst='1') then cs<=s0; else cs<=ns;
end if;
end if;
end process Proc1;

```

```



Proc2: process (cs, x) is

```

```

begin
y<='0';
case cs is
when s0 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s0; end if;
when s1=> if (x='1') then ns<=s2; else ns<=s1; end if;
when s2 => if (x='0') then ns<=s3; else ns<=s1; end if;
when s3 => if (x='1') then ns<=s4; else ns<=s1; end if;
when s4 => if (x='1') then ns<=s5; else ns<=s1; end if;
when s5 => y <='1'; ns <= s0;
end case;
end process Proc2;
end architecture secventa2_arch;

```

  

	Source State	Destination State	Condition	
1	s0	s0	(lx).(rst) + (x)	
2	s0	s1	(lx).(lrst)	
3	s1	s0	(rst)	
4	s1	s1	(lx).(lrst)	
5	s1	s2	(x).(lrst)	
6	s2	s0	(rst)	
7	s2	s1	(x).(lrst)	
8	s2	s3	(lx).(lrst)	
9	s3	s0	(rst)	
10	s3	s1	(lx).(lrst)	
11	s3	s4	(x).(lrst)	
12	s4	s0	(lx) + (x).(rst)	