

Descrierea circuitelor secvențiale în VHDL

Semnalele generate la ieșirile unui circuit secvențial depind atât de semnalele de intrare, cât și de starea circuitului.

Starea prezentă a circuitului este determinată de o stare anterioară și de valorile semnalelor de intrare.

Circuitele secvențiale conțin elemente de memorare și circuite combinaționale.

Efectul de memorare se datorează unor legături inverse (bucle de reacție) prezente în schemele logice ale acestor circuite.


În cazul circuitelor secvențiale sincrone, modificarea stării se poate realiza la momente bine definite de timp sub controlul unui semnal de ceas. În cazul circuitelor secvențiale asincrone, modificarea stării poate fi cauzată de schimbarea aleatoare în timp a valorii unui semnal de intrare.

Comportamentul unui circuit asincron este mai puțin sigur, evoluția stării fiind influențată și de timpii de întârziere ai componentelor circuitului. Trecerea între două stări stabile se poate realiza printr-o succesiune de stări instabile, aleatoare.

Circuitele secvențiale sincrone sunt mai fiabile și au un comportament predictiv. Toate elementele de memorare ale unui circuit sincron își modifică simultan starea, ceea ce elimină apariția unor stări intermediare instabile. Prin testarea semnalelor de intrare la momente bine definite de timp se reduce influența întârzierilor și a eventualelor zgomote.

Bistabile

 Descrierea unui bistabil sincron de tip D acționat pe nivelul semnalului de ceas (latch) Program VHDL comportamental



Tabelul de tranziție

D_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}
0	0	1
1	1	0

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity D_latch is
port (D, Clk : in std_logic;
      Q , nQ : out std_logic);
end entity D_latch;
architecture D_comp of D_latch is
begin
p0: process (Clk) is
begin
if (Clk = '1') then
Q <= D;
```

```

nQ <= not D;
end if;
end process p0;
end architecture D_comp;

```

Pornind de la această descriere, compilatorul VHDL „deduce logic” un circuit latch, întrucât codul nu arată cum trebuie de procedat în cazul în care clk nu este 1. Bistabilul creat va păstra valoarea Q între apelările procesului.

În general, un compilator VHDL deduce un circuit latch pentru un semnal cărui i se atribuie o valoare în cadrul unei instrucțiuni *if* sau *case*, dacă nu se iau în considerație toate combinațiile de intrare.

Majoritatea schemelor digitale modelate cu VHDL sunt sisteme sincrone, realizate cu bistabile active pe front (flip-flop). Pentru descrierea comportării activate pe front se folosește atributul *event*. Atributul event poate fi atașat unei denumiri de semnal pentru ca valoarea rezultată să fie *true* dacă semnalul își schimbă valoarea și *false* în caz contrar.

Folosind atributul event putem crea un model de bistabil activ pe front. Construcția *if (clk`event)* întoarce valoarea true pe oricare front al semnalului de tact. Construcția *if (clk`event and clk=`1')* întoarce valoarea true doar pe frontul crescător al semnalului de tact.

Codul VHDL pentru un bistabil sincron de tip D acționat pe frontul crescător al semnalului de ceas cu intrare asincronă de resetare.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity vdff is
port (D, Clk, Clr : in std_logic;
      Q , nQ : out std_logic);
end entity vdff;
architecture D_comp of vdff is
begin
p0: process (Clk, Clr) is
variable state: std_logic;
begin
if clr='1' then Q <= '0'; nQ <= '1';
elsif rising_edge(Clk) then
-- elsif (clk`event and clk = '1') then Q <= D; nQ <= not D; același efect
state := D;
end if;
Q <= state;

```


```

nQ <= not state;
end process p0;
end architecture D_comp;

```

Procesul utilizat pentru descrierea bistabilului este sensibil numai la modificările semnalului de ceas clk. Tranziția semnalului de intrare *D* nu determină activarea procesului. În acest model intrarea asincronă de ștergere CLR este dominantă față de orice comportare determinată de semnalul de tact CLK, deci este prima evaluată în clauza „if”. Când CLR este negat, se evaluează clauza „elsif”.

 Descrierea unui bistabil de tip JK cu resetare asincronă



Program comportamental


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity JK_FF is
port ( clk, J, K, clr: in std_logic;
      Q, Qn: out std_logic );
end JK_FF;
architecture behv of JK_FF is
  signal s: std_logic;
  signal x: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  x <= J & K; -- vector JK concatenat;
  process (clk, clr) is
  begin
    if (clr = '1') then s <= '0';
    elsif (rising_edge(clk)) then
      case (x) is
      when "11" => s <= not s;
      when "10" => s <= '1';
      when "01" => s <= '0';
      when others => null;
      end case;
    end if;
  end process;
  Q <= s; --instrucțiuni concurente
  Qn <= not s;
end behv;

```

Funcția `rising_edge` este definită în pachetul `std_logic_1164`, având rolul de a detecta frontul crescător al unui semnal. Această funcție se poate utiliza în locul expresiei (`clk'event and clk = '1'`), dacă semnalul `clk` este de tip `std_logic`. În același pachet este definită și funcția `falling_edge`, care detectează fronturile descrescătoare ale semnalelor. Aceste funcții sunt preferate de către unii proiectanți deoarece la simulare funcția `rising_edge`, de exemplu, va asigura că tranziția este de la '0' la '1' și nu va ține cont de alte tranziții, cum este cea de la 'U' la '1'.

 Descrierea unui bistabil de tip SR cu resetare și setare asincronă.



Program comportamental

```

library ieee;
use ieee. std_logic_1164.all;
use ieee. std_logic_arith.all;
use ieee. std_logic_unsigned.all;
entity SR-FF is
  port ( S,R,CLK,clr,set: in std_logic;
         Q, nQ: out std_logic);
end SR-FF;
architecture SR_arch of SR-FF is
  begin
    process (CLK,clr, set)
      variable x: std_logic;
      begin
        if (clr = '0') then
          x:='0';
        elsif (set = '0') then
          x:='1';
        elsif (CLK='1' and CLK'EVENT) then
          if ( S='0' and R='0') then
            x:=x;
          elsif (S='1' and R='1') then
            x:='Z';
          elsif (S='0' and R='1') then
            x:='0';
          else
            x:='1';
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;

```

`Q<=x;`

```
nQ<=not x;  
end process;  
end SR_arch;
```

Registre

Descrierea unui registru de 8 biți. D și Q sunt vectori. Registrul are un semnal de validare a ceasului (ce).

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity reg8 is  
  port (clk, ce: in std_logic;  
        D: in std_logic_vector (7 downto 0);  
        Q: out std_logic_vector (7 downto 0));  
end reg8;  
architecture reg8_arch of reg8 is  
  begin  
    process (clk)  
      begin  
        if (clk'event and clk = '1') then  
          if (ce = '1') then Q <= D;  
          end if;  
        end if;  
      end process;  
end reg8_arch;
```

Registre de deplasare

Un registru de deplasare este un circuit secvențial care deplasează la stânga sau la dreapta conținutul registrului cu o poziție în fiecare ciclu de ceas. De obicei, intrările unui registru de deplasare sunt reprezentate de semnalul de ceas, o intrare serială de date, un semnal de setare/resetare sincronă sau asincronă și un semnal de validare a ceasului. În plus, un registru de deplasare poate avea semnale de control și de date pentru încărcarea paralelă sincronă sau asincronă. Datele de ieșire ale unui registru de deplasare pot fi accesate fie serial, atunci când este accesibil numai conținutul ultimului bistabil pentru restul circuitului, fie în paralel, atunci când este accesibil conținutul mai multor bistabile.

Utilitarele de sinteză ale diferitor firme conțin resurse dedicate (ex. primitivile SRL16 și SRL32, XILINX) care permit o implementare eficientă a registrelor de

deplasare fără utilizarea unor bistabile suplimentare. Totuși, aceste resurse permit numai operații de deplasare la stânga și au un număr limitat de semnale de intrare/ieșire: ceas, validarea ceasului, intrare serială de date și ieșirea sincronă.

Există mai multe posibilități pentru descrierea registrelor de deplasare în limbajul VHDL:

- Utilizarea operatorului de concatenare: `reg <= reg (6 downto 0) & SI;`
- Utilizarea construcțiilor `for loop`;
- Utilizarea operatorilor de deplasare predefiniți (`sll`, `srl`, `sla`, `sra`).

Descrierea unui registru de deplasare la stânga de 8 biți cu semnale de validare a ceasului, intrare serială și ieșire serială. Pentru descrierea registrului de deplasare se utilizează o construcție `for loop`.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg8_depl is
  port (clk, ce, si: in std_logic;
         so:          out std_logic);
end reg8_depl;
architecture reg_depl of reg8_depl is
  signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);
  begin
    process (clk)
      begin
        if (clk'event and clk = '1') then
          if (ce = '1') then
            for i in 0 to 6 loop
              tmp(i+1) <= tmp(i);
            end loop;
            tmp(0) <= si;
          end if;
        end if;
      end process;
    so <= tmp(7);
end reg_depl;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_bit.all;
```

```

entity test is
port(clk,il,ir :in bit;
  s :in bit_vector(1 downto 0);
  i : in bit_vector(3 downto 0);
  q : out bit_vector(3 downto 0));
end test;
architecture beh2 of test is
signal qtmp: bit_vector(5 downto 0);
begin
process(clk)
begin
  if (clk = '1' and clk'event) then
    case s is
      when "00" => qtmp <= qtmp;
    when "01" => qtmp <=il&i&ir;
    when "10" => qtmp <= (il&qtmp(4 downto 1)&ir) sll 1;
    when "11" => qtmp<= (il&qtmp(4 downto 1)&ir) srl 1 ;
    when others => null;
    end case;
  end if;
end process;
q<=qtmp(4 downto 1);
end beh2;

```

Numărătoare

Descriea unui numărător de 3 biți.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity num3 is
  port (clk: in std_logic;
    num: out integer range 0 to 7);
end num3;
architecture num3_integer of num3 is
  signal tmp: integer range 0 to 7;
  begin
    cnt: process (clk)
      begin
        if (clk'event and clk = '1') then

```

```

        tmp <= tmp + 1;
    end if;
end process cnt;
num <= tmp;
end num3_integer;

```

În exemplul anterior, pentru semnalul num, care este de tip integer, se utilizează operatorul de adunare. Majoritatea utilităților de sinteză permit această utilizare, convertind tipul integer la tipul bit_vector sau std_logic_vector.

Utilizarea tipului integer pentru porturi pune însă unele probleme:

- 1) Pentru a utiliza valoarea num într-o altă porțiune a proiectului pentru care interfața are porturi de tip std_logic, trebuie efectuată o conversie de tip.
- 2) Vectorii aplicați în timpul simulării codului sursă nu pot fi utilizați pentru simularea modelului generat în urma sintezei. Pentru codul sursă, vectorii trebuie să fie valori întregi. Modelul generat în urma sintezei necesită vectori de tip std_logic.

Deoarece operatorul nativ + al limbajului VHDL nu este definit pentru tipurile bit sau std_logic, acest operator trebuie redefinit înainte de adunarea operanzilor care au aceste tipuri. Standardul IEEE 1076.3 definește funcții pentru redefinirea operatorului + pentru următoarele perechi de operanzi: (unsigned, unsigned), (unsigned, integer), (signed, signed) și (signed, integer). Aceste funcții sunt definite în pachetul numeric_std al standardului 1076.3.

În următorul exemplu se utilizează tipul unsigned pentru ieșirea numărătorului.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity num3 is
    port (clk: in std_logic;
          num: out unsigned (2 downto 0));
end num3;
architecture num3_unsigned of num3 is
    signal tmp: unsigned (2 downto 0);
begin
    cnt: process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            tmp <= tmp + 1;
        end if;
    end process cnt;
    num <= tmp;
end num3;

```



```
end num3_unsigned;
```

De obicei, utilitarele de sinteză pun la dispoziție pachete suplimentare care redefinesc operatorii pentru tipul `std_logic`. Deși acestea nu sunt pachete standard, ele se utilizează adesea de către proiectanți, deoarece permit operații aritmetice și relaționale cu tipul `std_logic`, din acest punct de vedere fiind chiar mai utile decât pachetul `numeric_std`. De asemenea, aceste pachete nu necesită utilizarea a două tipuri suplimentare (`signed`, `unsigned`) în plus față de tipul `std_logic_vector` și nici a funcțiilor necesare conversiei între aceste tipuri. La utilizarea unuia din aceste pachete pentru operațiile aritmetice, utilitarul de sinteză va utiliza pentru tipul `std_logic_vector` o reprezentare fără semn sau una cu semn (în complement față de 2) și va genera componentele aritmetice corespunzătoare.

În următorul exemplu se prezintă descrierea modificată a numărătorului din exemplele precedente pentru a se utiliza pachetul `std_logic_unsigned` și tipul `std_logic_vector` pentru ieșirea numărătorului.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
entity num3 is  
  port (clk: in std_logic;  
        num: out std_logic_vector (2 downto 0));  
end num3;  
architecture num3_std_logic of num3 is  
  signal tmp: std_logic_vector (2 downto 0);  
  begin  
    cnt: process (clk)  
      begin  
        if (clk'event and clk = '1') then  
          tmp <= tmp + 1;  
        end if;  
      end process cnt;  
    num <= tmp;  
end num3_std_logic;
```

Numărător de 8 biți cu semnale asincrone de resetare și setare.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
entity num8 is
```

```

port (clk: in std_logic;
        rst, set: in std_logic;
        en, load: in std_logic;
        data: in std_logic_vector (7 downto 0);
        num: out std_logic_vector (7 downto 0));
end num8;
architecture arh_num8 of num8 is
    signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);
    begin
        cnt: process (rst, set, clk)
            begin
                if (rst = '1') then
                    tmp <= (others => '0');
                elsif (set = '1') then
                    tmp <= (others => '1');
                elsif (clk'event and clk = '1') then
                    if (load = '1') then
                        tmp <= data;
                    elsif (en = '1') then
                        tmp <= tmp + 1;
                    end if;
                end if;
            end process cnt;
            num <= tmp;
    end arh_num8;

```

Majoritatea circuitelor programabile dispun de ieșiri cu trei stări sau semnale bidirecționale de I/E. În plus, anumite circuite dispun de buffere interne cu trei stări. Un semnal cu trei stări poate avea valorile '0', '1' și 'Z', toate acestea fiind permise de tipul std_logic.

Descrierea modificată a numărătorului din exemplul precedent pentru a utiliza ieșiri cu trei stări. Acest numărător nu dispune de un semnal de setare asincronă.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity num8 is
    port (clk, rst: in std_logic;
          en, load: in std_logic;
          oe: in std_logic;

```

```

    data: in std_logic_vector (7 downto 0);
    num: out std_logic_vector (7 downto 0));
end num8;
architecture arh_num8 of num8 is
    signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);
    begin
    cnt: process (rst, clk)
        begin
            if (rst = '1') then
                tmp <= (others => '0');
            elsif rising_edge (clk) then
                if (load = '1') then
                    tmp <= data;
                elsif (en = '1') then
                    tmp <= tmp + 1;
                end if;
            end if;
        end process cnt;
    oep: process (oe, tmp)
        begin
            if (oe = '0') then
                num <= (others => 'Z');
            else
                num <= tmp;
            end if;
        end process oep;
    end arh_num8;

```

În această descriere se utilizează un semnal suplimentar oe pentru controlul ieșirilor cu trei stări. Procesul etichetat cu oep descrie ieșirile cu trei stări ale numărătorului. Dacă semnalul oe nu este activat, ieșirile sunt trecute în starea de înaltă impedanță. Descrierea procesului oep este în concordanță cu funcționarea unui buffer cu trei stări:

