

## Proiectarea automatelor de stare cu VHDL


În domeniul circuitelor digitale, în majoritatea cazurilor, proiectanții trebuie să proiecteze circuite care efectuează anumite secvențe specifice de operații, de exemplu, controlere utilizate pentru comanda funcționării altor circuite. Automatele de stare reprezintă o metodă foarte eficientă pentru modelarea circuitelor secvențiale. Prin modelarea automatelor de stare într-un limbaj de descriere hardware și utilizarea programelor de sinteză proiectanții se pot concentra doar asupra modelării secvenței dorite de operații fără a-și pune probleme în privința implementării circuitului. Această operație este lăsată programelor de sinteză.

Un automat de stare este un circuit secvențial cu mai multe stări interne. În comparație cu circuitele secvențiale obișnuite (numărătoare, regiștri), tranzițiile dintr-o stare în alta și secvența de evenimente este mult mai complicată. Deși diagrama bloc de bază a unui automat de stare este similară cu cea a unui circuit secvențial obișnuit, procedura de proiectare este diferită. Astfel, modelul unui automat de stare se construiește plecând de la un model mult mai abstract, cum ar fi o diagramă de stări, care descrie în format grafic interacțiunile și tranzițiile dintre stările interne.


Formal, un automat de stare este specificat de 5 elemente: stările simbolice, semnalele de intrare, semnalele de ieșire, funcția pentru stabilirea stării următoare și funcția pentru stabilirea valorilor de la ieșire.

După tipul funcției pentru stabilirea valorilor de la ieșire, automatele de stare se împart în două categorii: *Mealy* și *Moore*.

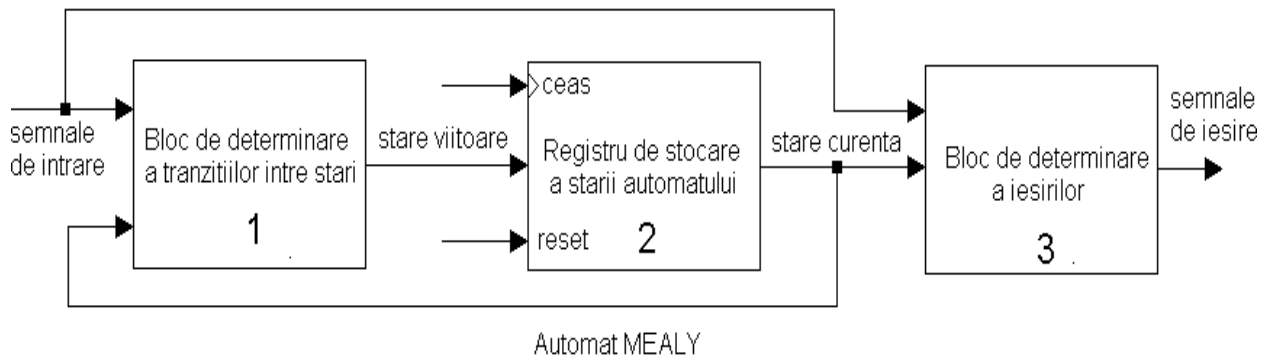În cazul automatelor Mealy, semnalele de ieșire depind atât de starea curentă, cât și de intrările prezente.



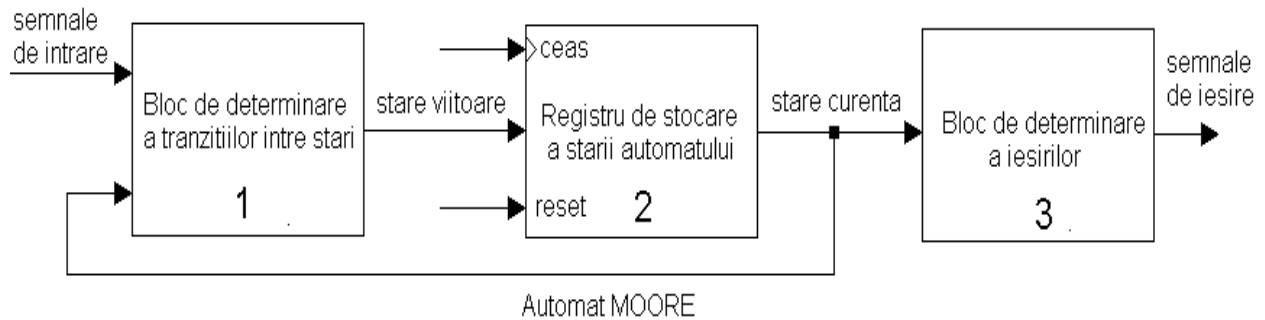În cazul circuitelor secvențiale Moore, ieșirile sunt dependente numai de starea curentă, fără să depindă în mod direct de intrări.



Metoda Mealy permite implementarea unui anumit circuit printr-un număr minim de elemente de memorare (bistabile), însă eventualele variații necontrolate ale semnalelor de intrare se pot transmite semnalelor de ieșire. Proiectarea prin metoda Moore necesită mai multe elemente de memorare pentru același tip de comportament, dar funcționarea circuitului este mai sigură.

### *Implementarea in VHDL*

Spre deosebire de alte limbaje de descriere hardware, VHDL nu este prevăzut cu elemente de limbaj speciale pentru modelarea automatelor de stare. De aceea, pentru descrierea funcțională a automatelor de stare se utilizează o simplă traducere a diagramei de stare în instrucțiuni *case* și *if*.

Particularități:

1. Tipul stărilor este definit de utilizator. De obicei se utilizează tipul enumerare.  
**TYPE** *state\_type* **IS** (idle, tap1, tap2, tap3, tap4 );
2. Se folosesc semnale sau variabile interne în arhitectură pentru memorarea stărilor.  
**SIGNAL** filter : *state\_type*;
3. Pentru a determina tranziția în starea următoare se folosește instrucțiunea **case**.
4. Pentru a determina semnalele de ieșire se folosește fie un **proces** combinațional cu instrucțiunea **case**, fie **asignarea condițională** sau **selectivă** de semnal.

Pentru descrierea automatului de stare, se pot utiliza diferite stiluri de descriere:

1. Un singur proces

- conține atât tranziția stărilor cât și funcțiile de ieșire;
2. Două procese
    - proces combinațional care conține logica stării următoare și logica de ieșire;
    - proces secvențial pentru actualizarea stării prezente, sincron cu semnalul de ceas;
  3. Trei procese
    - proces combinațional care conține logica stării următoare ;
    - proces secvențial pentru actualizarea stării prezente, sincron cu semnalul de ceas;
    - proces combinațional care conține logica de ieșire;

### ***Inițializare sincronă și asincronă***

Orice automat de stare necesită o inițializare. Dacă aceasta nu este inclusă, semnalele și variabilele de tipul `std_logic` se vor afla în starea ``U`` (neinițializat).

Vom analiza ***inițializarea sincronă***. Considerăm că automatul de stare trece din orice stare în starea inițială când semnalul `reset` este egal cu 0.

```
state_machine : process (clk)
begin
  if (clk'EVENT AND clk = '1') then
    if (reset = '0') then
      state_vector <= idle;
    else
      -- condițiile de tranziție a stărilor
    end if;
  end if;
end process state_machine;
```

Deoarece semnalul ***reset*** nu a fost inclus în lista de sensibilitate, doar semnalul ***clk*** va activa procesul. A doua condiție ***if*** va fi evaluată doar atunci când semnalul de ceas va trece din ``0`` în ``1``. ***State\_vector*** poate fi un semnal sau variabilă, care trece în starea ***idle*** atunci când semnalul `reset` este ``0`` pe frontul crescător al semnalului de ceas.

În cazul ***inițializării asincrone*** semnalul ***reset*** va fi inclus în lista de sensibilitate a procesului. Astfel procesul se va activa când unul dintre semnalele `clk` și `reset` se va modifica.

```
state_machine : process (clk, reset)
begin
  if (reset = '0') then          -- resetare asincronă pe `0`
```

```

state_vector <= idle;           -- trecere în starea inițială
elsif (clk'EVENT AND clk = '1') then -- sincron cu frontul pozitiv
-- condițiile de tranziție a stărilor
end if;
end process state_machine;


```

Semnalul reset are prioritate față de semnalul clk, deoarece instrucțiunile se evaluează în ordine succesivă, deci condiția de resetare este analizată prima.

 
### Reprezentarea automatelor finite

Automatele finite pot fi reprezentate prin digrame de stare (sisteme simple) sau scheme bloc (sisteme complexe). Ambele reprezentări utilizează notații simbolice care arată tranziția dintre stări și valorile de la ieșire în dependență de anumite condiții.


Exemplu de diagramă de stare pentru automatul Moore:



 
Exemplu de schemă bloc (Automatul Moore):



Pentru automatul Mealy:

 

Pentru automatul Mealy:

 


### Exemple de automate.

Să se efectueze sinteza unui detector de secvență. Detectorul generează la ieșire valoarea 1 logic doar atunci când la intrare este aplicată secvența 0110.

### Automatul Mealy.

Diagrama de stare:

 

Codul VHDL pentru automatul Mealy descris cu 2 procese.

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity mealy2 is
Port (CLK, rst,x: in std_logic;


```

```

        Z: out std_logic);
End entity mealy2;
Architecture Mealy2_arch of mealy2 is
Type State is (s0, s1, s2, s3);
Signal cs, ns: state;
Begin
Secv: process (CLK, rst) is
begin
If (rising_edge(clk)) then
If (rst='1') then cs<=s0; else cs<=ns;
end if;
end if;
end process secv;
com: process (cs, x) is
begin
z<='0';
case cs is
when s0 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s0; end if;
when s1=> if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s2; end if;
when s2 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s3; end if;
when s3 => if (x='0') then ns<=s1; z<='1'; else ns<=s0; end if;
end case;
end process com;
end architecture Mealy2_arch;

```

Diagrama de stare pentru automatul Moore

 

Codul VHDL pentru automatul Moore descris cu 2 procese.

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity moore2 is
Port (CLK, rst,x: in std_logic;
      Z: out std_logic);
End entity moore2;
Architecture moore2_arch of moore2 is
Type State is (s0, s1, s2, s3, s4);
Signal cs, ns: state;
Begin
Secv: process (CLK, rst) is
begin
If (rising_edge(clk)) then
If (rst='1') then cs<=s0; else cs<=ns;
end if;
end if;
end process secv;
com: process (cs, x) is
begin
z<='0';
case cs is

```

```

when s0 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s0; end if;
when s1=> if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s2; end if;
when s2 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s3; end if;
when s3 => if (x='0') then ns<=s4; else ns<=s0; end if;
when s4 => z <='1'; ns <= s0;
end case;
end process com;
end architecture Moore2_arch;

```

Codul VHDL pentru automatul Moore descris cu 3 procese.

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity Moore3 is
Port (CLK, rst,x: in std_logic;
      Z: out std_logic);
End entity Moore3;
Architecture Moore3_arch of Moore3 is
Type State is (s0, s1, s2, s3, s4);
Signal cs, ns: state;
Begin
Secv: process (CLK) is
begin
If (rising_edge(clk)) then
If (rst='1') then cs<=s0; else cs<=ns;
end if;
end if;
end process secv;
com: process (cs, x) is
begin
case cs is
when s0 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s0; end if;
when s1=> if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s2; end if;
when s2 => if (x='0') then ns<=s1; else ns<=s3; end if;
when s3 => if (x='0') then ns<=s4; else ns<=s0; end if;
when s4 => ns <= s0;
end case;
end process com;

```



```

outputz: process (cs) is
begin
case cs is
when s0 | s1 | s2 | s3 => z<='0';
when s4 => z<='1';
end case;
end process outputz;
end architecture Moore3_arch;

```

### *Definirea și codificarea stărilor*

În mod implicit majoritatea utilităților de sinteză folosesc codificarea automată a stărilor. Pot fi utilizate mai multe stiluri de codificare:

1. Codificare binară consecutivă.
2. Codificarea Gray.
3. Codificarea cu un bistabil pe stare.
4. Codificarea definită de utilizator.

Utilizatorul poate schimba această codificare folosind atribute predefinite sau direct în mediul de programare.


În Quartus II se utilizează atributul **syn\_encoding**.

```

TYPE count_state is (zero, one, two, three);
ATTRIBUTE syn_encoding          : STRING;
ATTRIBUTE syn_encoding OF count_state : TYPE IS "11 01 10 00";
SIGNAL present_state, next_state   : count_state;

```

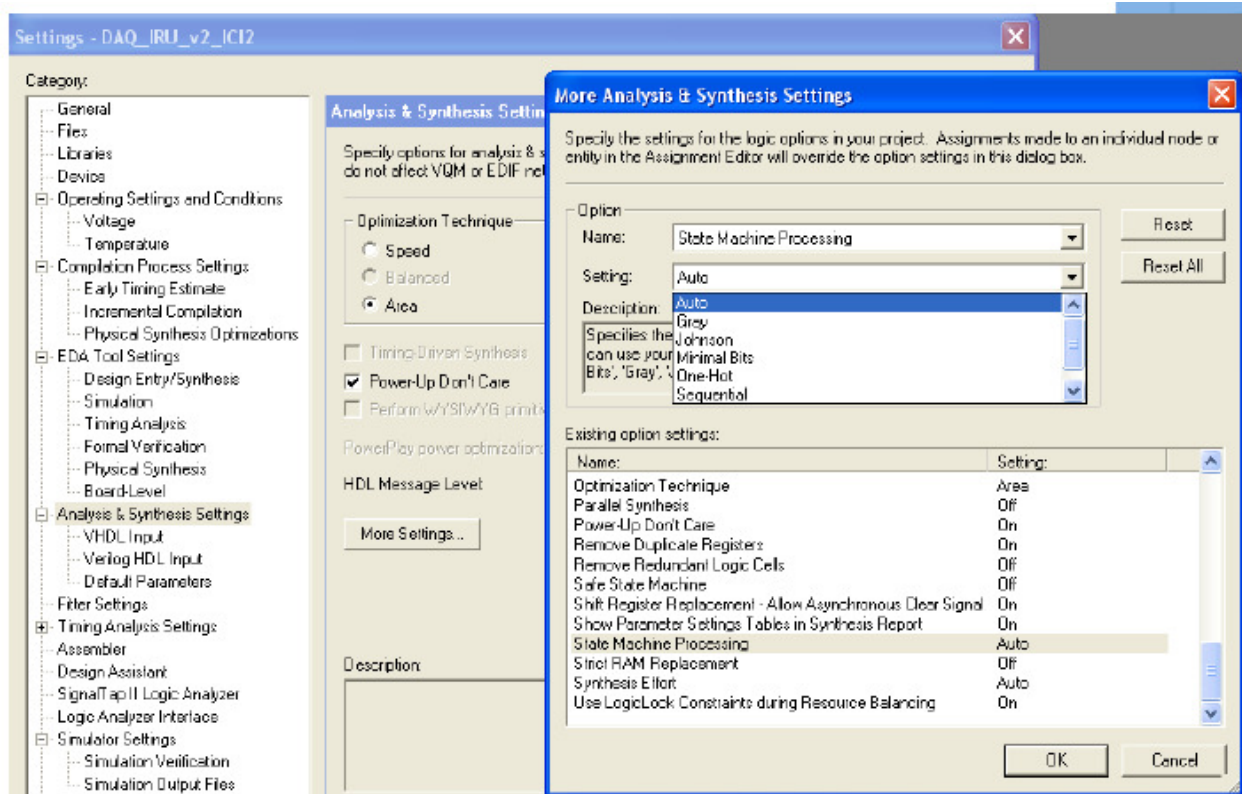Pentru a schimba codificarea în mediul de programare se accesează:  
**Assignments –Settings Analysis & Synthesis Settings –More Settings.**



## 1. Codificare binară consecutivă (Sequential).

Avantajul: număr minim de bistabile ( $\log_2 n$ );

Dezavantajul: Funcții complexe de tranziție a stărilor; logică complicată de decodare a stării curente; mai multe bistabile își pot schimba starea în același timp.

Să presupunem că avem un automat cu șase stări: idle, state1, state2, state3, state4, state5. Atunci codificarea stărilor va fi următoare:

```

idle    000
state1  001
state2  010
state3  011
state4  100
state5  101

```

## 2. Codul Gray.

Avantajul: Este cea mai sigură implementare, deoarece tranziția de la o stare la alta va fi determinată de schimbarea valorii unui singur bistabil, deci este

exclusă apariția unor stări intermediare. Este important în special în cazul automatelor asincrone.

Dezavantaje: Funcții complexe de tranziție a stărilor; logică complicată de decodare a stării curente;

idle	000
state1	001
state2	011
state3	010
state4	110
state5	111

### 3. Codificarea cu un bistabil pe stare (one hot).

Tehnica de codificare cu un bistabil pe stare utilizează  $n$  bistabile pentru a reprezenta un automat cu  $n$  stări. Pentru fiecare stare există câte un bistabil, un singur bistabil fiind setat la un moment dat. Decodificarea stării prezente constă în simpla identificare a bistabilului care este setat. Tranziția dintr-o stare în alta constă în modificarea stării bistabilului corespunzător stării vechi din 1 în 0 și a stării bistabilului corespunzător stării noi din 0 în 1.

Avantajul principal al automatelor care utilizează codificarea cu un bistabil pe stare este că numărul de porți necesare pentru decodificarea informației de stare pentru ieșiri și pentru tranzițiile stărilor este cu mult mai redus decât numărul de porți necesare în cazul utilizării altor tehnici. Această diferență de complexitate crește pe măsură ce numărul de stări devine mai mare.

idle	000001
state1	000010
state2	000100
state3	001000
state4	010000
state5	100000

În funcție de arhitectura circuitului utilizat pentru implementare, un automat de stare care utilizează codificarea cu un bistabil pe stare poate necesita o cantitate semnificativ mai redusă de resurse pentru implementare decât un automat care utilizează alte metode de codificare. De asemenea, logica stării următoare necesită, de obicei, un număr mai redus de nivele logice între registrele de stare, ceea ce permite o frecvență mai ridicată de funcționare. Codificarea cu un bistabil pe stare nu reprezintă însă soluția optimă în toate cazurile, în principal datorită faptului că necesită un număr mai mare de bistabile decât codificarea secvențială. În general, codificarea cu un bistabil pe stare este avantajoasă atunci când arhitectura circuitului programabil utilizat conține un număr relativ mare de bistabile și un număr relativ redus de porți logice între bistabile. De exemplu, această codificare

este cea mai avantajoasă pentru automatele de stare implementate cu circuite FPGA, care conțin un număr mai mare de bistabile decât circuitele CPLD.

### Toleranța la defecte a automatelor de stare

În practică, anumite hazarduri, zgomote sau combinații ilegale ale intrărilor pot determina modificarea stării unuia sau a mai multor bistabile, ceea ce poate avea ca efect tranziția automatului într-o stare ilegală.

Automatul poate rămâne definitiv în această stare ilegală, sau poate activa o combinație ilegală a ieșirilor, ceea ce poate cauza alte efecte nedorite. Automatele de stare pot fi proiectate astfel încât să fie tolerante la defecte prin adăugarea unei logici care să asigure ieșirea din stările ilegale.

Posibilități de proiectare a automatelor de stare sigure.

1. Utilizarea construcției **when others**.

**when others => stare <= idle;**

Prin specificarea tranziției din stările ilegale într-o stare cunoscută se va genera o logică suplimentară.

Există cazuri în care costul acestei soluții nu este justificat de necesitatea unui automat tolerant la defecte.

În aceste cazuri, se poate specifica în mod explicit faptul că tranziția dintr-o stare ilegală este o condiție indiferentă (deci, nu are importanță starea în care se efectuează tranziția dintr-o stare ilegală, deoarece nu este de așteptat ca automatul să treacă într-o asemenea stare).

În cazul codificării explicite, condițiile indiferente pot fi declarate sub forma:

**when others => stare <= "---";**

unde s-a presupus că semnalul stare este un vector de 3 biți.

Condiția **when others** poate fi necesară și atunci când toate stările automatului sunt descrise, deoarece tipul vectorului de stare este **std\_logic\_vector**, deci sunt 9 valori posibile, și nu doar valorile '1' sau '0'.

2. Suplimentarea numărului de stări până la o putere a lui 2.

```
type stare is (s0, s1, s2, nedefinit);  
signal cs, ns: stare;  
...  
case cs is  
...  
when nedefinit => ns<=s0;  
end case;
```

```
type stare is (s0, s1, s2, s3, s4, u1, u2, u3);  
  signal cs, ns: stare;  
  ...  
  case cs is  
    ...  
  when others => ns<=s0;  
end case;
```