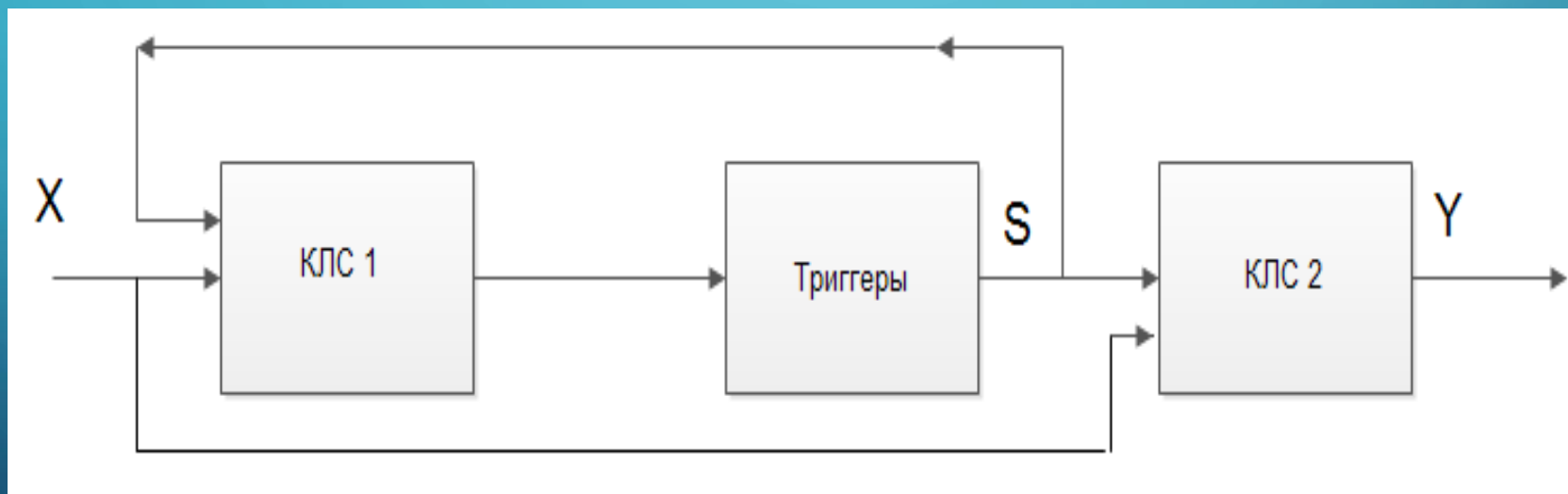


The background is a blue gradient with decorative white circuit board patterns in the corners. The patterns consist of lines and circles, resembling a PCB layout.

VII. СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ

Текущее состояние последовательных логических схем (ПЛС) определяется не только поступившими входными сигналами, но и предыдущими значениями входных сигналов.

ПЛС содержит конечное число элементов памяти и управляющую комбинационную логическую схему.



Состояние ПЛС определяется общим состоянием всех триггеров. ПЛС с n триггерами может иметь до 2^n состояний.

По режиму работы различают 2 основные категории ПЛС:

1. асинхронные ПЛС

2. синхронные ПЛС

Временная диаграмма тактового сигнала:



ЭТАПЫ СИНТЕЗА ПЛС

1. Описание функционирования
2. Таблица переходов между состояниями, которая включает входные переменные в момент времени t , значения выходных функций в момент времени $t + 1$.
3. Минимизация логических функций
4. Реализация схемы.


ТЕМА 7.1 ТРИГГЕРЫ

Триггеры) - это последовательностные логические схемы, которые имеют два различных стабильных состояния 0 и 1.

В зависимости от режима переключения триггеры подразделяются на:

Latch (одноуровневые триггеры, которые переключаются при **логическом уровне 0** или **логическом уровне 1** тактового сигнала).

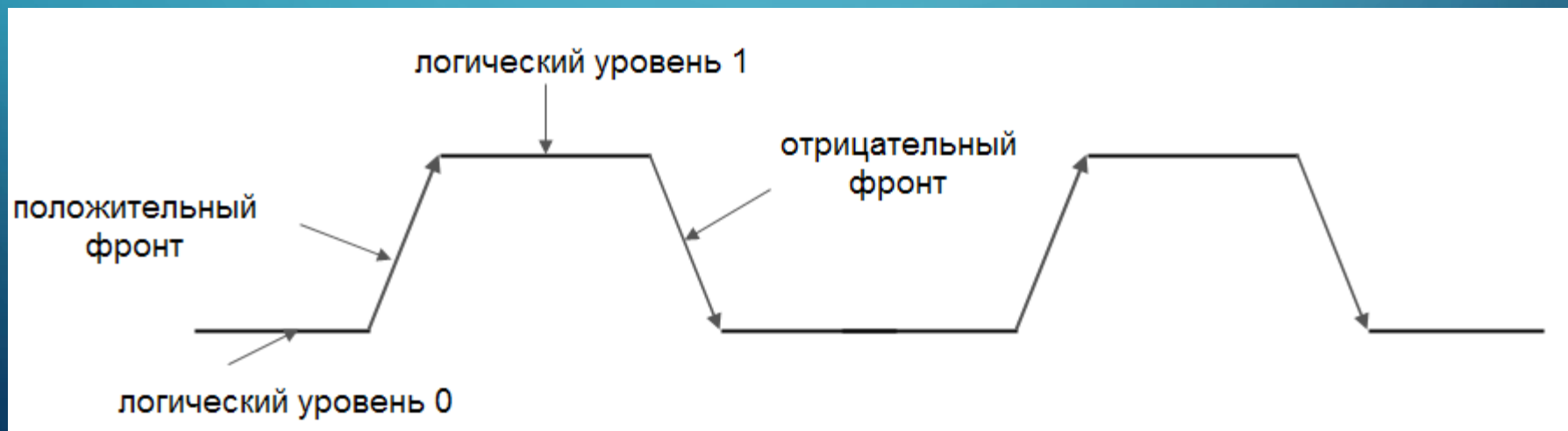Flip-flop (двухуровневые триггеры, ведущий-ведомый (master-slave), которые переключаются при **положительном или отрицательном фронте** тактового сигнала).



АСИНХРОННЫЙ RS ТРИГГЕР (LATCH)

- S (Set)
- R (Reset)

Логическая схема триггера получается путем соединения линиями обратной связи двух инвертирующих логических элементов. Сигналы R и S активны по 0 (обратная логика)


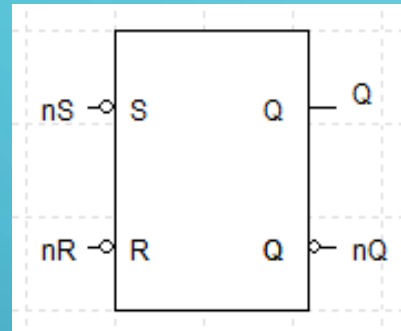
 
 
 
 


Таблица переходов асинхронного RS-триггера

S_t	R_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}	Комментарии
0	0	-	-	Запрещенное состояние
0	1	1	0	Установка в 1 Set
1	0	0	1	Установка в 0 Reset
1	1	Q_t	nQ_t	Сохранение предыдущего состояния

 

СИНХРОННЫЙ RS ТРИГГЕР (LATCH)


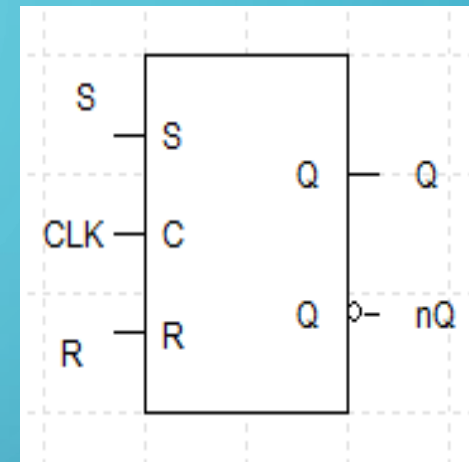
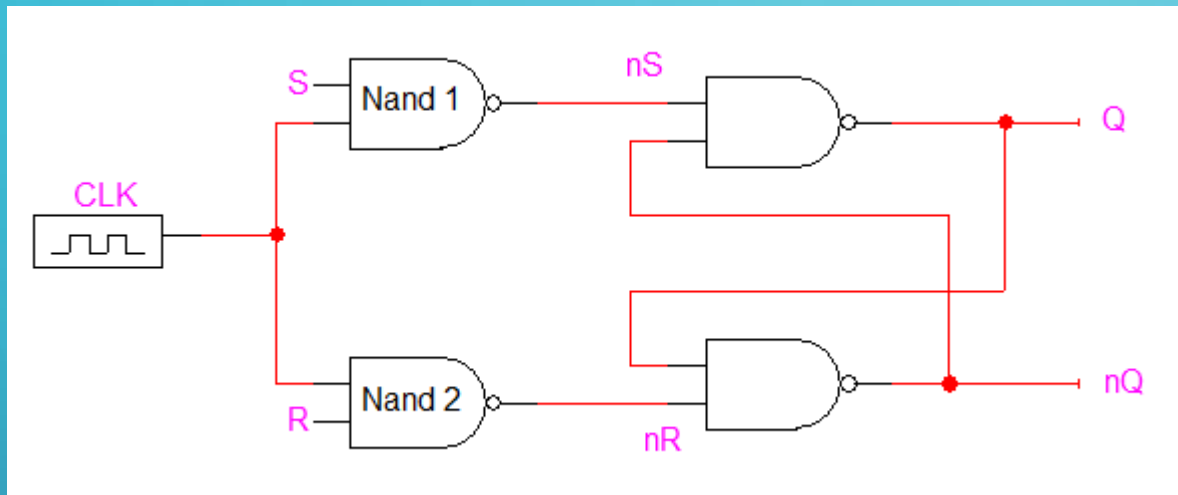
 


Таблица переходов синхронного RS-триггера

S_t	R_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}	Комментарии
0	0	Q_t	nQ_t	Сохранение предыдущего состояния
0	1	0	1	Установка в 0 Reset
1	0	1	0	Установка в 1 Set
1	1	-	-	Запрещенное состояние

СИНХРОННЫЙ D ТРИГГЕР (LATCH)

D (delay)

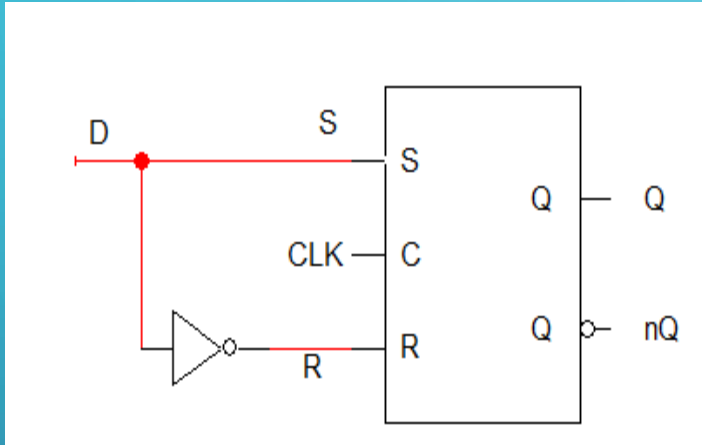

D триггер задерживает на один такт информацию, которую он получает на входе.

Таблица переходов D триггера

D_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}	Комментарии
0	0	1	Установка в 0
1	1	0	Установка в 1

Основное назначение D триггера – хранение двоичных слов. Используется в регистрах и схемах RAM памяти

СИНХРОННЫЙ JK ТРИГГЕР (LATCH)

JK триггер сохраняет свою функциональность и тогда, когда $RS=1$. Это достигается путем дополнительных линий обратной связи.

 
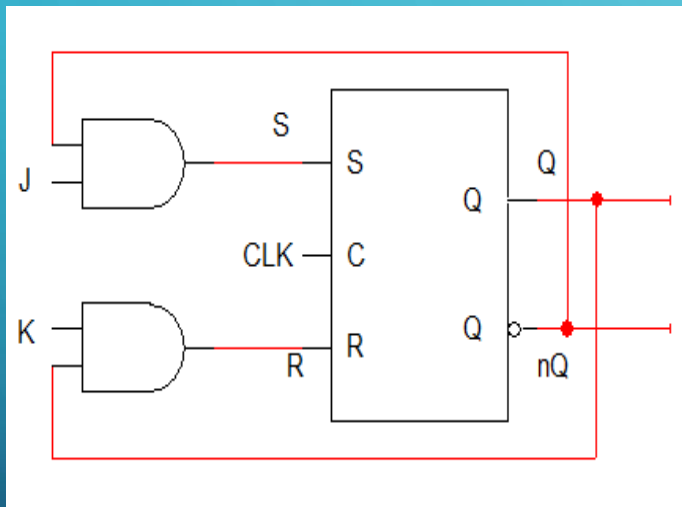


Таблица переходов JK триггера

J_t	K_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}	Комментарии
0	0	Q_t	nQ_t	Сохранение предыдущего состояния
0	1	0	1	Установка в 0 Reset
1	0	1	0	Установка в 1 Set
1	1	nQ_t	Q_t	Инвертирование состояния Q_t



СИНХРОННЫЙ JK ТРИГГЕР (FLIP-FLOP)


Линия обратной связи приводит к тому что JK триггер осциллирует когда $J = K = 1$

Flip-flop триггер решает эту проблему.


Структура flip-flop master-slave состоит из двух latch триггеров, одного “master” и другого “slave”.

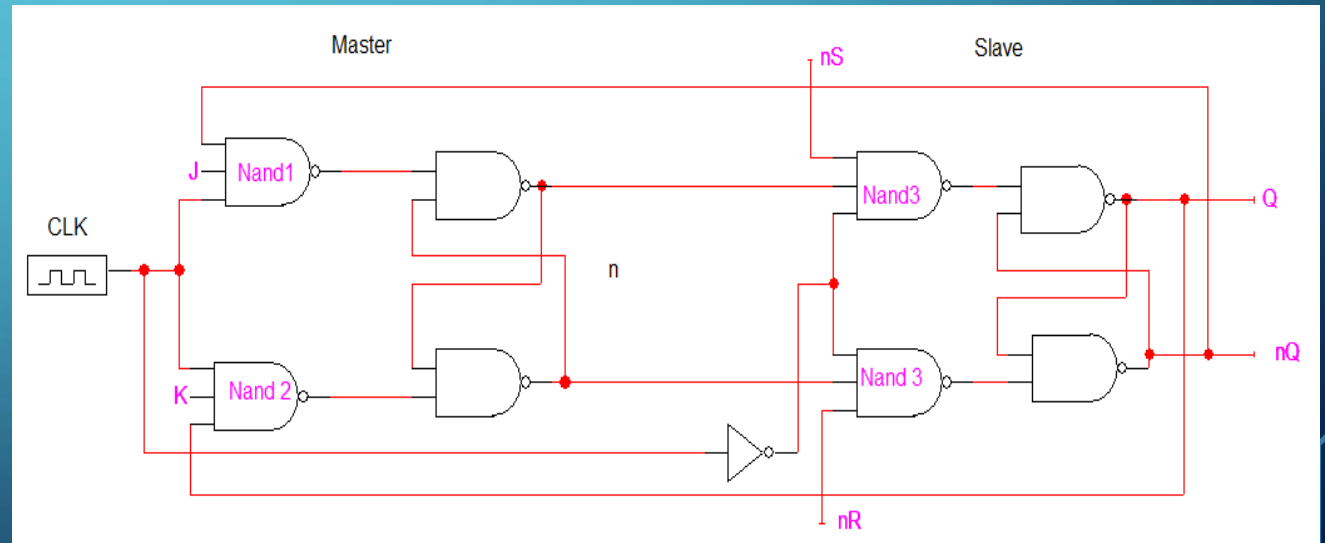 В flip-flop триггерах на **положительном фронте** тактового сигнала информация входит в ведущий триггер, при этом ведомый триггер практически отключен. На следующем **отрицательном фронте** информация передается от ведущего к ведомому триггеру, и появляется на выходах на отрицательном фронте тактового сигнала.



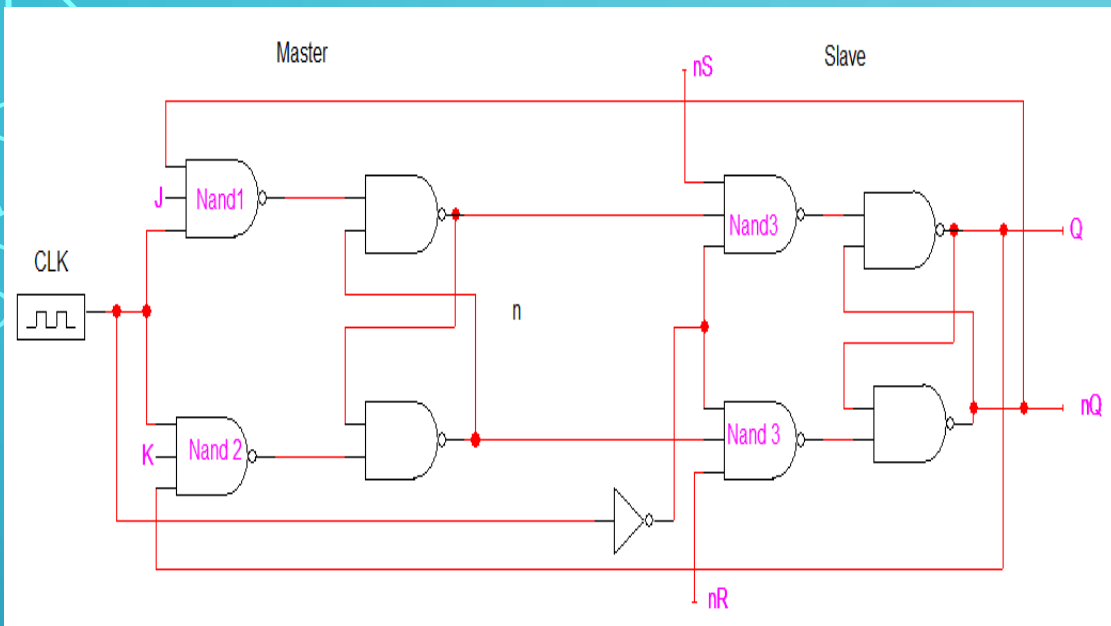

 Входы nS и nR являются **асинхронными входами**, которые действуют на последнем уровне логических вентилей, не зависят от тактового сигнала и имеют **приоритет над синхронными входами J и K** (когда один из них активирован, триггер будет работать асинхронно).



Период времени 2 - это время установки т.е. период, в течение которого данные должны быть подготовлены до подачи тактового импульса.

Период времени 3 - время паузы.



В течение периода времени 1 входные вентили еще не открыты, а вентили Nand3 и Nand4 блокируются и, таким образом, изолируют ведущий триггер от ведомого.

В зоне 1–2 элементы Nand1 и Nand2 открыты, и информация передается мастеру. Вентили Nand 3 и Nand 4 закрыты, и ведомый триггер хранит свою старую информацию.

T ТРИГГЕР (FLIP-FLOP)

T триггер (Toggle) получается из JK триггера типа flip-flop при соединении входов J и K.




Логическая схема асинхронного T триггера

  

T_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}	Комментарии
0	Q_t	nQ_t	Сохранение предыдущего состояния
1	nQ_t	Q_t	Инвертирование состояния Q_t

Триггер T используется в счетчиках и в схемах деления частоты на 2.

Логическая схема синхронного T триггера

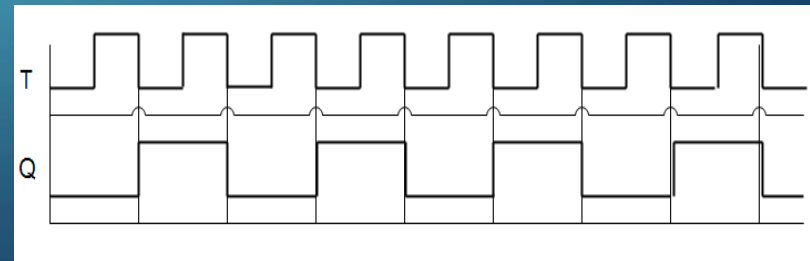  

ТАБЛИЦЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ТРИГГЕРОВ.

S_t	R_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}
0	0	Q_t	nQ_t
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	-	-

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		
1	1		

T_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}
0	Q_t	nQ_t
1	nQ_t	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

D_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}
0	0	1
1	1	0

Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

J_t	K_t	Q_{t+1}	nQ_{t+1}
0	0	Q_t	nQ_t
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	nQ_t	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

