

Universitatea Tehnica a Moldovei  
Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica  
Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor

Disciplina:  
**Interfete si Retele Industriale**


**Tema Nr. 2.3 Modularea, Filtrarea Datelor si  
Racordarea Canalelor in RI**

Titular de curs:  
**Conf.univ.,dr. V. Ababii**


# Subiecte abordate:

- \* Modularea și demodularea prin amplitudă. Scheme și circuite practice.
- \* Modularea și demodularea prin frecvență. Scheme și circuite practice.
- \* Tehnici de modulație digitală. Modulația DELTA.
- \* Amplificatoare da canal.
- \* Raccordarea la canalul de comunicare: Cablul coaxial, Cablul torsadat, Fibre optice, Unde radio.
- \* Modem-ul.
- \* Filtrarea semnalelor. Filtre pasive și active.
- \* Filtre de frecvență joasă, înaltă și de bandă.
- \* Calculul filtrelor.
- \* Filtrarea semnalelor prin metoda comparării.
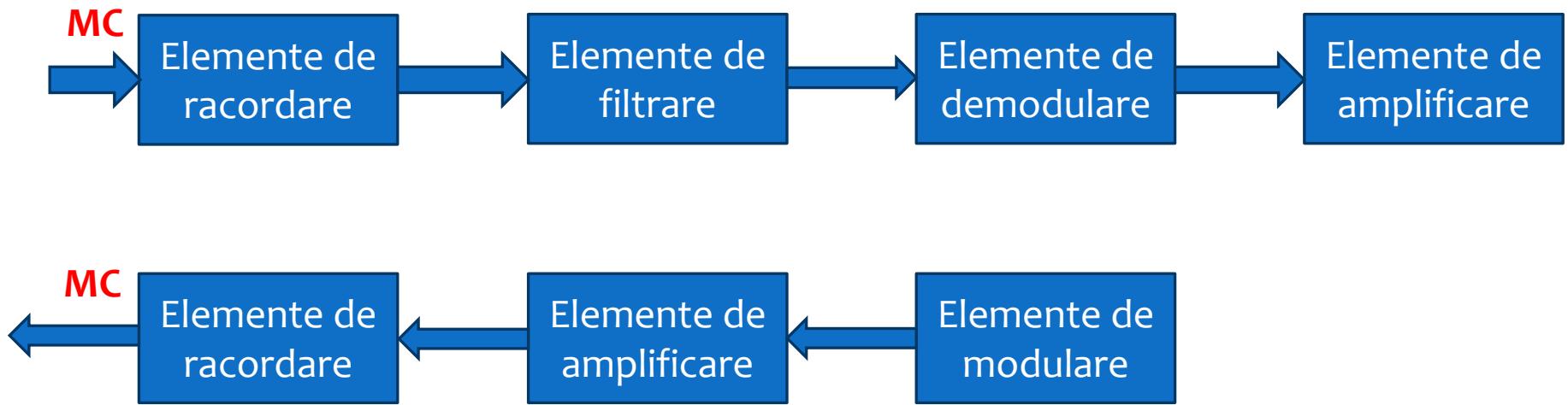
# Structura sistemului de intrare-iesire a portului.



# Transformatorul de legatura.

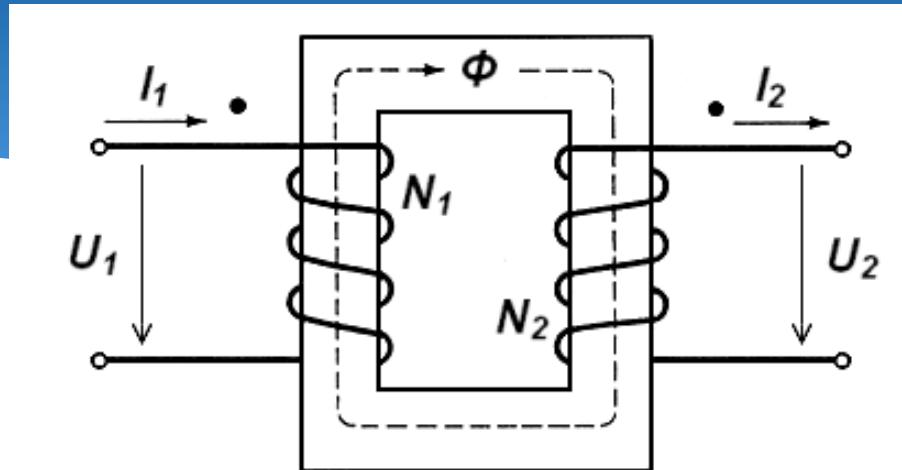


$$\frac{U_1}{U_2} \simeq \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k \quad P_1 = P_2 \text{ sau } U_1 I_1 \cos \varphi_1 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 .$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \simeq \frac{N_1}{N_2} = k \quad U_1 I_1 = U_2 I_2 \text{ sau } \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{E_1}{E_2} = K$$

$$K = \frac{E_1}{E_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

$$N_1 / N_2 = K$$

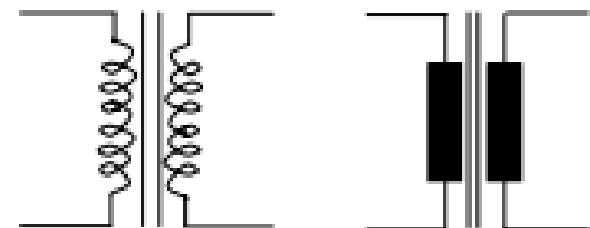
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = K$$




# Racordarea la mediul de comunicare Cablu Coaxial



Conector CC


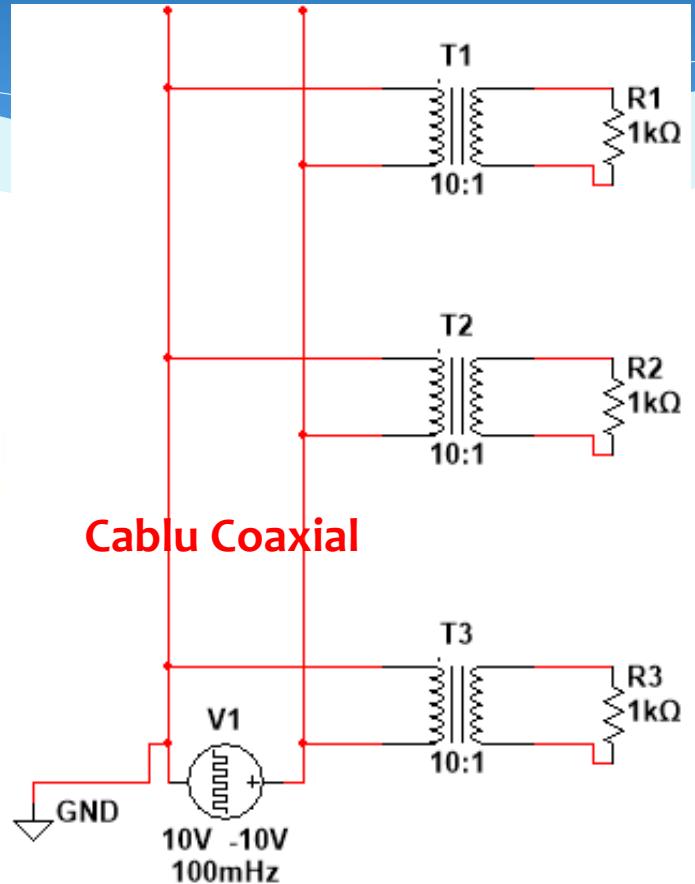


# Racordarea la cablul UTP.

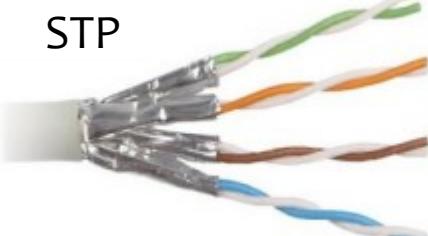

Conector RJ45

Priza RJ45

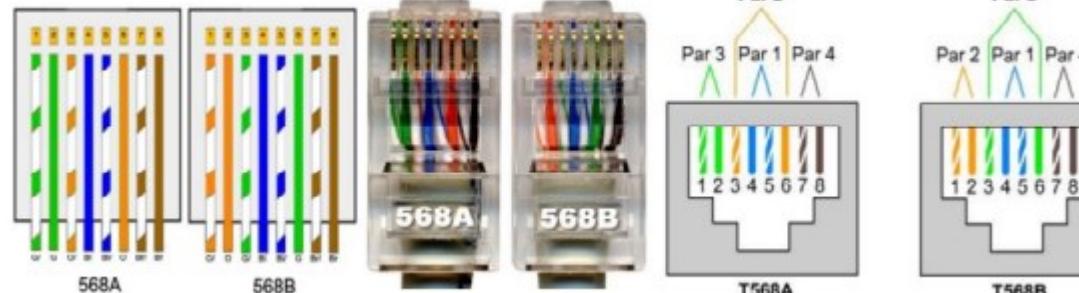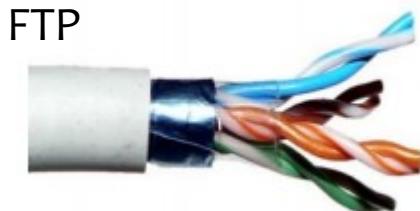

PC-HUB

PC-PC


|                  |       |
|------------------|-------|
| alb - portocaliu | Pin 1 |
| portocaliu       | Pin 2 |
| alb - verde      | Pin 3 |
| albastru         | Pin 4 |
| alb - albastru   | Pin 5 |
| verde            | Pin 6 |
| alb - maro       | Pin 7 |
| maro             | Pin 8 |




|       |                  |
|-------|------------------|
| Pin 1 | alb - verde      |
| Pin 2 | verde            |
| Pin 3 | alb - portocaliu |
| Pin 4 | albastru         |
| Pin 5 | alb - albastru   |
| Pin 6 | portocaliu       |
| Pin 7 | alb - maro       |
| Pin 8 | maro             |

|       |                  |
|-------|------------------|
| Pin 1 | alb - portocaliu |
| Pin 2 | portocaliu       |
| Pin 3 | alb - verde      |
| Pin 4 | albastru         |
| Pin 5 | alb - albastru   |
| Pin 6 | verde            |
| Pin 7 | alb - maro       |
| Pin 8 | maro             |

# Racordarea la cablul UTP.

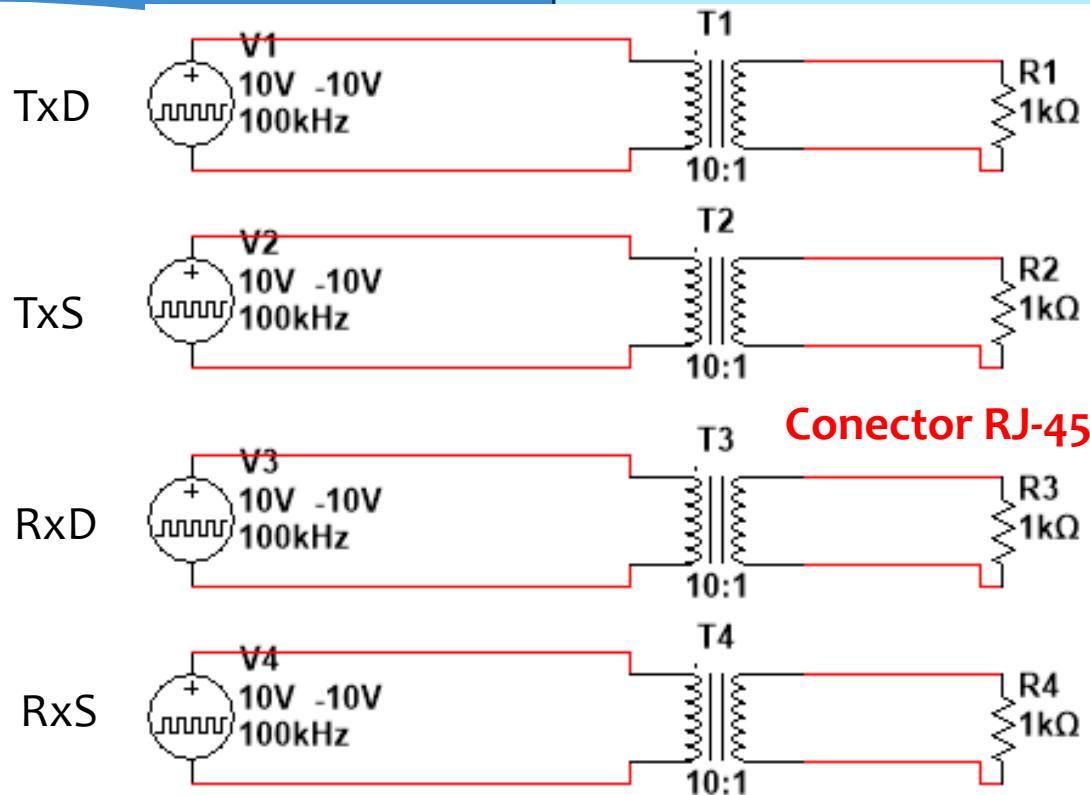


# Racordarea la Fibra Optica

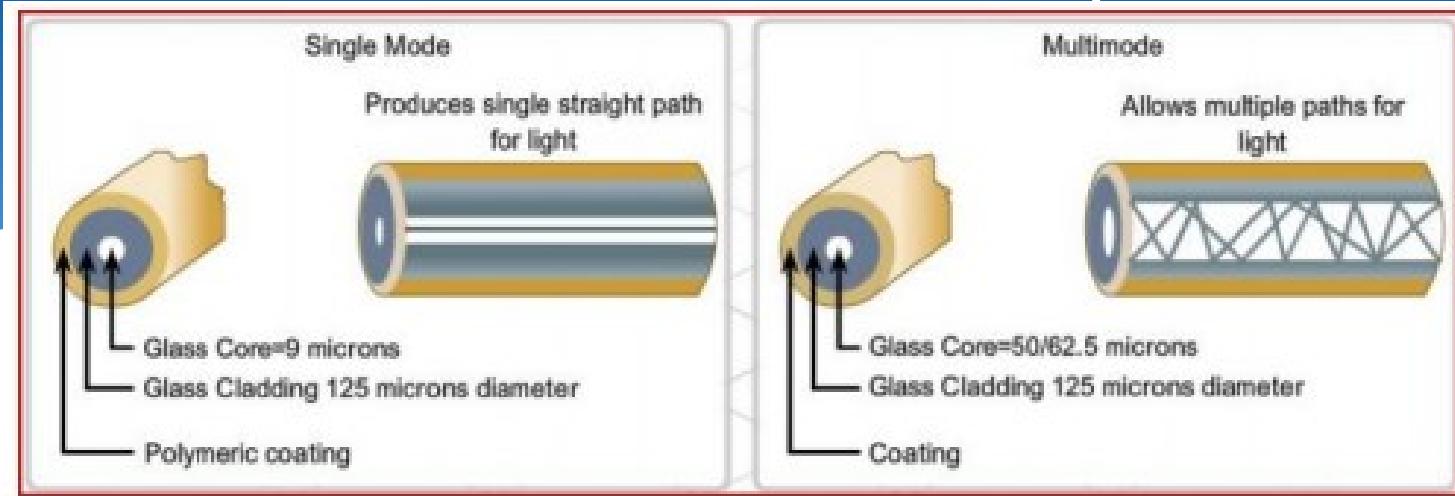


**Conecatori pu FO**


# Racordarea la Fibra Optica.

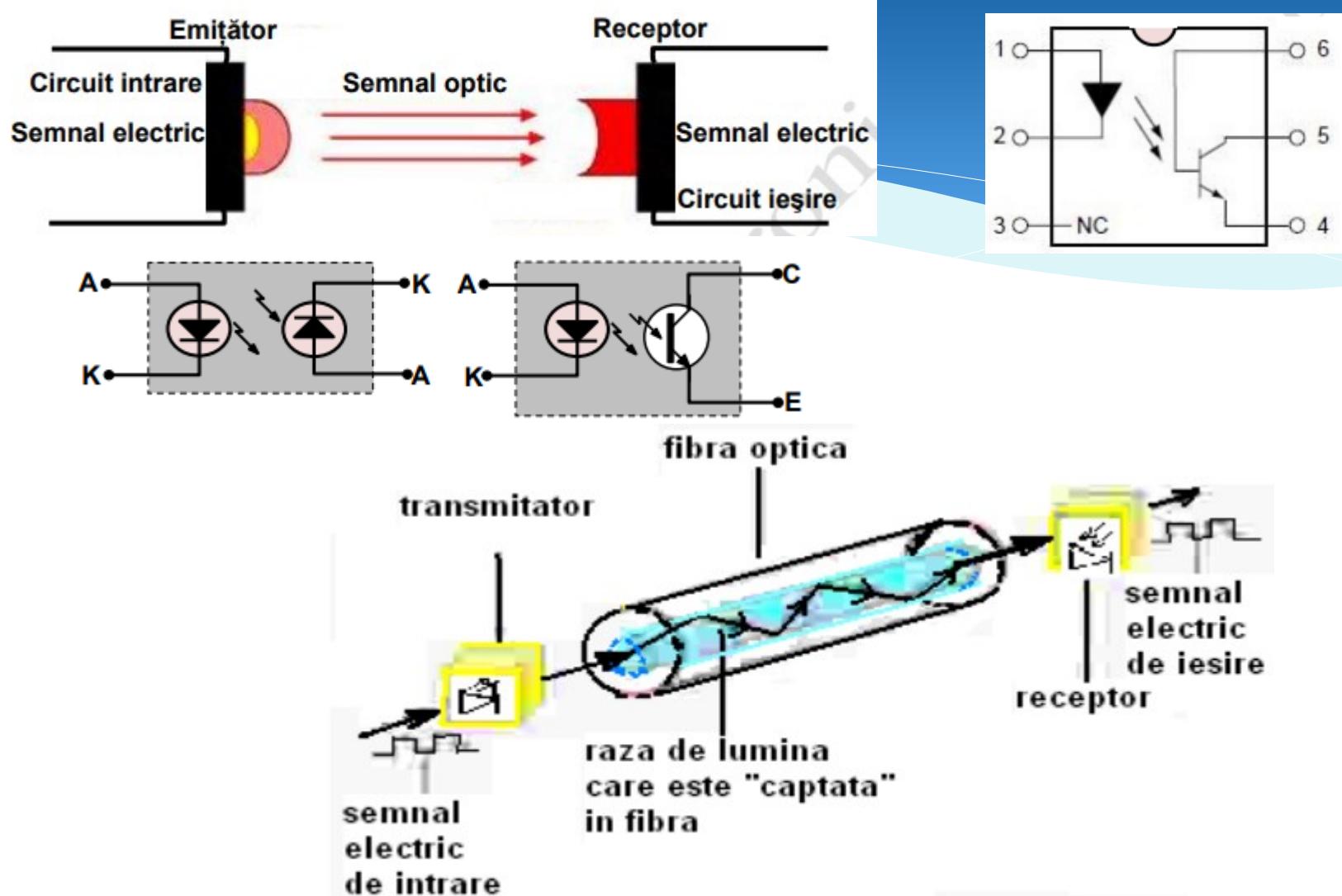
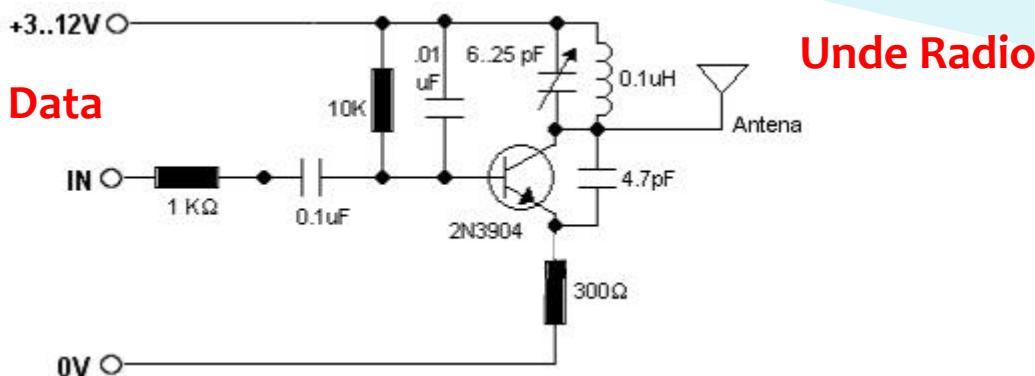
# Racordarea canalelor de comunicare radio



Unde Radio

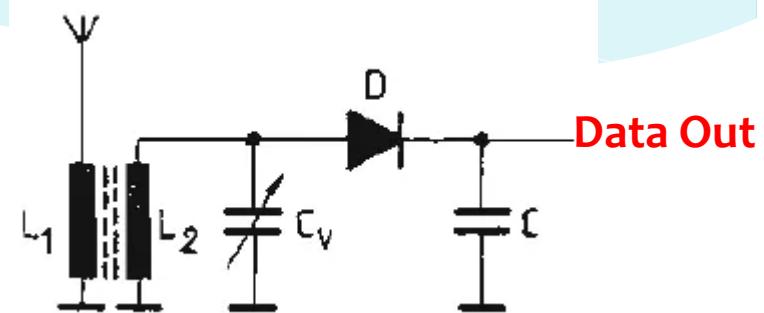

Data Out

# Modularea semnalelor

Modulația este un proces folosit în telecomunicații prin care se modifică unul sau mai mulți parametri a unui semnal purtător (carrier) pentru a transmite informații.  
Există trei semnale ce intră în procesul de modulație:

**Semnalul modulator** - Semnalul informațional original ce se dorește a fi transmis;

**Semnalul purtător** - Semnalul electric al cărui parametri vor fi modificați pentru a transmite semnalul modulator;

**Semnalul modulat** - Semnalul ce se transmite, și anume semnalul purtător, modificat corespunzător.

Principala aplicație a modulației este transmiterea unui semnal informațional, folosind o altă bandă de frecvență decât cea pe care este acesta situat. Consecința imediată a acestei afirmații este că se pot transmite mai multe semnale (con vorbiri, de exemplu) pe același canal de frecvențe, în același timp.

După categoria din care face parte semnalul modulator (purtător de informație), modulațiile se împart în două mari grupe:

- **modulații analogice**: modulația în amplitudine (MA), modulația în frecvență (MF) și modulația în fază (MP);
- **modulații digitale**: ASK (*amplitude shift keying*), FSK (*frequency shift keying*), PSK (*phase shift keying*).

# Modularea semnalelor.

## Modulația în amplitudine (MA)

Constă în modificarea amplitudinii semnalului purtător în strânsă corelație cu variația instantanee a amplitudinii semnalului de transmis. În funcție de spectrul semnalului obținut în urma modulării și care se transmite, MA se împarte în mai multe categorii:

- Ambele benzi laterale (DSB - *double side bands*): cu sau fără purtătoare suprimată
- Banda laterală unică (BLU): cu purtătoare suprimată (BLU-PS) sau fără

Matematic, un semnal MA este descris de următoarea relație:

$$s_{MA}(t) = A_p [1 + m * s_M(t)] \cos(\omega_p * t),$$


unde:

$A_p$  - amplitudinea semnalului purtător;


$m$  - indicele de modulație de amplitudine;

$s_M(t)$  - semnalul modulator (purtător de informație) de formă oarecare;

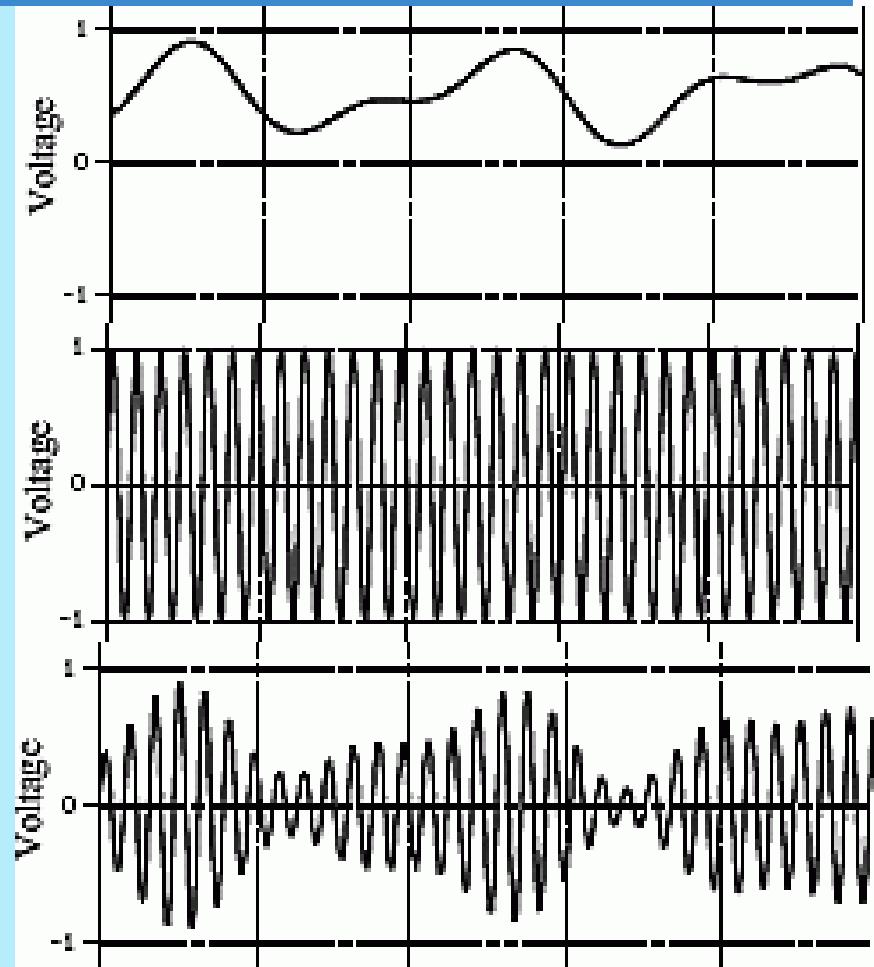$\omega_p$  - pulsația semnalului purtător ( $\omega_p = 2\pi f_p$ ).



# Schema pentru modularea AM

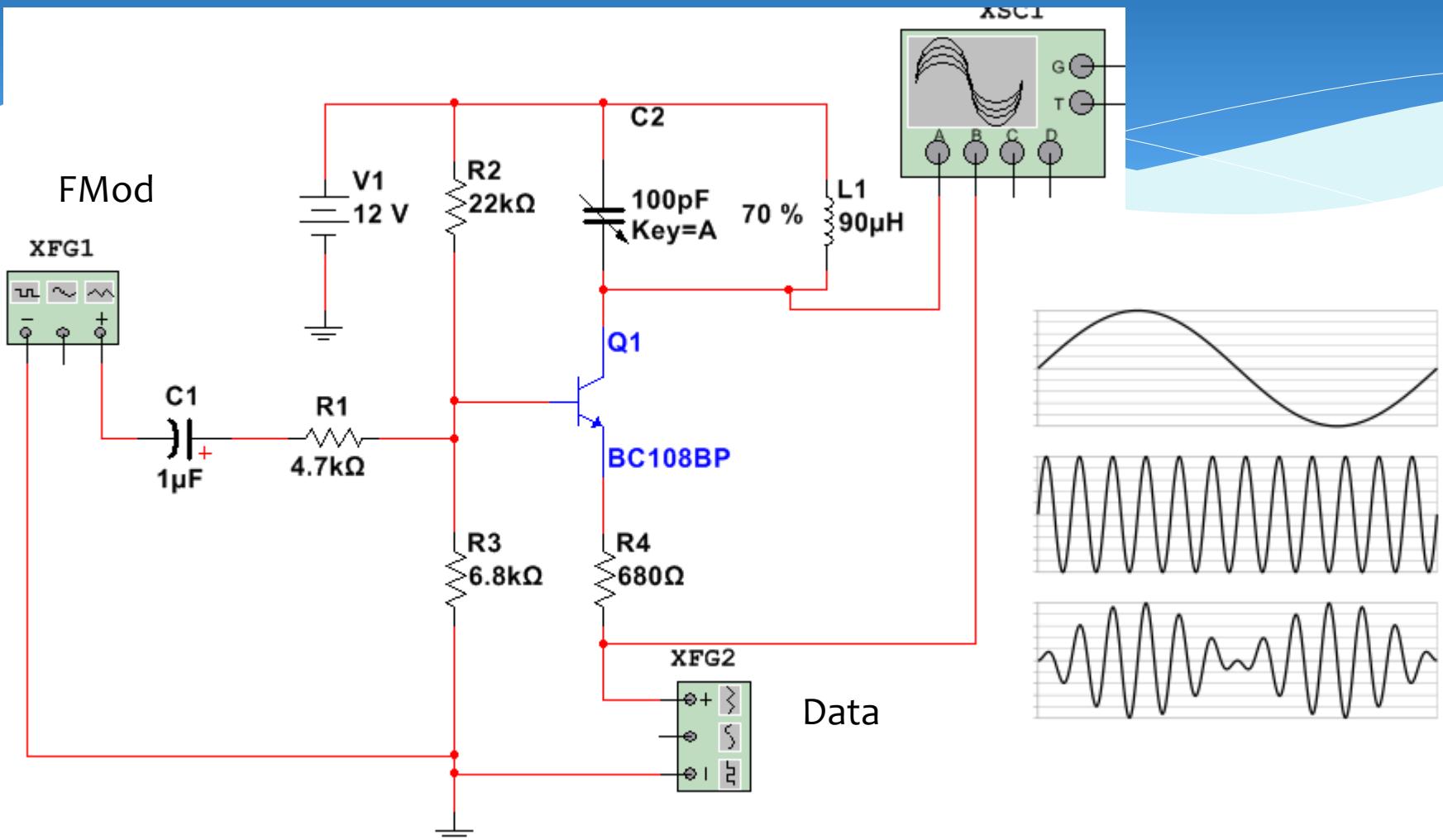

# Modulatia in frecventa (MF)

Aceasta formă de modulație constă în variația frecvenței instantanee a semnalului purtător ca urmare a variației semnalului modulator. Comparativ cu MA, aceasta tehnică oferă două mari avantaje și anume:

semnalul obținut în urma modulării MF este imun la interferențe cu zgomote de tip aditiv și prin urmare transmisia/recepția este mai „clară”.

întrucât amplitudinea este menținută constantă, randamentul circuitelor electrice de generare, respectiv detectare a modulației este superior față de cazul anterior (MA).

Descrierea matematică a unui semnal MF este următoarea (pentru simplitatea calculelor faza instantanee se consideră zero):

$$s_{MF}(t) = A_p \cos(\omega_p t + k_f \int s_M(t) dt), \text{ unde}$$

$A_p$  - amplitudinea semnalului purtător

$\omega_p$  - pulsația inițială a semnalului purtător ( $\omega_p = 2\pi f_p$ )

$k_f$  - factorul de deviație în frecvență

$s_M(t)$  - semnalul modulator ((1), de formă oarecare)

Pentru un semnal sinusoidal de forma  $S_M(t) = A_m \cos(\omega_m t)$ , semnalul modulat în frecvență va fi:


$$s_{MF}(t) = A_p \cos(\omega_p t + k_f \int A_m \cos(\omega_m t) dt) = A_p \cos(\omega_p t + k_f A_m / \omega_m \sin(\omega_m t))$$

Relația  $k_f * A_m = \Delta\omega$  poartă denumirea de **deviație în frecvență**, iar  $\Delta\omega / \omega_m = \beta$  va

caracteriza **indicele de modulație în frecvență**. Cu aceste relații, semnalul MF se scrie sub forma:


$$s_{MF}(t) = A_p \cos(\omega_p t + \beta \sin(\omega_m t))$$

# Schema modulator in frecventa

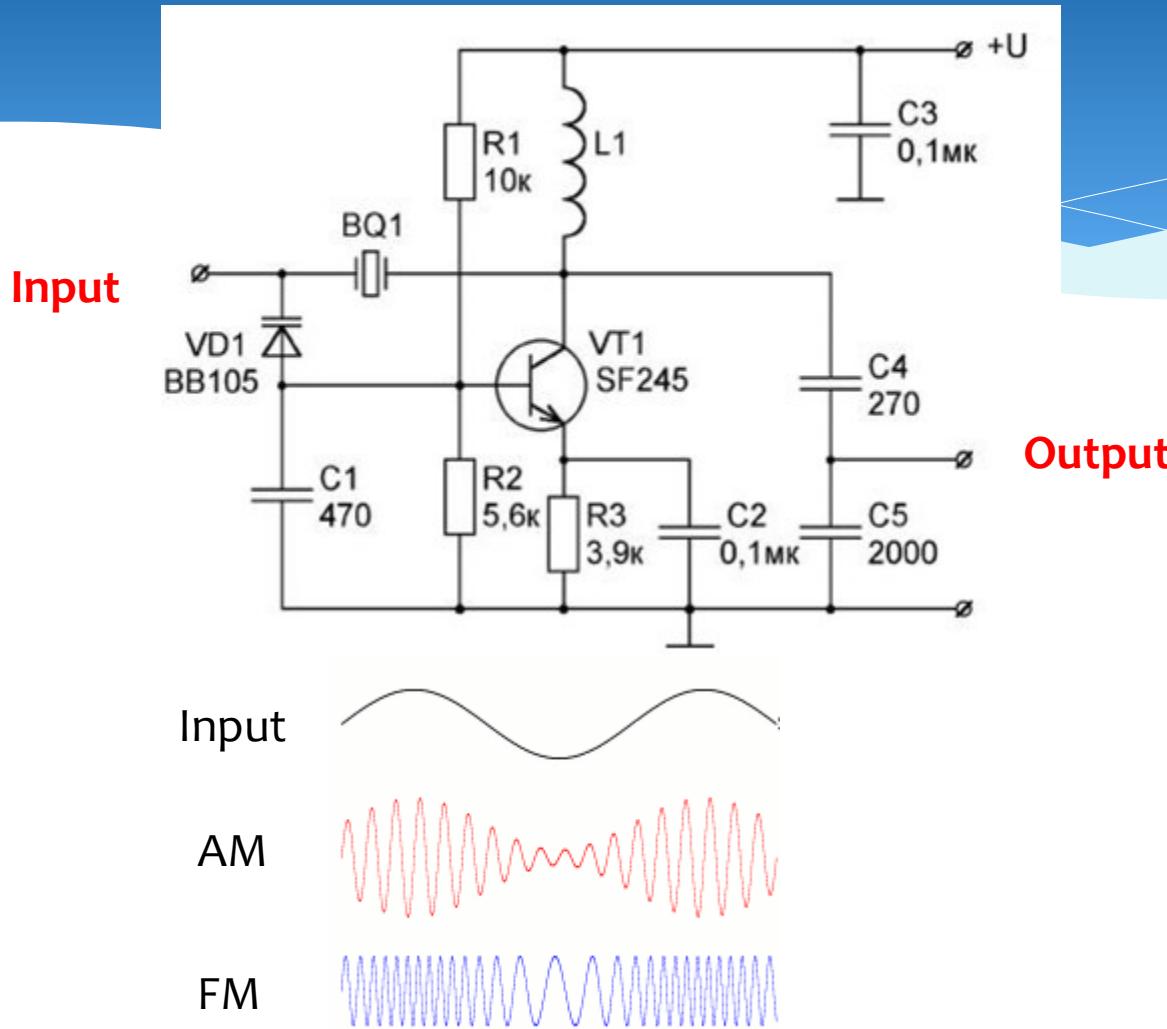

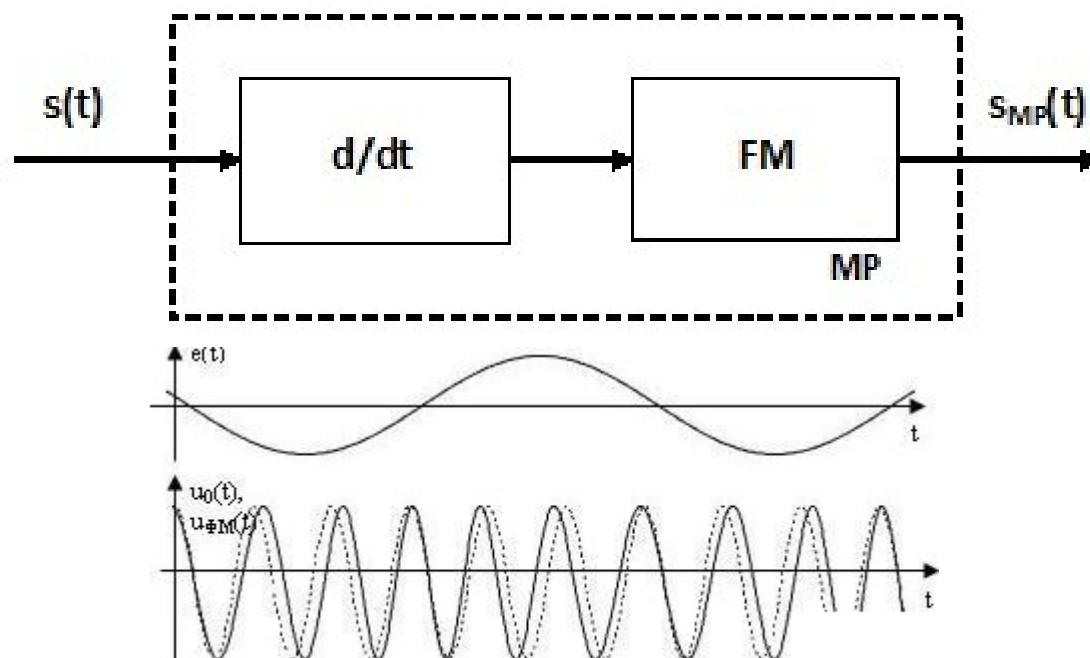
# Modulare in faza (MP)



Variatia semnalului de baza se reflecta in modificarea instantanea a fazei semnalului purtator. Aceasta forma de modulatie este foarte asemănătoarea dpdv. functional cu MF, ele fiind cunoscute in literatura de specialitate ca modulatii unghiulare. Intre faza si frecventa unui semnal, exista o stransa legatura: - faza se determina prin derivarea frecventei la un anumit momentul de timp, considerat de interes - invers, frecventa unui semnal se determina prin operatia de integrare a fazei pe o anumita durata sau perioada de timp





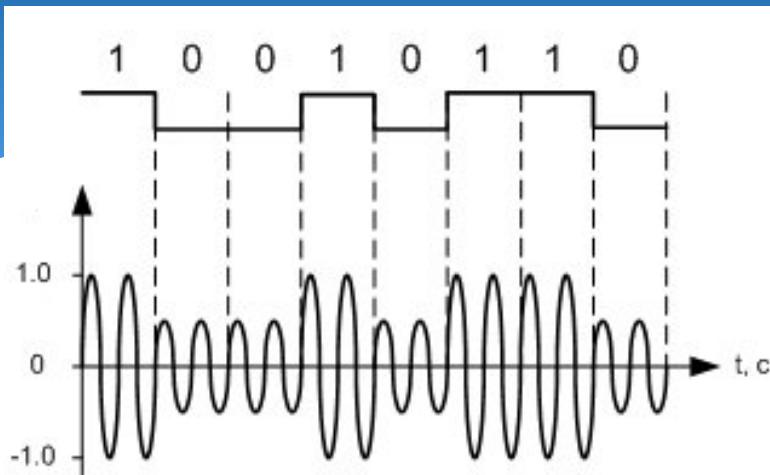
# Modulatia digitala ASK (amplitude shift keying)






Schema modulator ASK

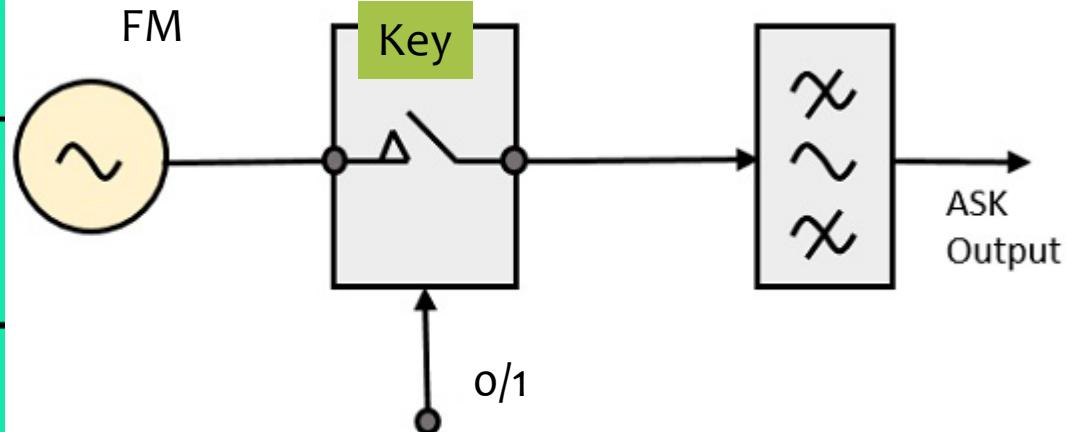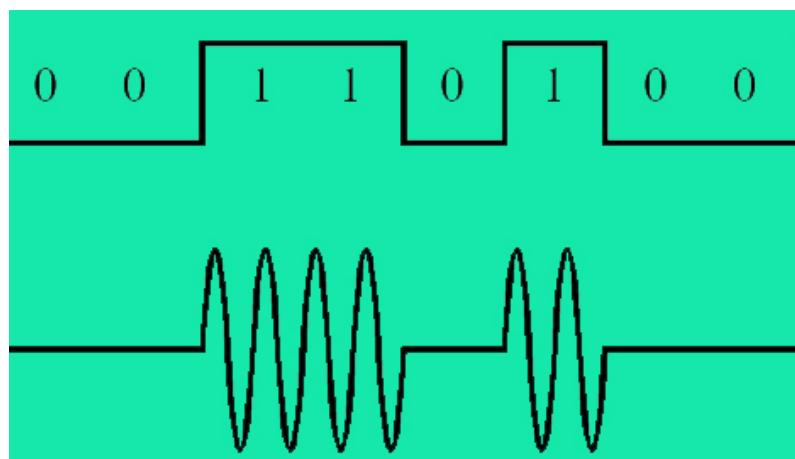

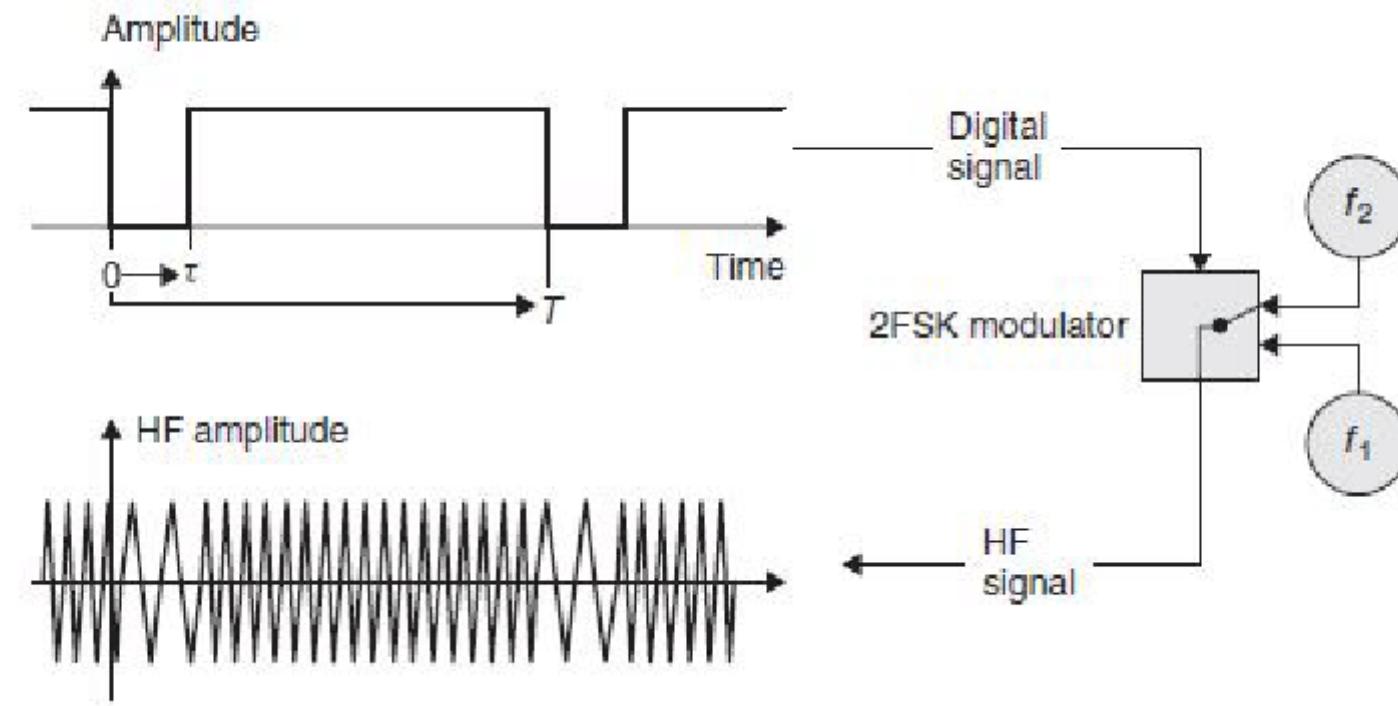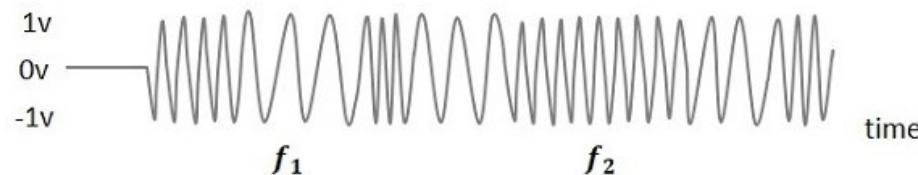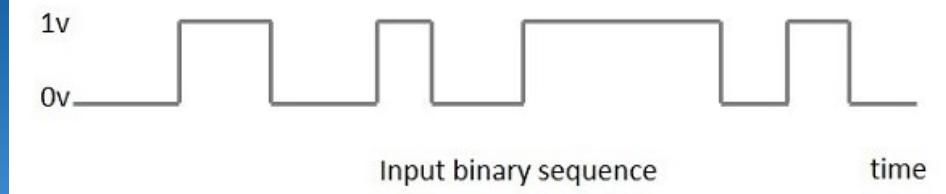
# Modularorul FSK (frequency shift keying)




# Modulatie PSK (phase shift keying)

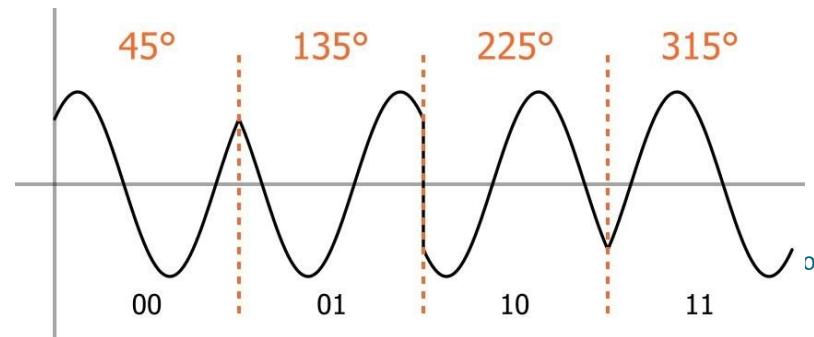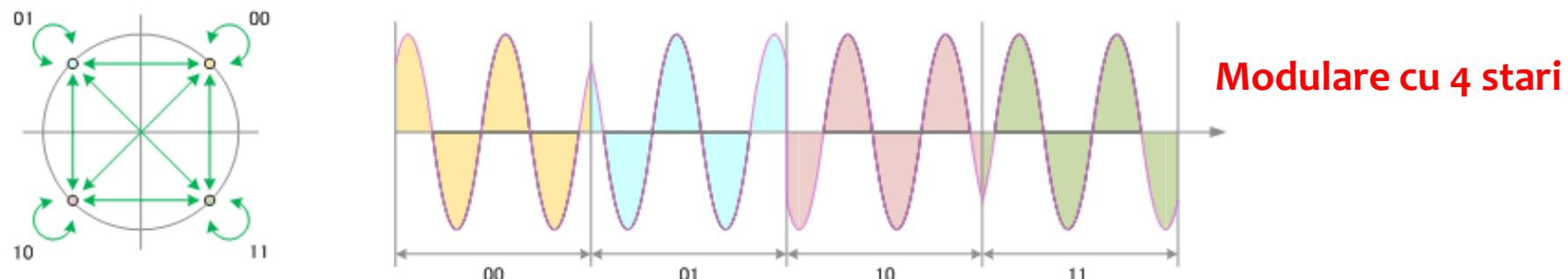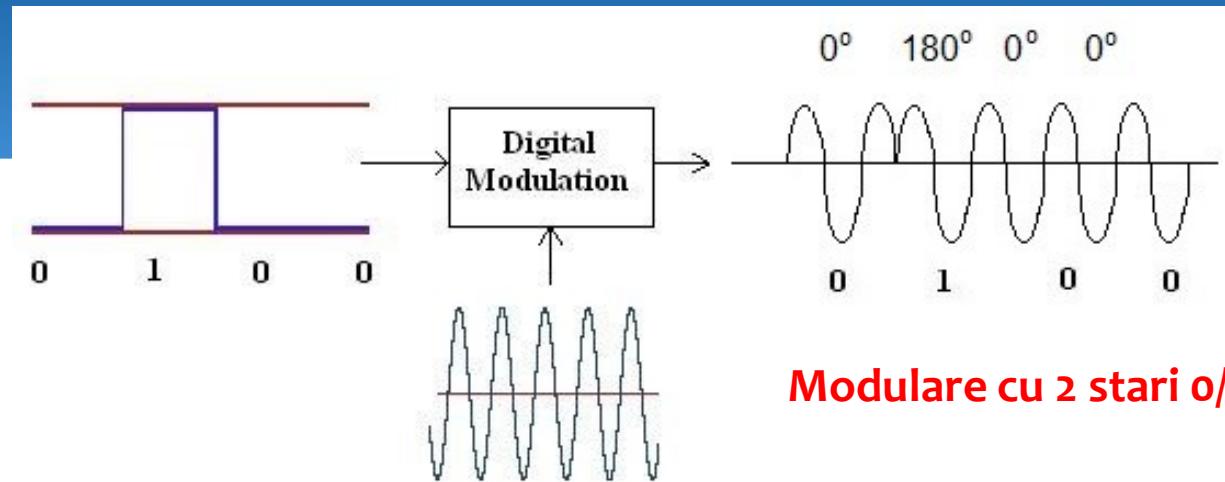

# Modularea PSK

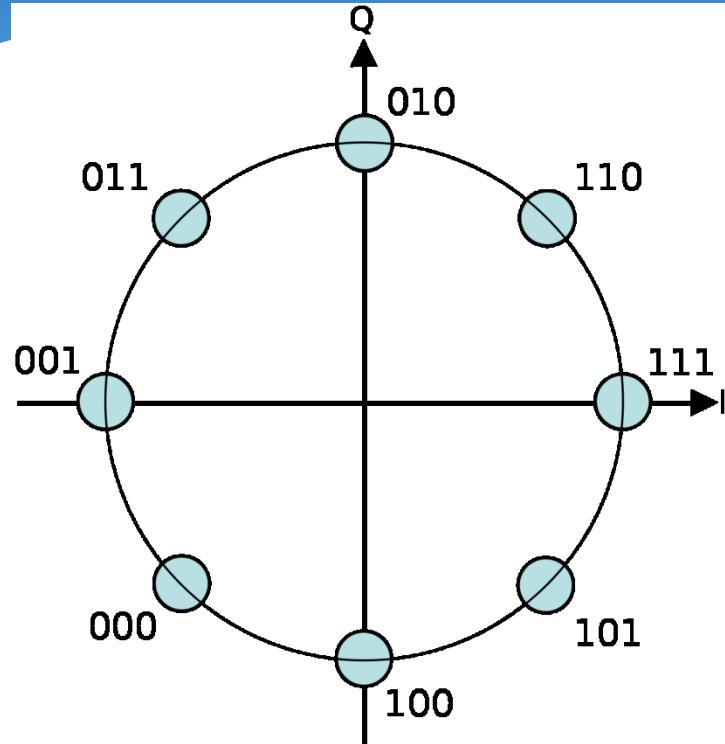


Modulatie cu 8 stari

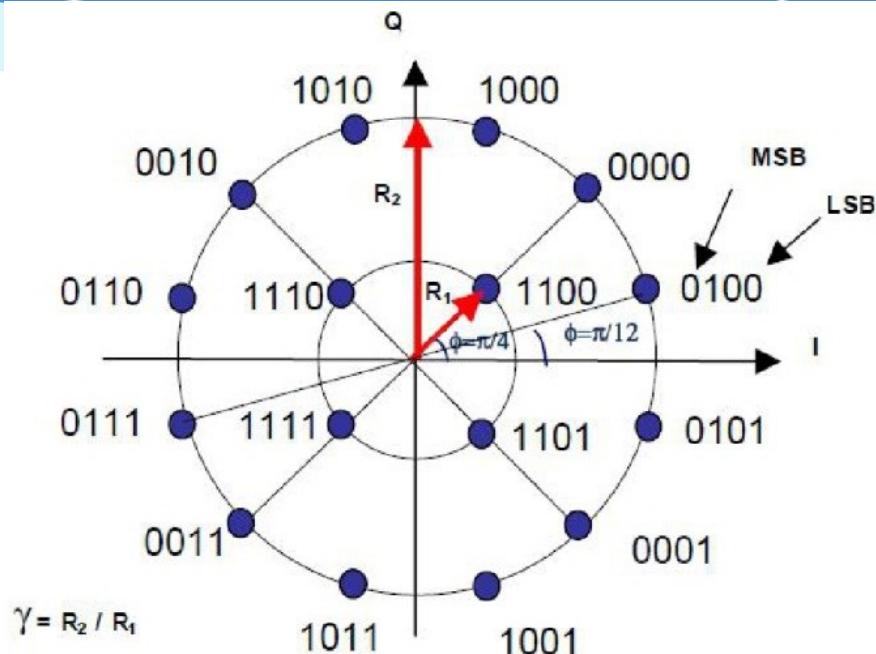


Modulatie cu 16 stari


# Modulatie PSK. Variante

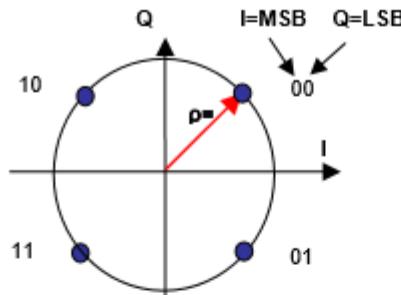


(a) QPSK

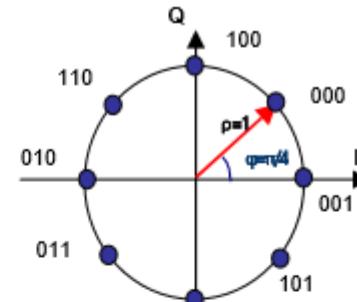

(b) 8PSK

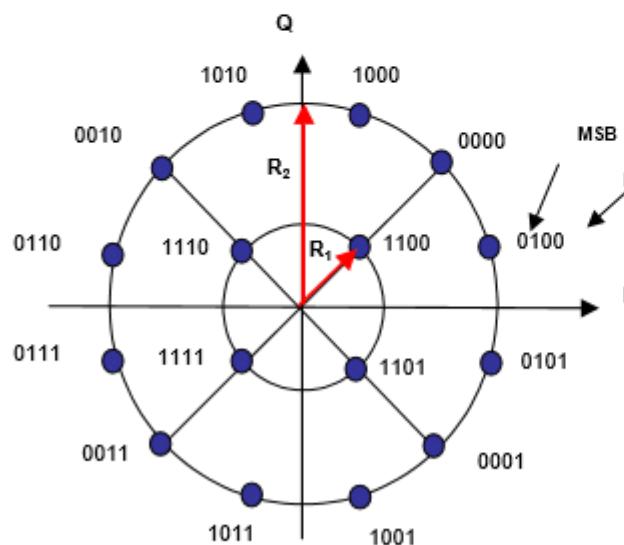


(c) 16APSK

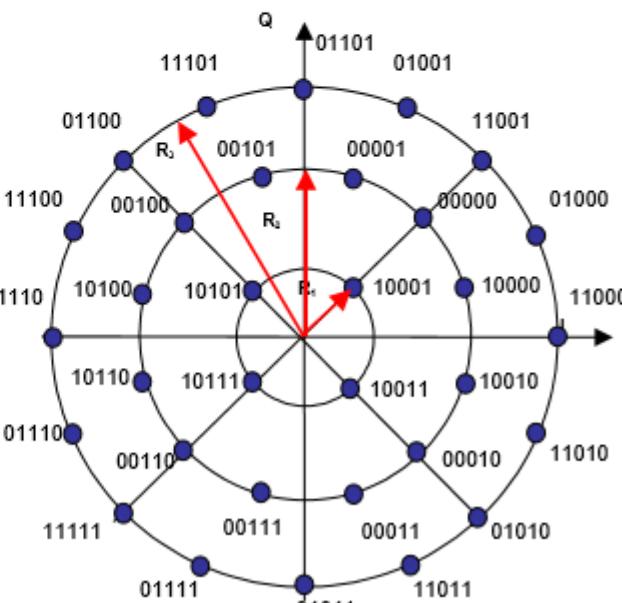


(d) 32APSK

# Analiza comparativa

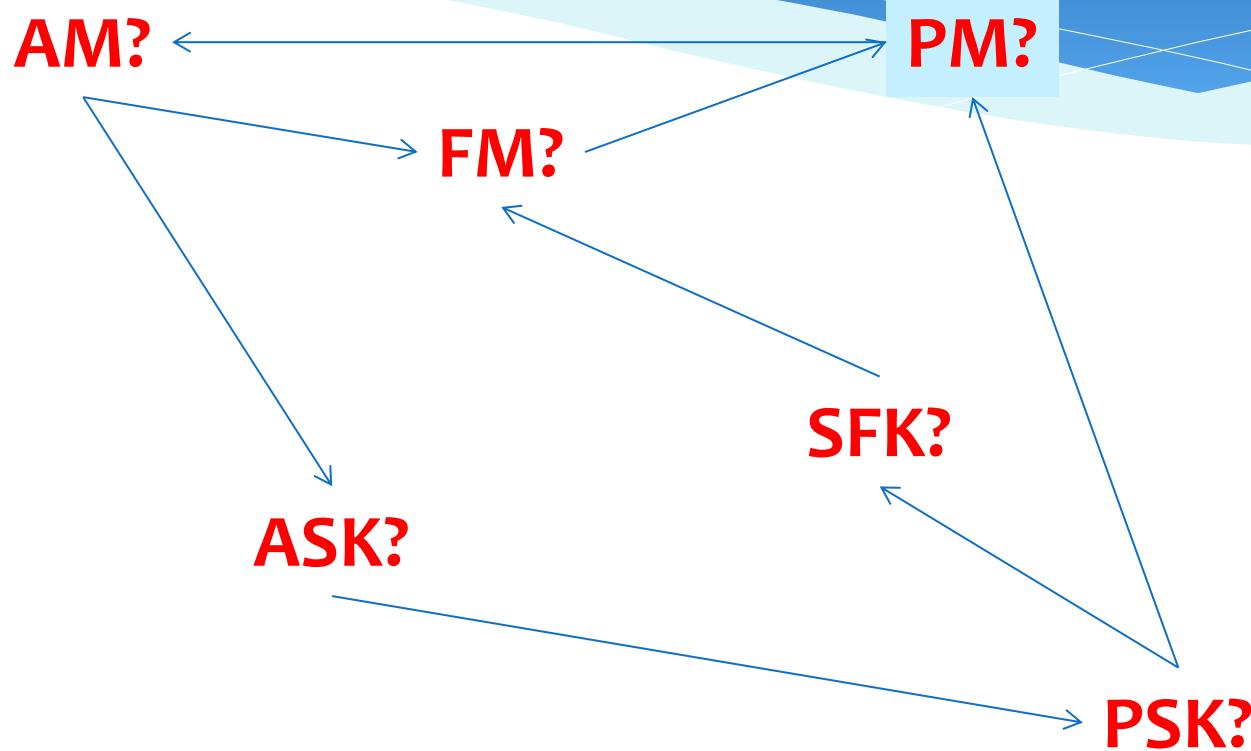

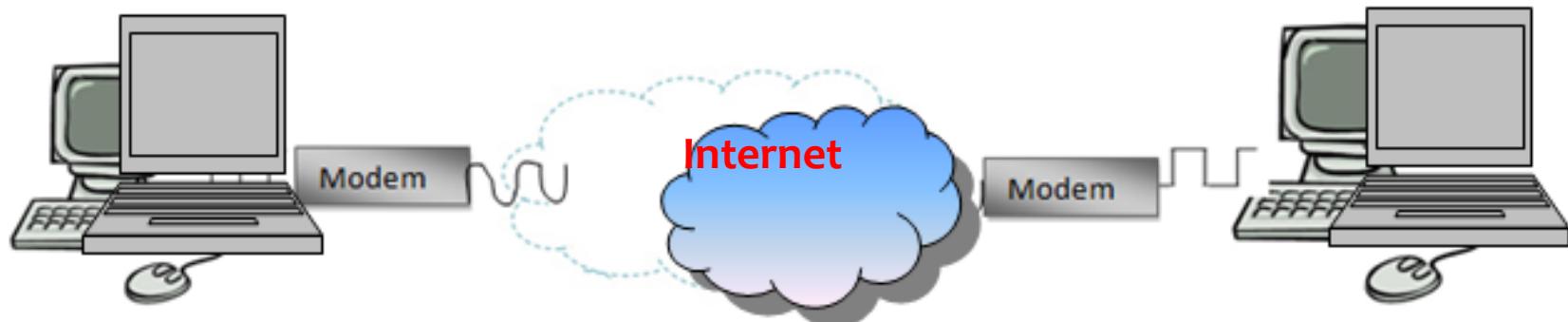
# Modemul


**Modemul** este un aparat de comunicație, care convertește semnalele digitale prin intermediul canalelor de comunicație între două echipamente terminale digitale. Modem, provine din **Modulator** și **Demodulator**, modemurile codificând semnalele digitale în semnale acustice în ambele sensuri, atât la transmisie cât și la recepție.




# Modemul

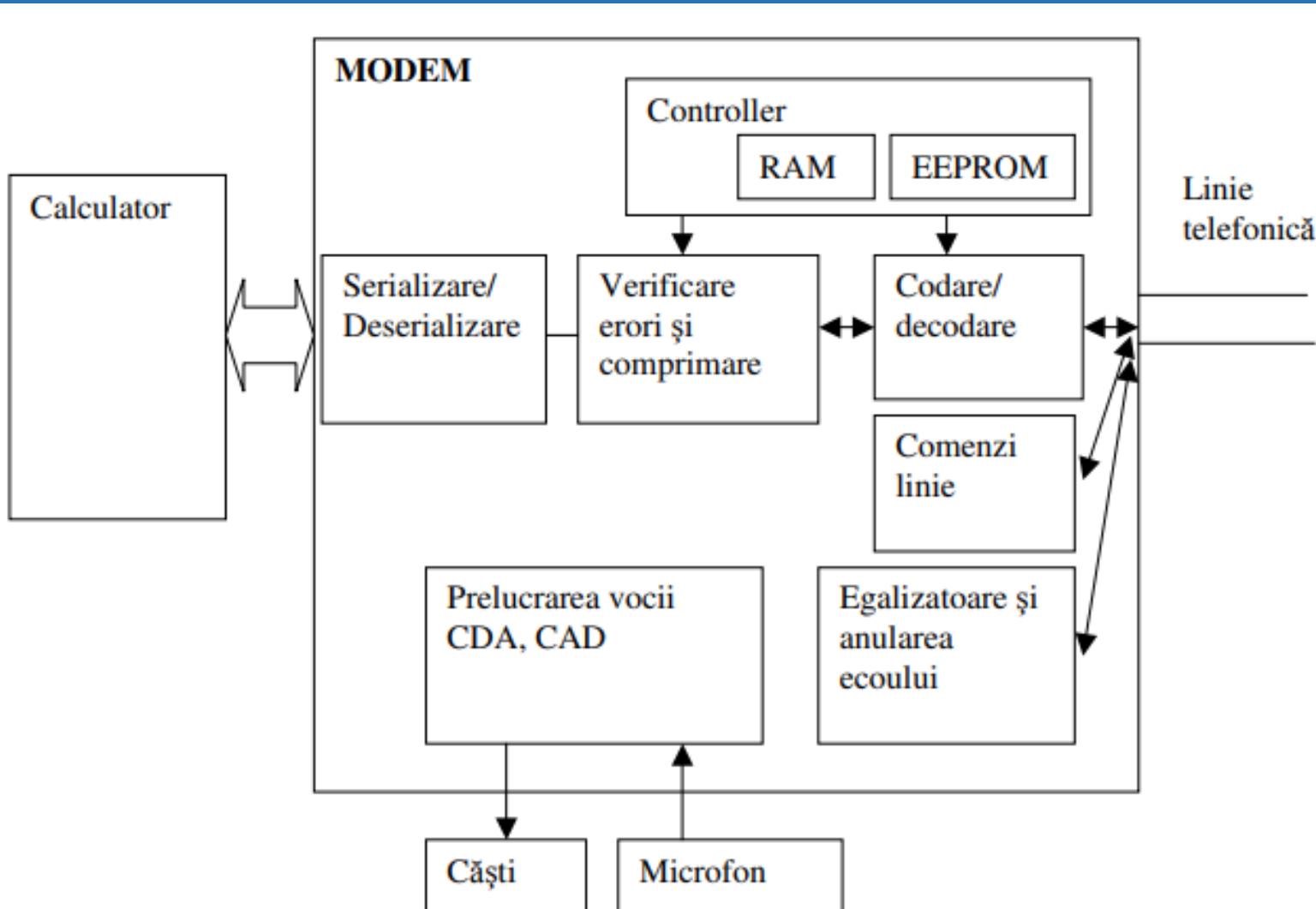









# Modemul

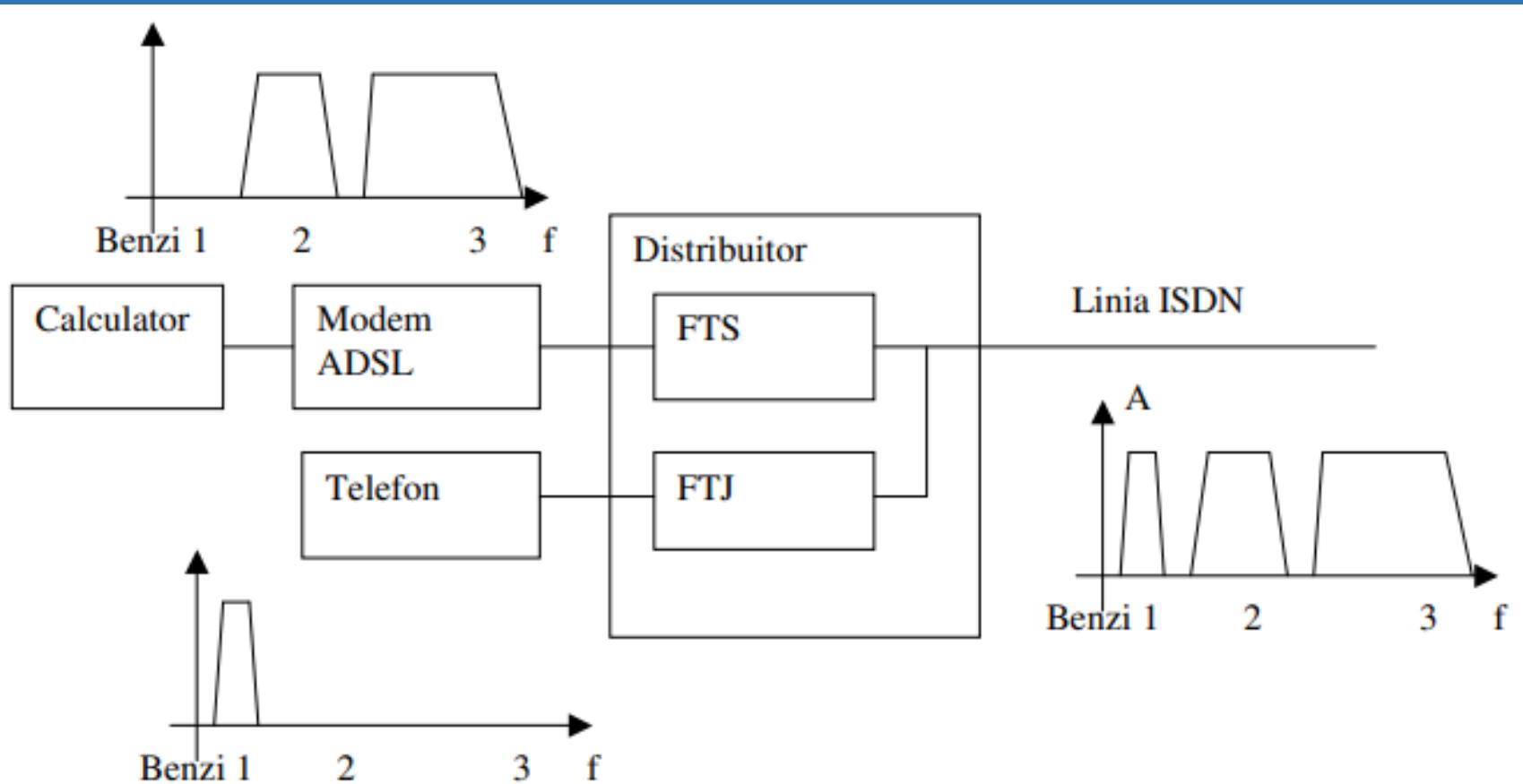

# Filtrele

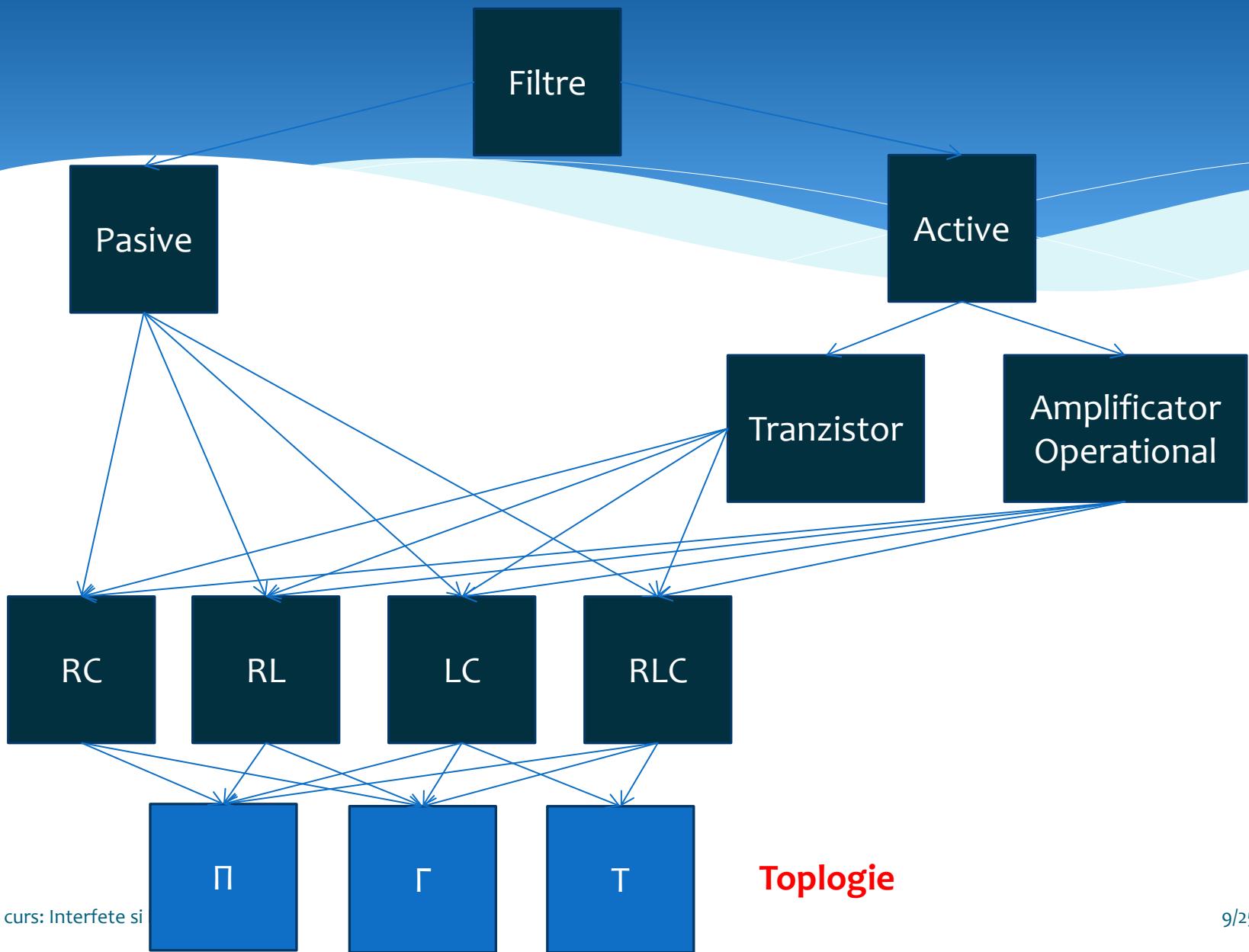

# Filtre

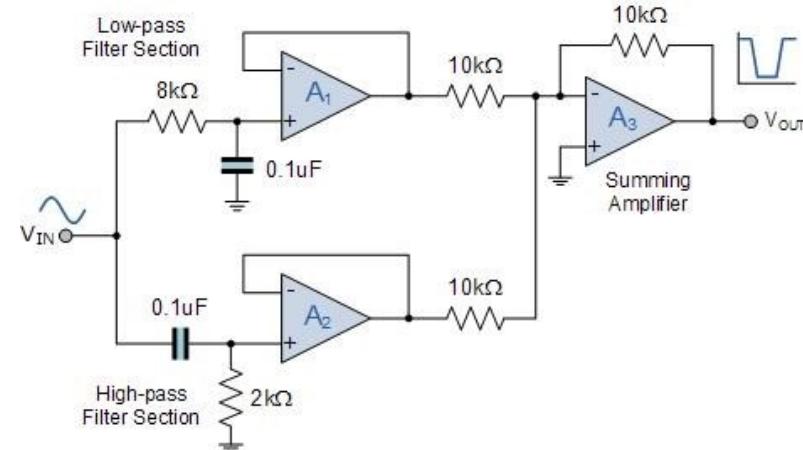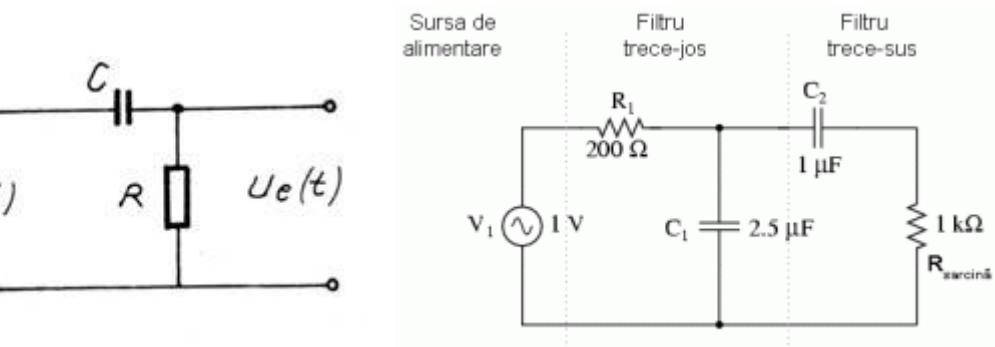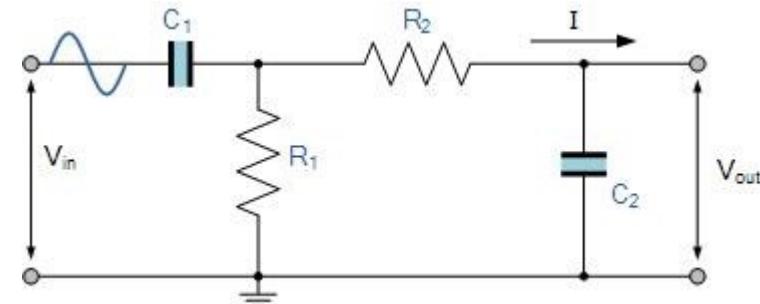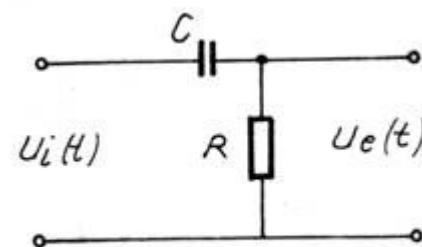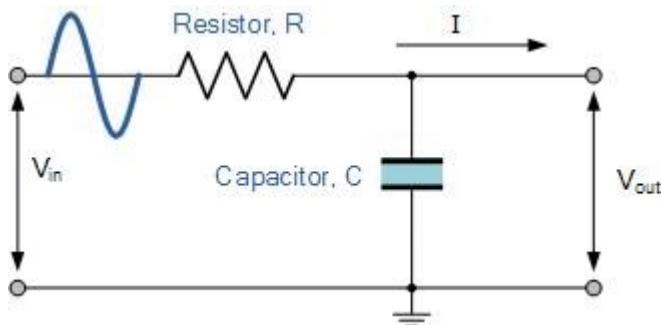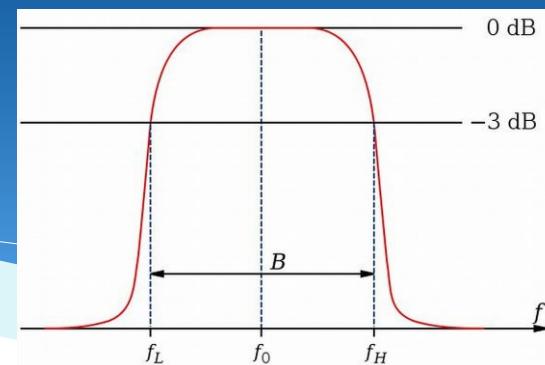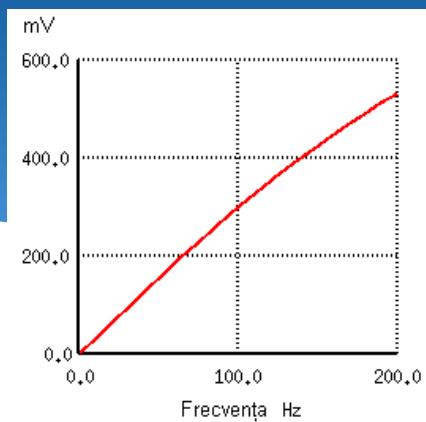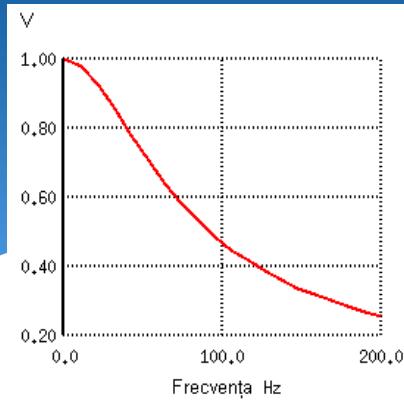

# Calculul filtrelor

<https://sites.google.com/site/bazelelectronicii/home/filtre/2-passive-low-pass-filter>

<https://sites.google.com/site/bazelelectronicii/home/filtre/5-active-low-pass-filter>

# Tema Nr. 2.3