

# **COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA**

## **a circuitelor, modulelor si echipamentelor electronice**


- **Echipamente industriale:** conducere procese, actionari etc
- **Echipamente de masurare, monitorizare si control**
- **Echipamente de telecomunicatii si tehnica de calcul**
- **Echipamente militare**
- **Echipamente auto:computer bord, ABS, ESP etc**
- **Bunuri de larg consum**

## BIBLIOGRAFIE

- A.J. Schwab: **Compatibilitate Electromagnetică**  
Editura Tehnică, 1996
- Gh. Hortopan: Principii și tehnici de Compatibilitate  
Electromagnetică  
Editura Tehnică, 1998
- A. Ignea: Compatibilitate Electromagnetică  
Editura de Vest, 2007
- R.J. Baker: CMOS Circuit Design, Layout&Simulation,  
3<sup>rd</sup> edition, Wiley, 2010
- W. Boxleitner: ESD and Electronic Equipment  
IEEE Press, 1989
- R. Perez:  
(editor) Handbook of Electromagnetic Compatibility  
Academic Press, 1995
- Ben Dhia,  
Ramdani, Sicard EMC of Integrated Circuits  
Springer, 1999
- L. Tihanyi EMC in Power Electronics  
IEEE Press, 1995
- M. I. Montrose Printed Circuit Board Design Techniques for EMC  
Compliance  
IEEE Press, 1996

# **COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA**

**Caz tipic de interferenta**

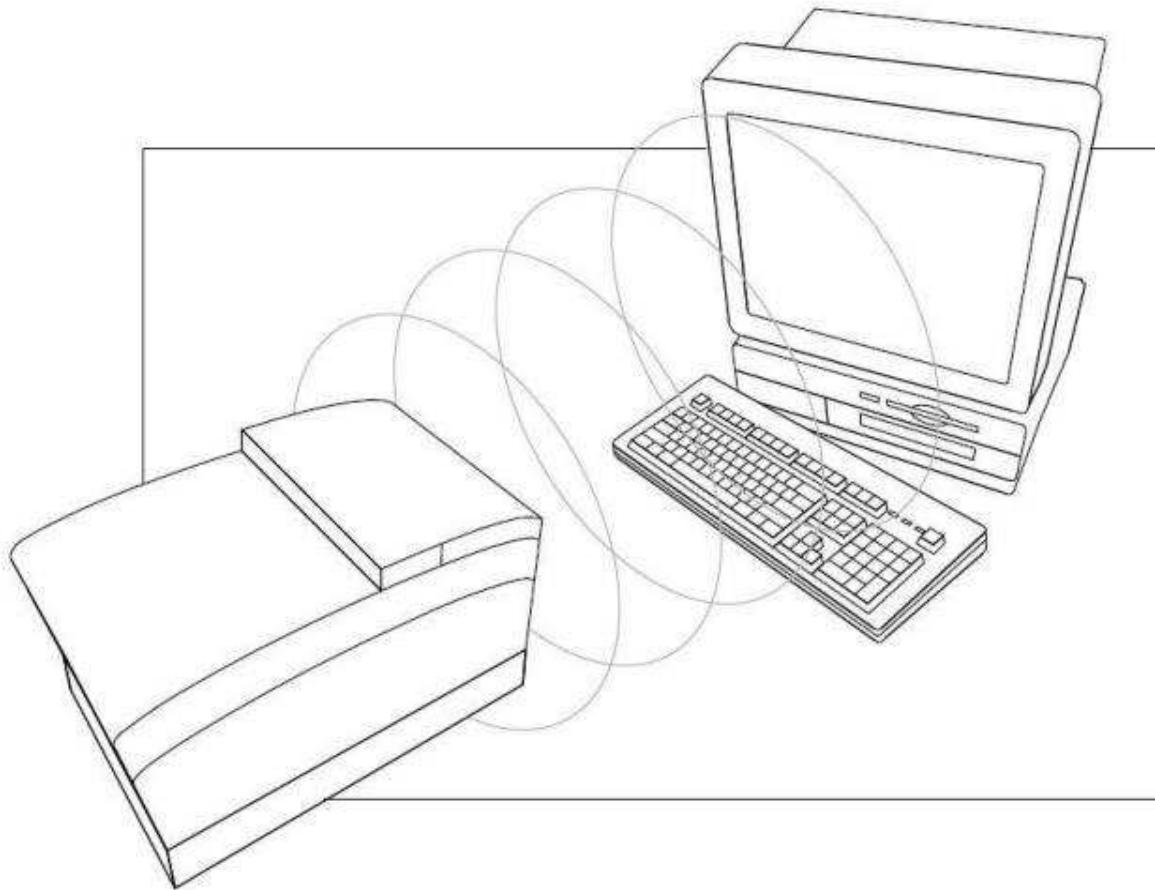

**Perturbatii radiate si conduse**

***Perturbat – Perturbator***

***Victima – Sursa***

# **COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – CEM**

## **= ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY – EMC =**

**Definiție:** Coexistență pașnică, neconflictuală a emițătoarelor și receptoarelor de energie electromagnetică

### **Poluare electromagnetică**

**Interferență electromagnetică ≡ Perturbație electromagnetică**

**Electromagnetic Interference – EMI**

**Perturbații reversibile / ireversibile**

Aparat (emițător compatibil) – produce emisii perturbatoare tolerabile (prescrise)

Aparat (receptor compatibil) – rezistă la emisii perturbatoare acceptabile (prescrise)

**Interferențe – Perturbații - Imunitate**

### **MODEL DE INTERFERENȚĂ**




## CEM - Definiție conform IEC 60050(161)

**“The ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environment”**

**“Capacitatea unui echipament sau sistem de a funcționa satisfăcător în mediul său electromagnetic fără să producă perturbații electomagnetic inaceptabile altor echipamente sau sisteme aflate în acel mediu”**
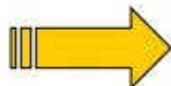
## CEM - Cu ce scop ?


- mai putine defecte și probleme de utilizare
- creșterea vânzarilor (marcajul CE)
- securitatea muncii
- sănătatea umană



## **Percepția convențională**

**“If it looks like a duck and if it walks like a duck and it quacks like a duck, it probably is a duck”**

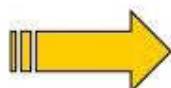**“Dacă arată ca o rață și se mișcă ca o rață și măcăne ca o rață este probabil o rață”**




## **Percepția expertului în CEM (Henry W.Ott USA)**


**“If it radiates like an antenna and it receives like an antenna and it doesn’t look like an antenna, it probably still is an antenna”**

**“Daca radiază ca o antenă și recepționează ca o antenă și nu arată ca o antenă, rămâne totuși o antenă”**

## **Interferență intersistem**

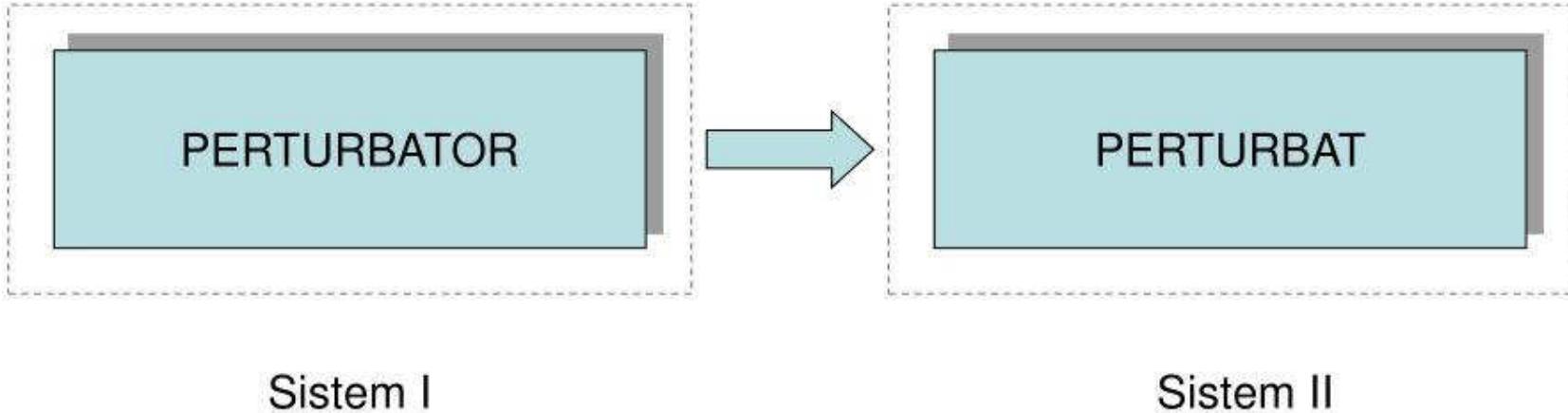

## **Interferență intrasistem**

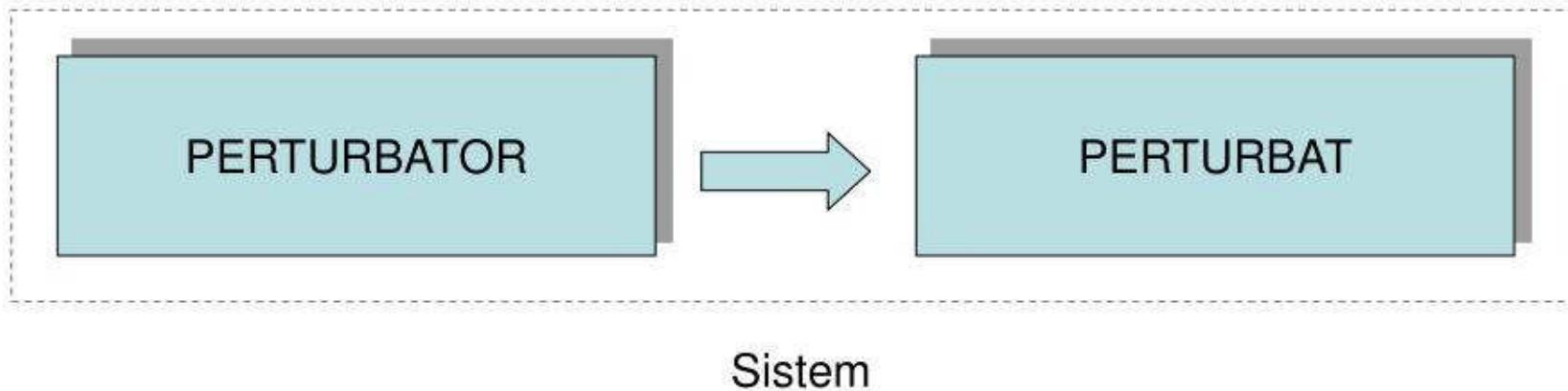

ATMOSPHERIC  
EFFECTS

HIGH ALTITUDE  
NUCLEAR BURST

ADVANCED  
WEAPONS

INTRASYSTEM  
INTERFERENCE


TEMPEST

INTERSYSTEM  
INTERFERENCE

EMISSION  
CONTROL

# CONCEPȚIA SISTEMELOR COMPATIBILE
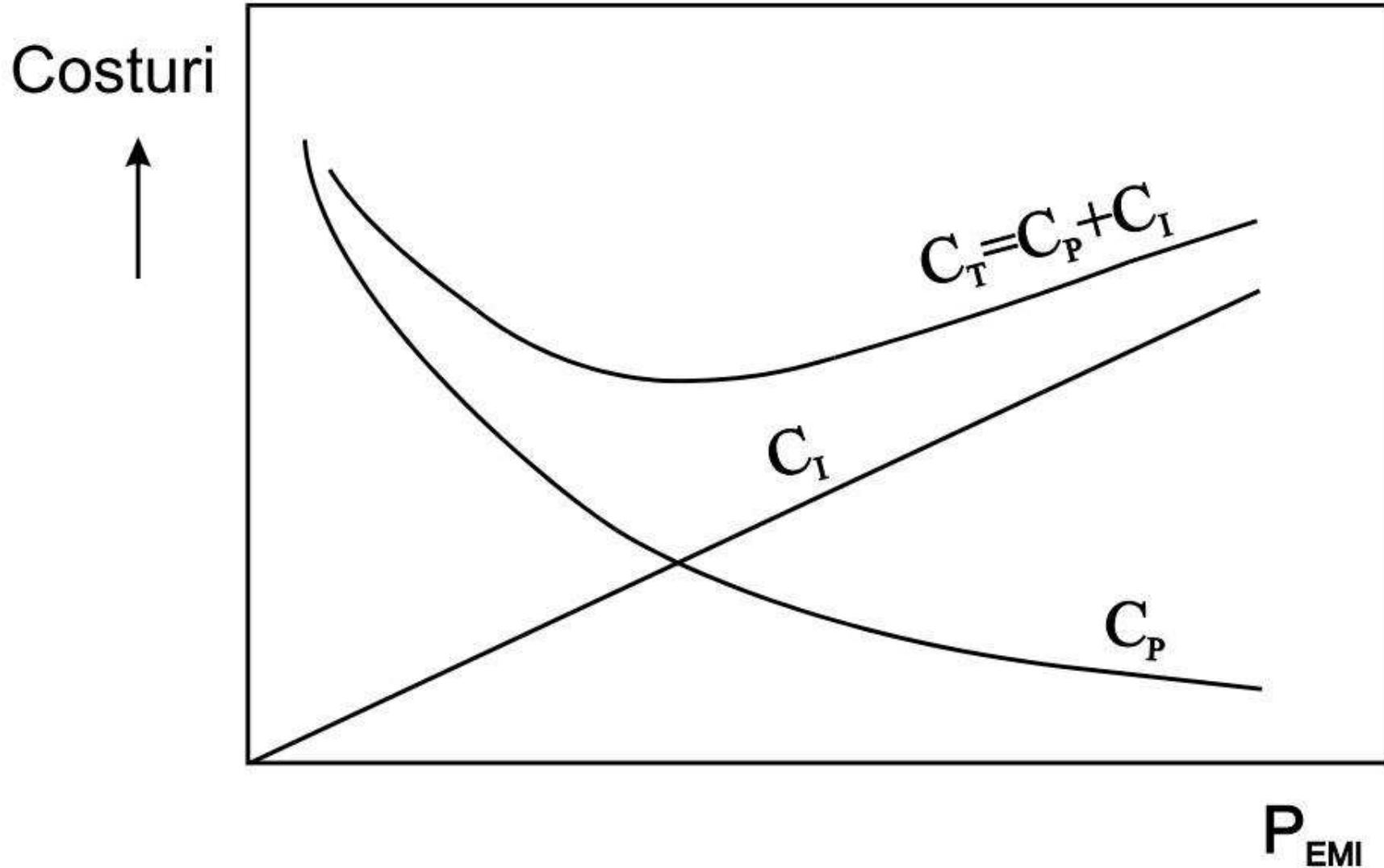
## (Proiectarea compatibilității electromagnetice)



# Aprecierea cantitativă a compatibilității electromagnetice

→ logaritmul raportului mărimilor care intră în discuție (U, I, P, E, H etc)

## Avantaje:

- reprezentarea concentrată a unor mărimi care variază într-un domeniu foarte larg (câteva decade)
- tratarea aditivă a unor rapoarte care ușual sunt tratate multiplicativ

### • **Nivel de semnal (nivel absolut al unui semnal)**

< Logaritmul raportului dintre mărimea de sistem și valoarea sa de referință >

### • **Raport de transfer (atenuare, amplificare)**

< Logaritmul raportului dintre mărimea de intrare și cea de ieșire a unui sistem >

Observație: se raportează numai modulele mărimilor respective

Unitatea de măsură: Bel (B) de la numele lui Alexander Graham Bell

Uzual se folosește: deciBel (dB)

#### A. Dacă nivelul se referă la puteri:

$$N = 10 \log \frac{P_x}{P_0}$$

Dacă  $P_0 = 1\text{mW}$  rezultă  $N[\text{dBm}]$

#### B. Dacă nivelul se referă la tensiuni, curenți, câmpuri

$$N = 20 \log \frac{U_x}{U_0}$$

Dacă  $U_0 = 1\mu\text{V}$  rezultă  $N[\text{dB}\mu\text{V}]$

#### C. Atenuarea unui ecran magnetic, a unui filtru

$$a_s = 20 \log \frac{H_e}{H_i} = f(f) \quad a_F = 20 \log \frac{U_1}{U_2} = f(f)$$

#### D. Amplificarea unui amplificator multietajat

$$a = 20 \log(a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots a_n)$$

# Exemple

## Δ Tensiuni, curenți, câmpuri

3 dB → 1,41      6dB → 2      10dB → 3,16      20dB → 10      40dB → 100      60dB → 1000

## Δ Puteri

3 dB → 2      6dB → 4      10dB → 10      20dB → 100      40dB → 10000

## Conversia unităților de măsură

### Exemplu: dBm → dB $\mu$ V

Se cunoaște impedanța Z a sistemului

$$N[\text{dBm}] = 10 \log \frac{P_x}{1\text{mW}} = 10 \log \frac{U_x^2 / Z}{1\text{mW}} = 10 \log \frac{U_o^2 (U_x^2 / U_o^2) / Z}{1\text{mV}}$$

Pentru  $U_o = 1\mu\text{V}$   $Z = 50\Omega$

$$N[\text{dB}\mu\text{V}] = 107 + N[\text{dBm}]$$

În general  $N[\text{dB}\mu\text{V}] = 90 + 10 \log(Z) + N[\text{dBm}]$

## Altă unitate de măsură

$$N_{Np} = \ln \frac{U_x}{U_o}$$

$$P_{Np} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_x}{P_o}$$

$$\frac{U_x}{U_o} = e \quad N=1 \text{ Neper}$$

Neper – unitate de masura in sistemul de unitati SI

## Relația Neper - decibel


$$\ln \frac{U_x}{U_o} [Np] = 20 \frac{U_x}{U_o} [\text{dB}]$$

Pentru  $\frac{U_x}{U_o} = e$   $N[\text{dB}] = 20 \log e = 8,686$

$$1Np = 8,686 \text{ dB};$$


$$1\text{dB} = 0,115Np$$
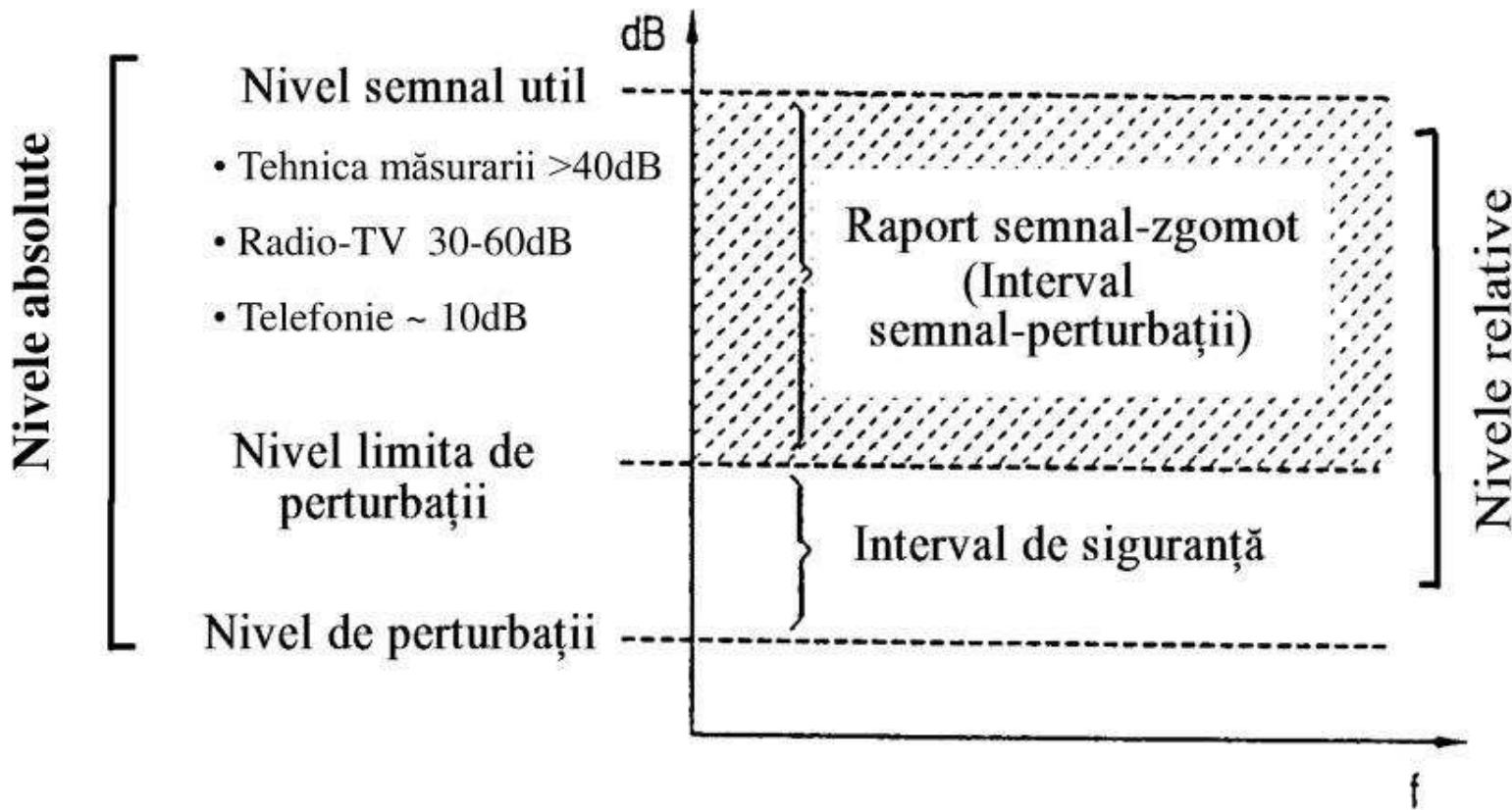
## Nivel de perturbații - Raport semnal - zgomot


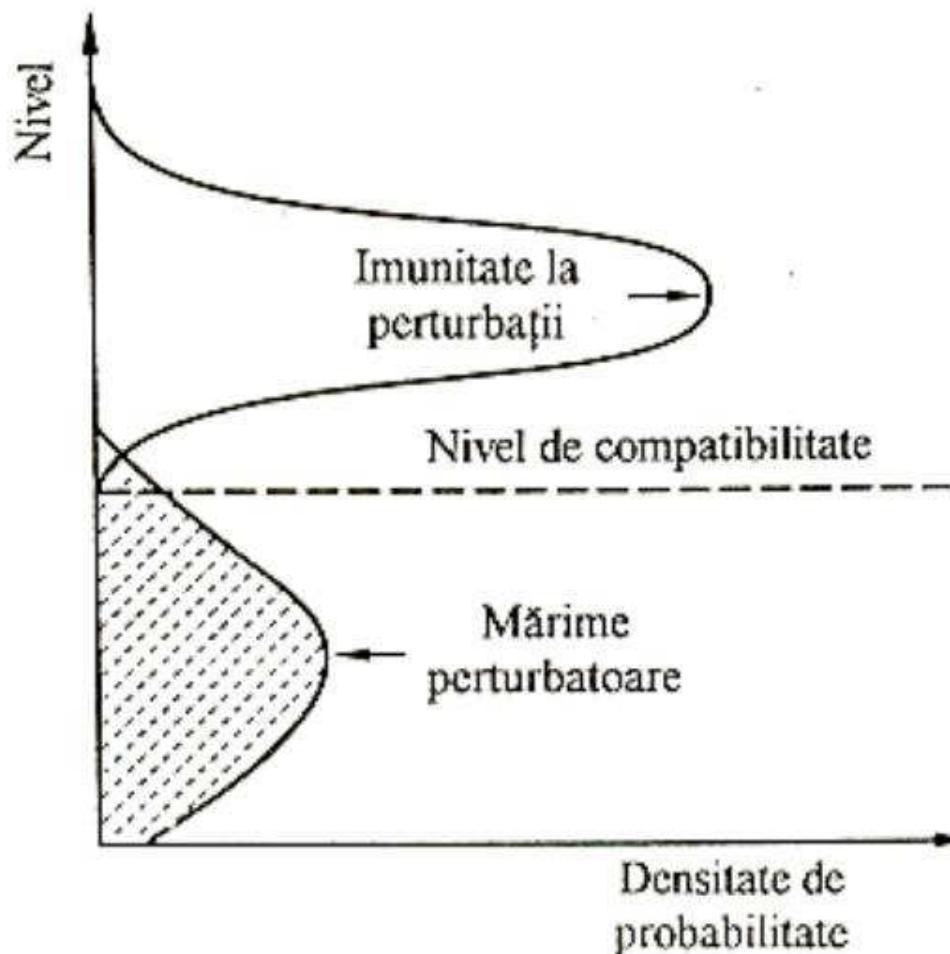
## Stabilirea nivelului de compatibilitate al unui sistem

- *Distributia statistica a imunitatii la perturbatii*
- *Distributia statistica a emisiilor perturbatoare*





# Circuite integrate numerice

## Intervale semnal - perturbatii statice si dinamice

Imunitate la perturbatii in regim:  
- static  
- dinamic

**Regim static** : durata semnal perturbator > timp intarziere la comutare  $Cl(t_D)$

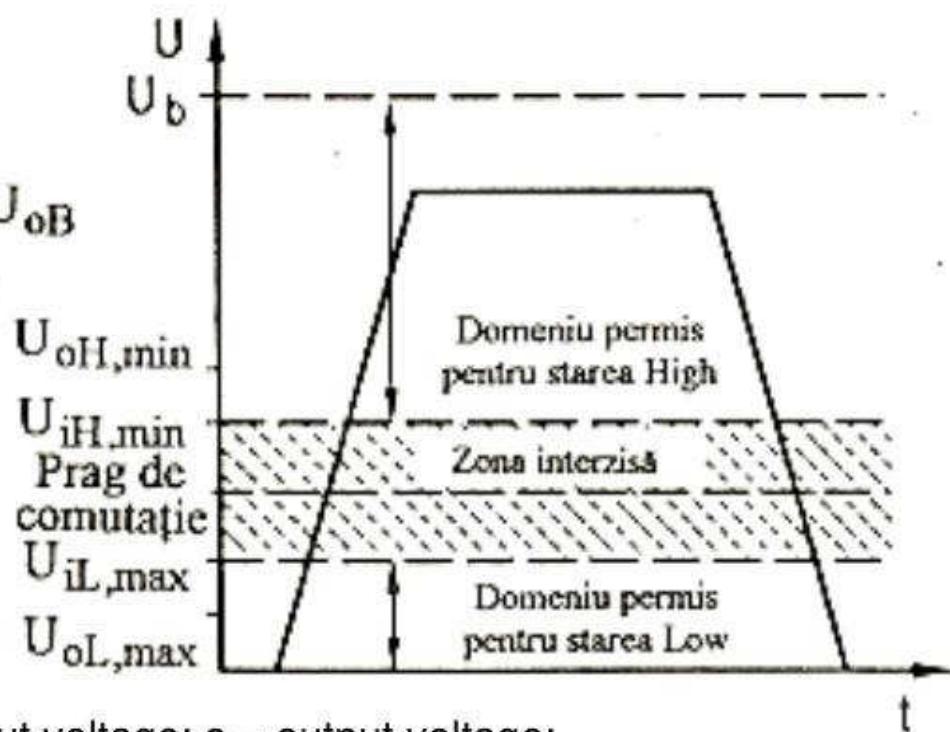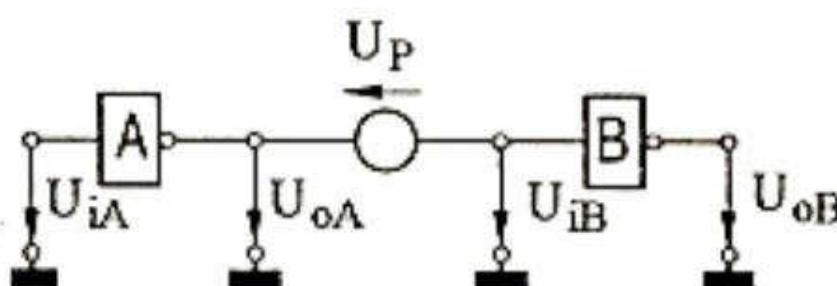Imunitate data de : intervalul semnal - perturbatii static



H - logic High; L - logic Low; I - input voltage; o - output voltage;

$U_{OL,max}$  &  $U_{OH,min}$  - valori garantate de producator IC

# Intervale statice semnal-perturbatii minime

$$\text{Starea logică Low} \quad U_{PL} = |U_{iL,max} - U_{oL,min}|$$

$$\text{Starea logică High} \quad U_{PH} = |U_{iH,min} - U_{oH,max}|$$


**Exemple:** Intervale semnal-perturbatii statice la diferite IC

Familia	Tipul	Tensiunea de lucru [V]	$U_{PL}$ [V]	$U_{PH}$ [V]
TTL	LS (Low-Power-Schottky)	5	0,3	0,7
	ALS (Advanced-LS)			
	AS (Advanced-Schottky)			
	F (Fairchild-AS, Fast)			
CMOS	HC (High-Speed-CMOS)	2	0,2	0,4
		4,5	0,8	1,25
		6	1,1	1,7
	AC (Advanced-CMOS)	3	0,8	
		4,5	1,25	
		5,5	1,55	
		5	0,7	2,4
CMOS-TTL	HCT (High-Speed-CMOS-TTL)			
	ACT (Advanced-CMOS-TTL)			

# Circuite integrate numerice
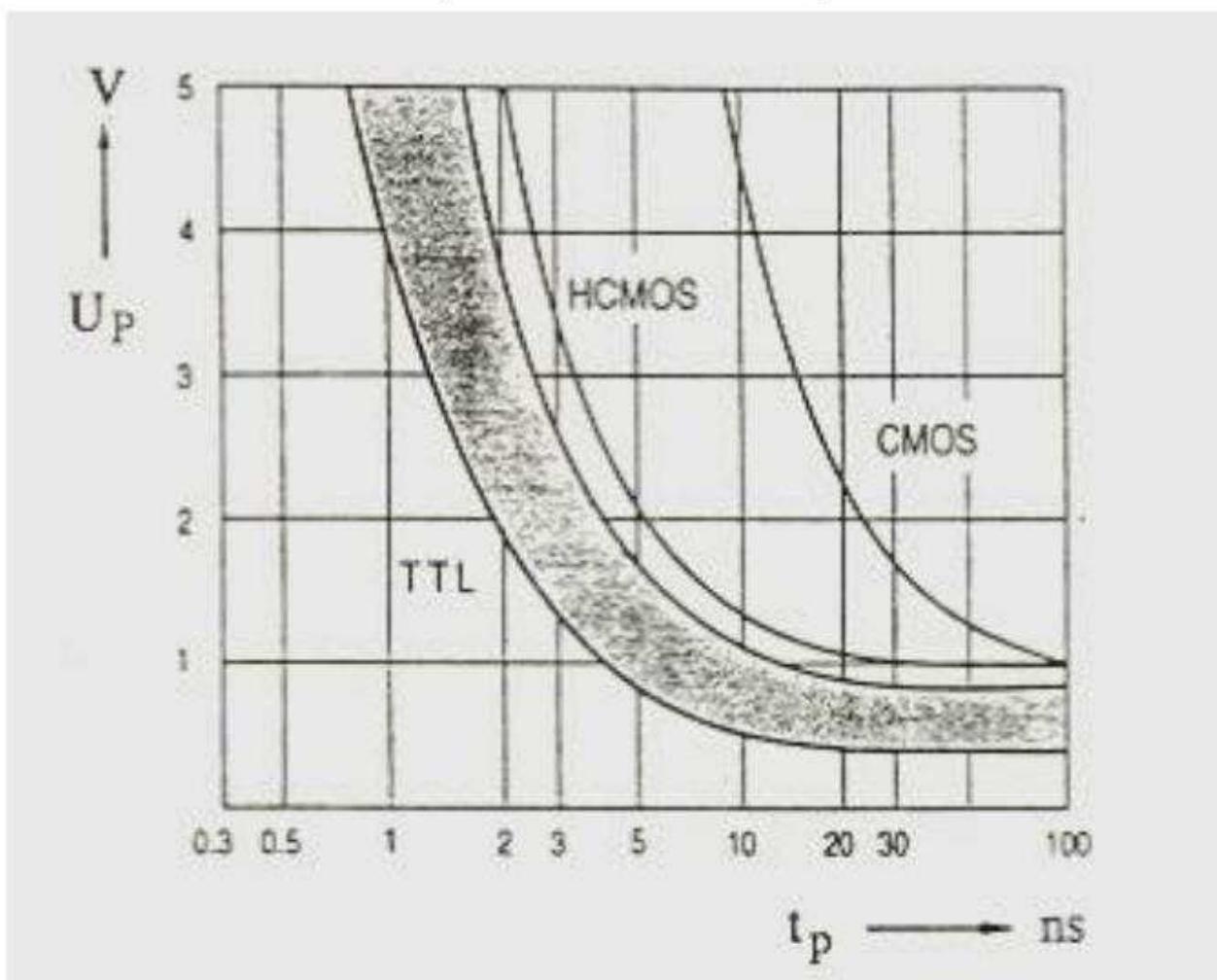
## Intervalle semnal - perturbatii statice si dinamice


Regim dinamic: durata semnal perturbator << timp intarziere la comutare CI( $t_D$ )




# Natura Interferentelor electromagnetice

## Cai de propagare


### Crosstalk - Diafonie

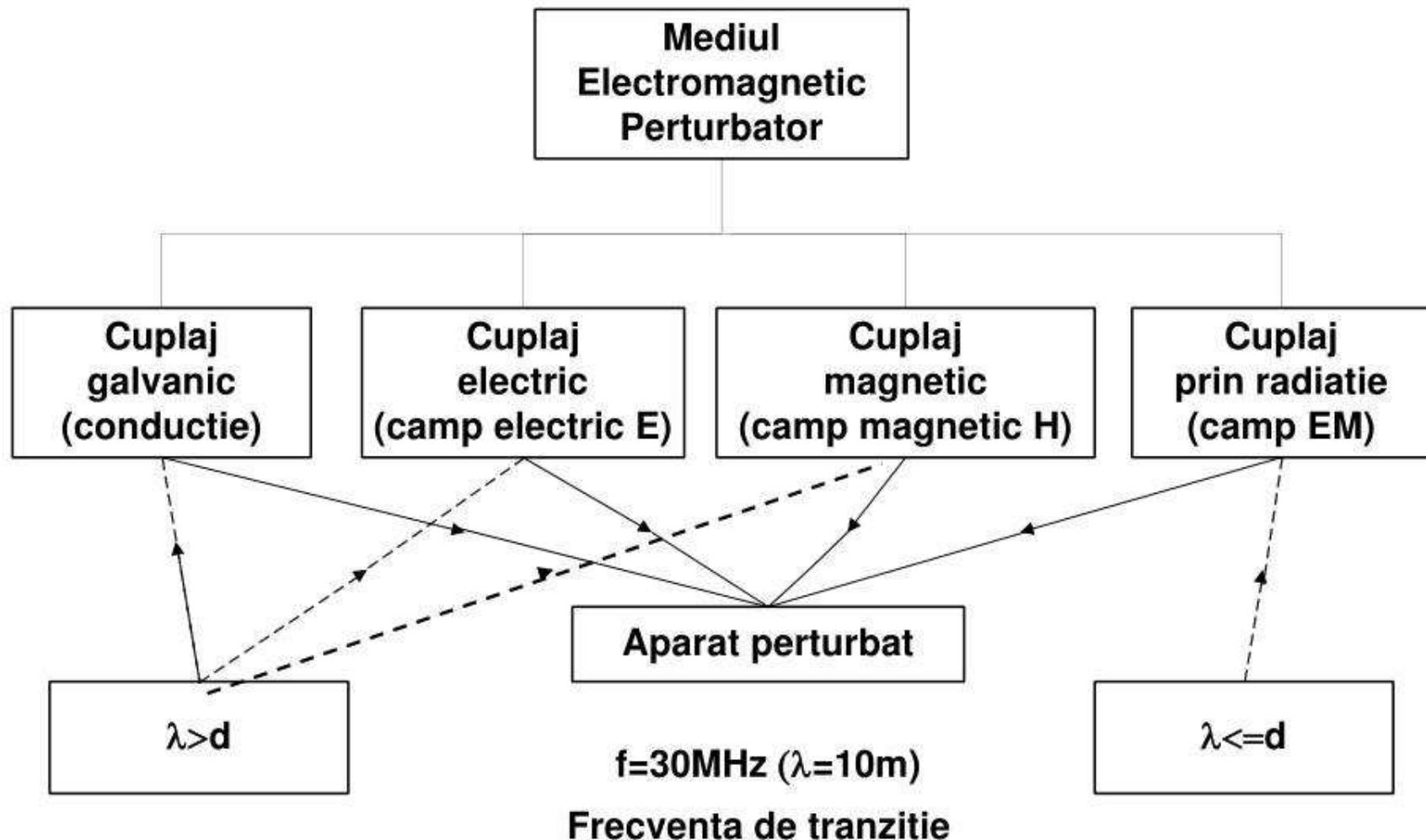

## Cuplaj galvanic


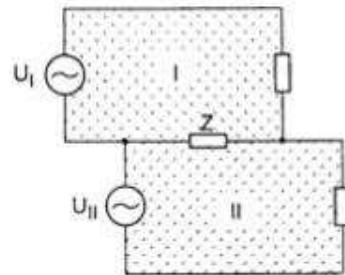


## Cuplaj electromagneticic


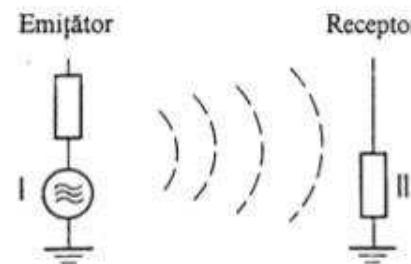


Zona depărtată a câmpului em



## Cuplaj electric

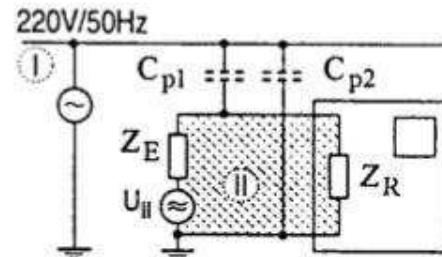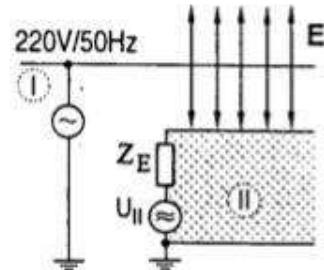

## Cuplaj magnetic

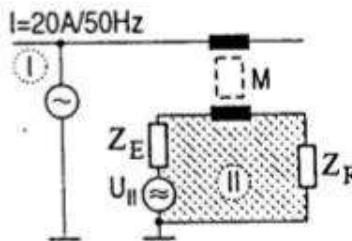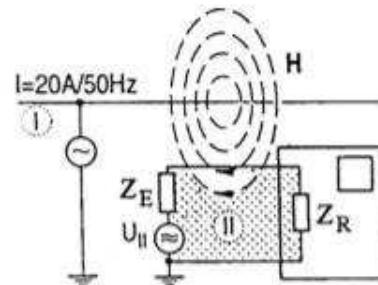


## PERTURBAȚII DE MOD NORMAL

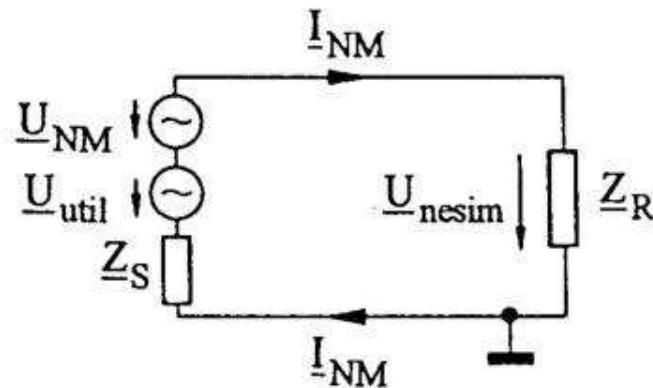
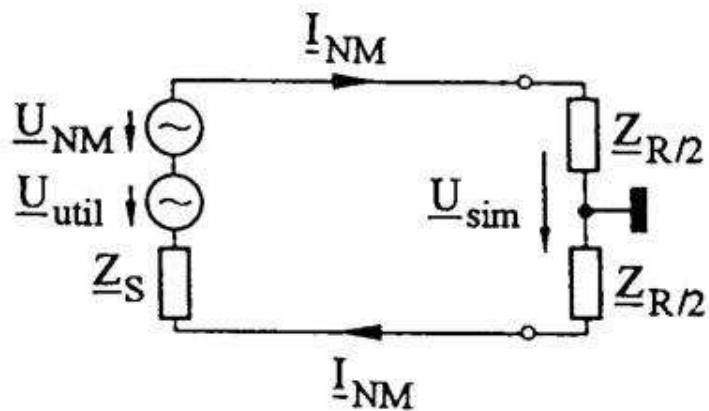


$$\frac{\underline{U}_{NM}}{\underline{U}_P} = \frac{\underline{Z}_R + \underline{Z}_S}{\underline{Z}_R} \approx 1$$

# PERTURBAȚII DE MOD COMUN

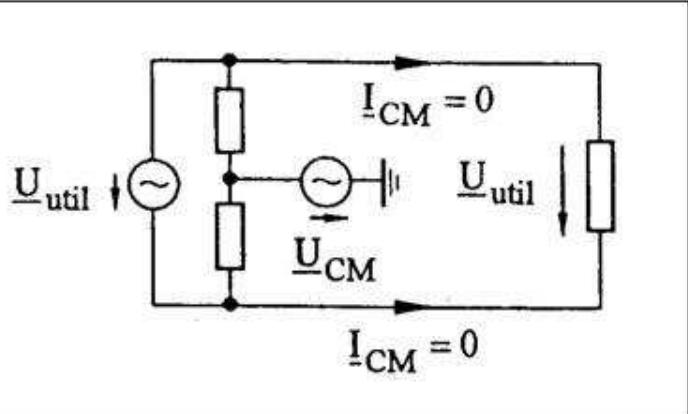

JF

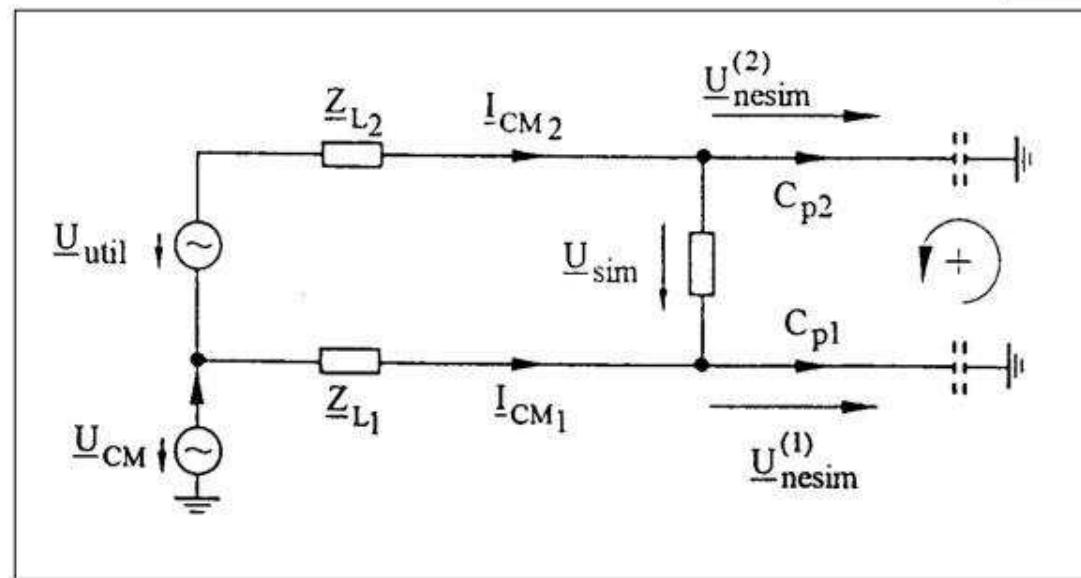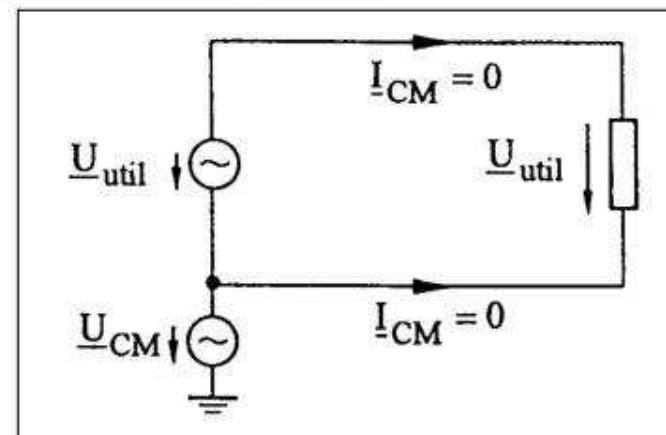

IF

$$U_{sim} = U_{NM} = U_P$$

$$FCCN = \frac{U_{NM}(\omega)}{U_{CM}(\omega)}$$

Determinare experimentală  
pentru  $U_{util} = 0$


# Factor de Conversie CM în NM

1= Conversie totală


$$FCCN = \frac{|U_{NM}(\omega)|}{|U_{CM}(\omega)|} =$$

0 – Sisteme simetrice

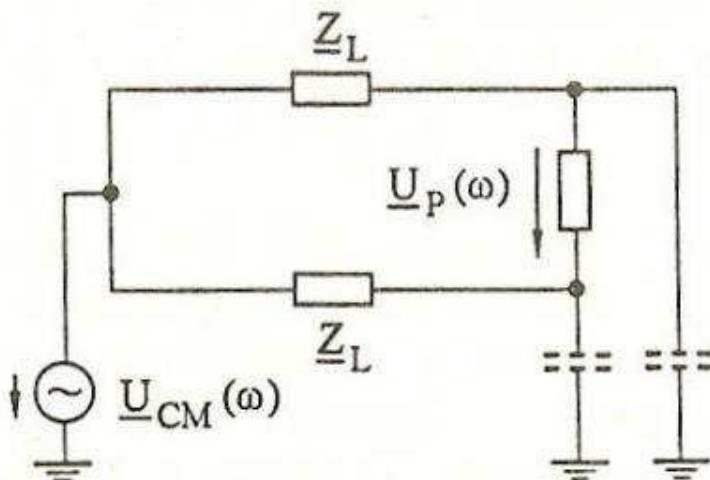Determinări experimentale pentru  $U_{NM} = 0$




a

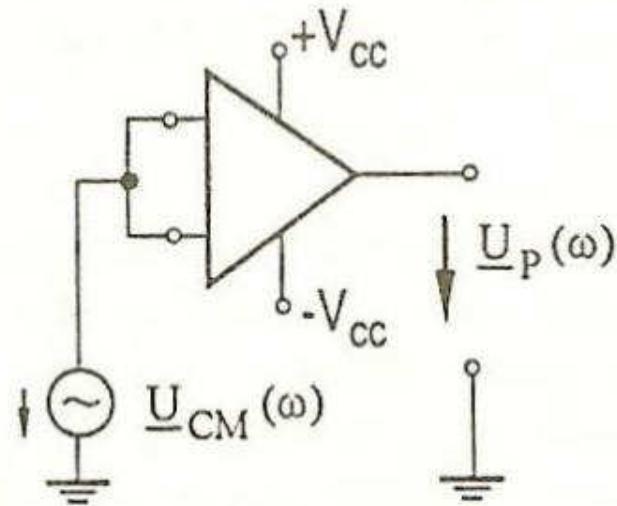

b

# Conversia CM / NM

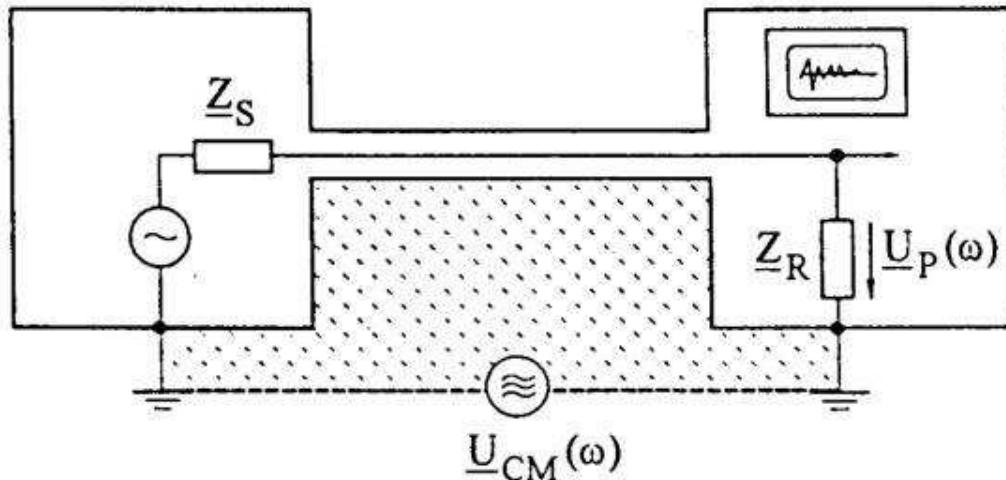

$$FCCN = \frac{|U_P(\omega)|}{|U_{CM}(\omega)|} = \frac{Z_R}{Z_S + Z_R}$$

## Denumiri sinonime

### *Semnal mod normal*

- Tensiune transversală
- Tensiune simetrică
- Mod diferențial
- Mod serial
- Mod impar
- Mod normal


### *Semnal mod comun*

- Tensiune longitudinală
- Tensiune nesimetrică
- Mod comun
- Mod paralel
- Mod par
- Tensiune sincronă

# Pământ și masă

Scopuri diferite


securitate (protecție)  
cem (referință)

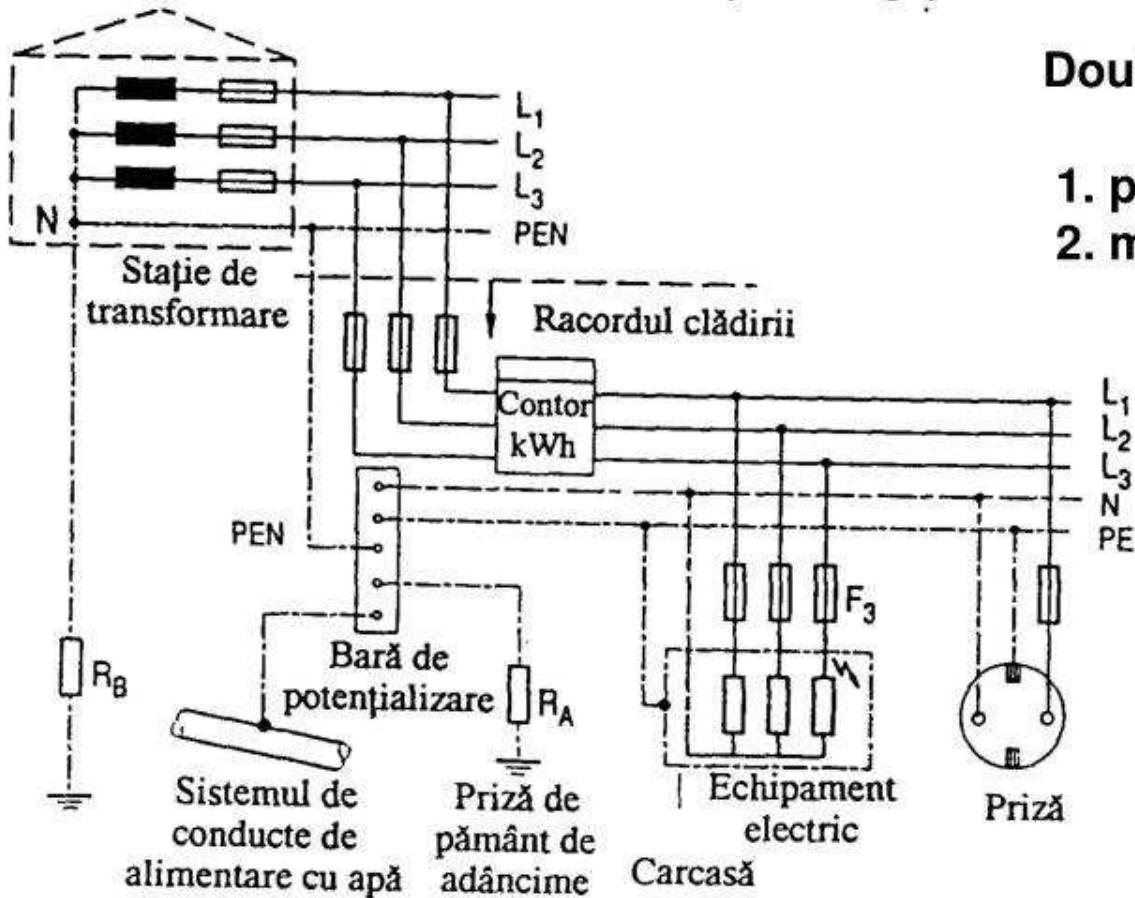

Două noțiuni:


1. pământ (pământ de protecție)
2. masă (conductor de referință)

# Notiunea de masa in electronica

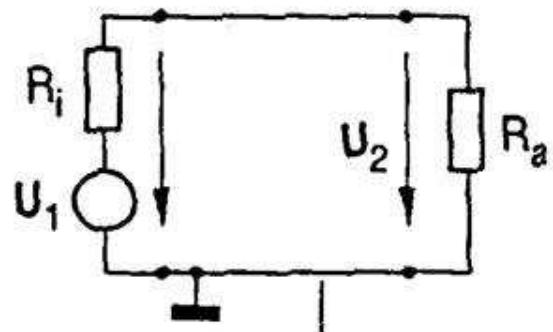

a)

Conductor  
de masă

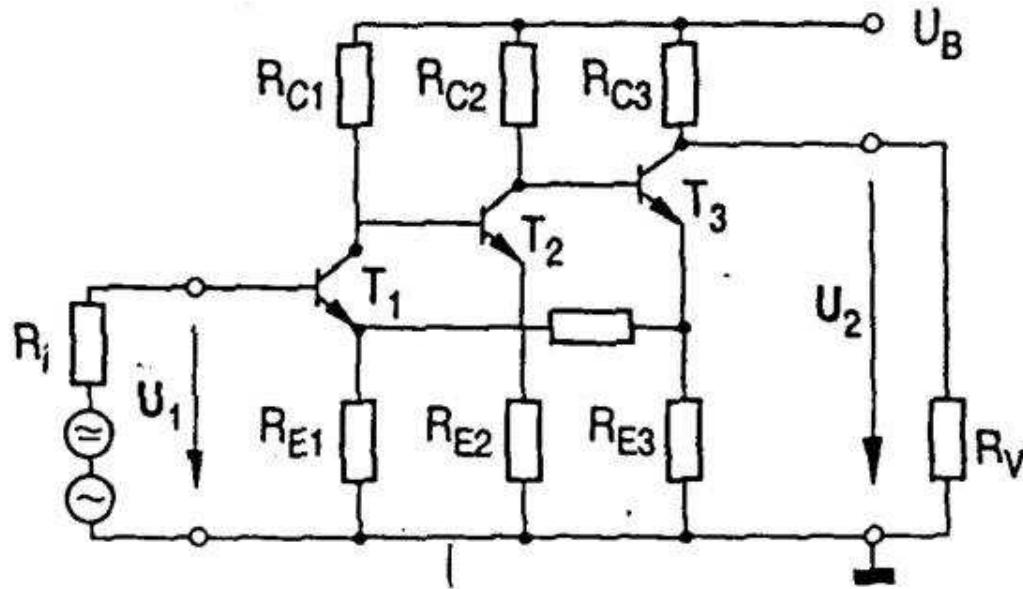


b)

Masa comună


- punct de masă central
- masă distribuită (strat de masă la PCB)

## Exemple pentru punct de masa central

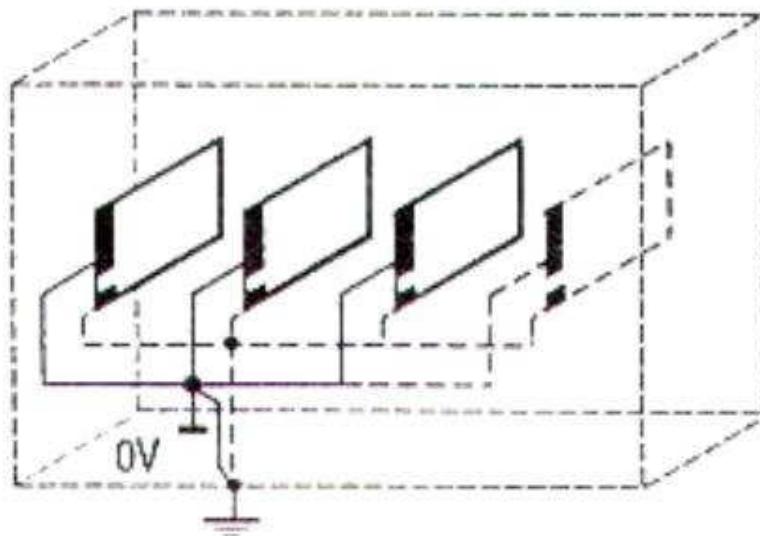

a)


Executie cu legaturi radiale  
(optima)

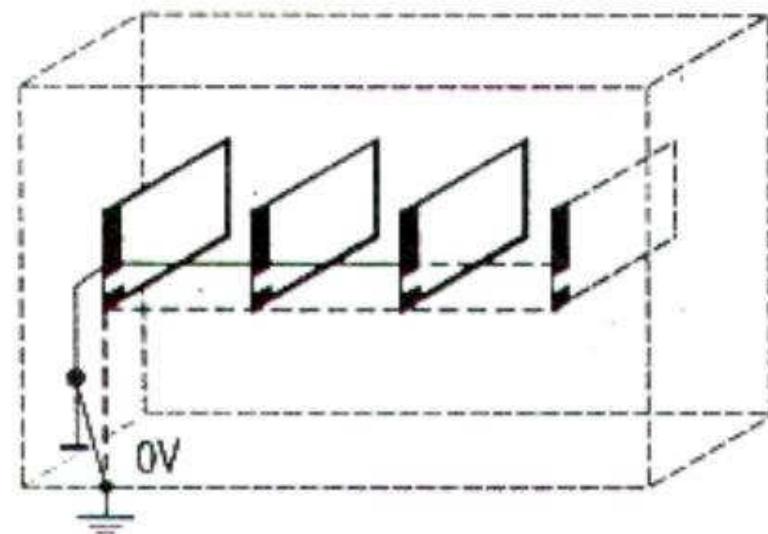


b)

Executie cu bara colectoare
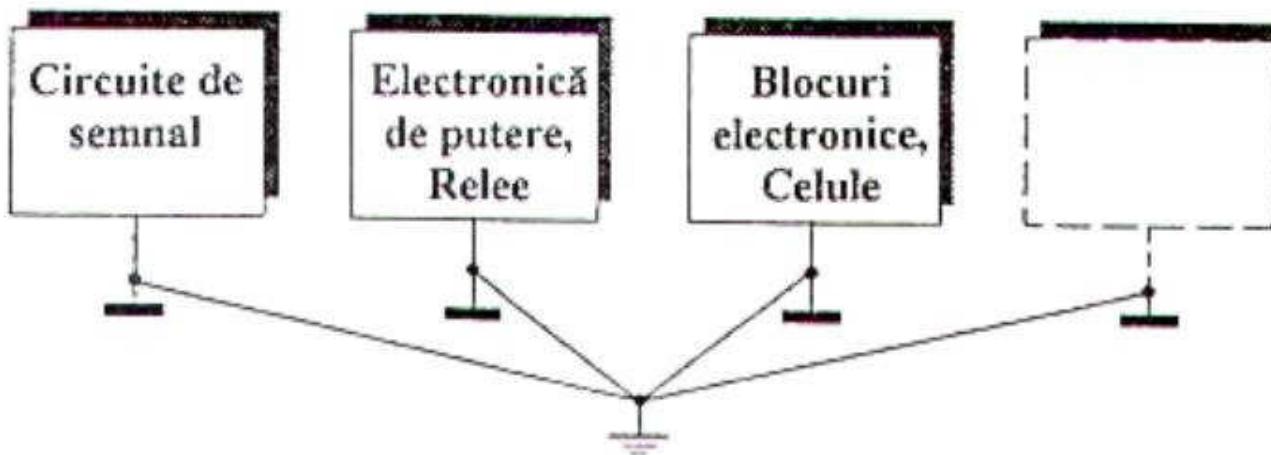
## Gruparea unitatilor functionale similare



## Legatura de masa distribuita

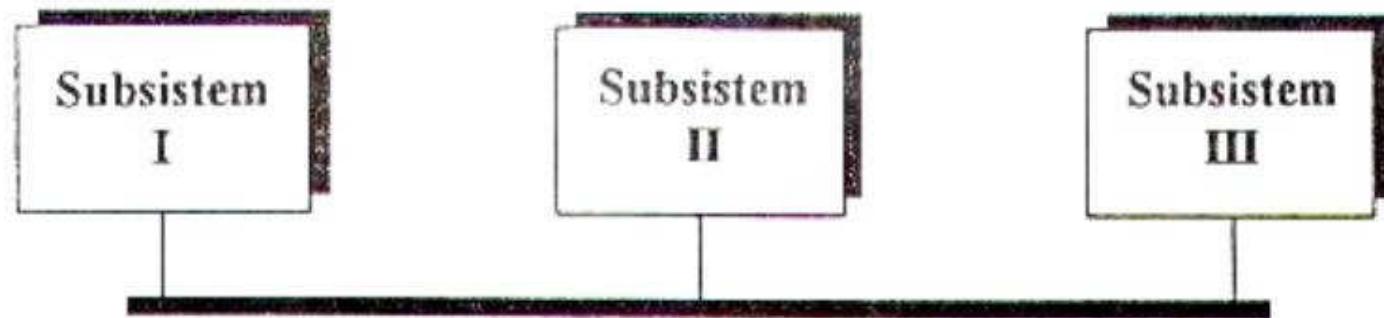

## SURSE DE PERTURBATII

FUNCTIONALE

INCIDENTALE

Mediul electromagnetic


Surse de bandă îngustă



Surse de bandă largă



Surse zgomot alb

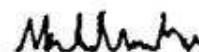

Surse tranzistorii



- Conceptul de CEM: clasic/modern

## **SURSE DE PERTURBATII DE BANDA INGUSTA**

- Emițătoare de perturbații (Radio-TV/Telefonie/Relee/Navigație/Radar)
- GIF pentru industrie, cercetare, medicină, gospodărie (ISM)
- Receptoare Radio-TV, sisteme de calcul, surse în comutație
- Efecte perturbatoare asupra rețelei de alimentare
- Interferențe datorate liniilor electrice aeriene

## **SURSE DE PERTURBATII DE BANDĂ LARGA INTERMITENTE**


- Instalații de aprindere autovehicule
- Lămpi cu descărcări în gaze
- Motoare cu colector
- Linii electrice aeriene de IT

## **SURSE DE PERTURBATII TRANZITORII DE BANDA LARGA**

- Comutarea inductivităților
- Fenomene tranzitorii în rețele de JT, MT și IT
- Fenomene tranzitorii în Laboratoare de Încercări și de fizică
- Descărcări electrostatice
- Descărcarea de trăznet (LEMP)
- Impulsul electromagnetic nuclear (NEMP)

# DESCĂRCĂRI ELECTROSTATICE

## Model de rețea pentru ESD

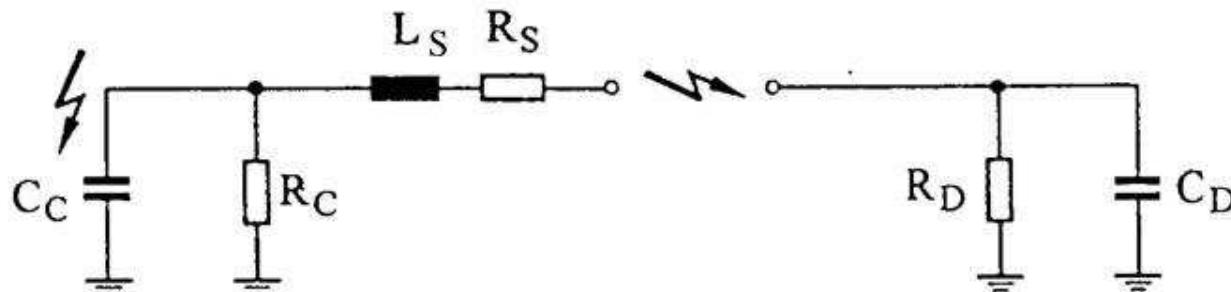

### Sursa ESD

$$C_C = 50 \dots 1500 \text{ pF}$$

### Mobilier

$$R_S = 10 \dots 50 \text{ ohm:}$$

### om

$$C_C = 150 \text{ pF}$$

$$R_S = 1 \text{ kohm}$$

$$L_S = 1 \mu\text{H/m}$$

### Pământ

$$R_D = 0 \quad C_D = \infty$$

### Obiect izolat


$$R_D = \infty$$

$$i_{\max} = 2 \dots 50 \text{ A}$$


$$U_{\max} = 8 \dots 30 \text{ kV}$$

$$t_c \leq 2 \text{ ns}$$


$$t_s \leq 100 \text{ ns}$$

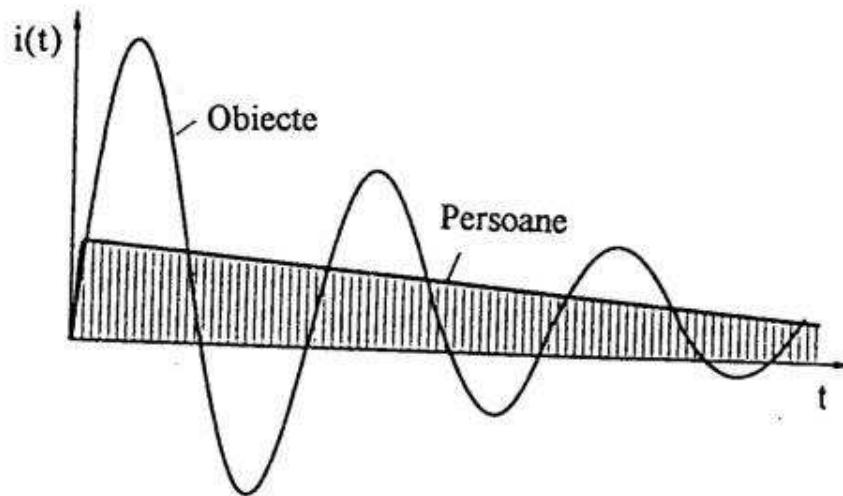

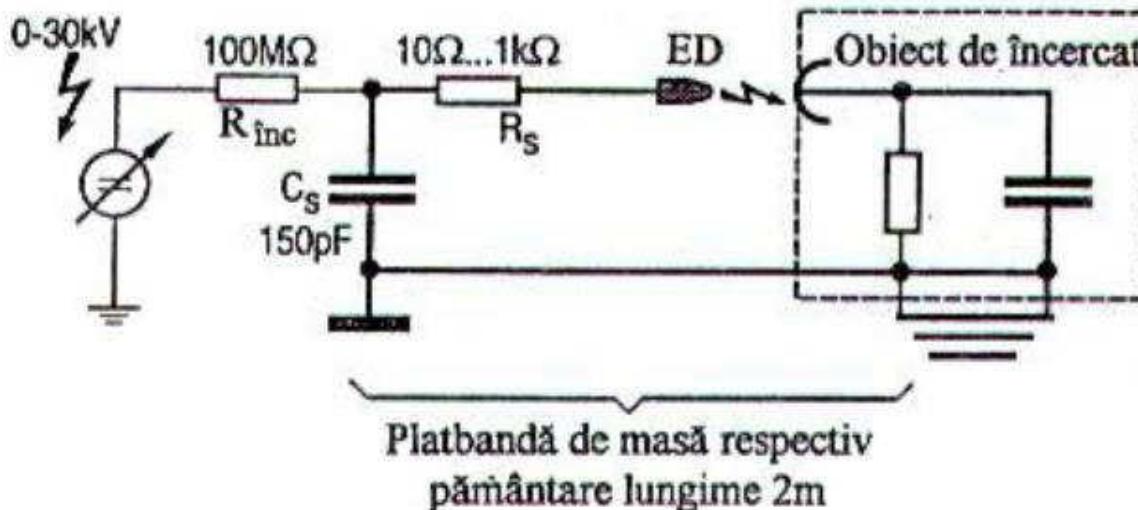
## Simulator pentru ESD (schema de principiu)



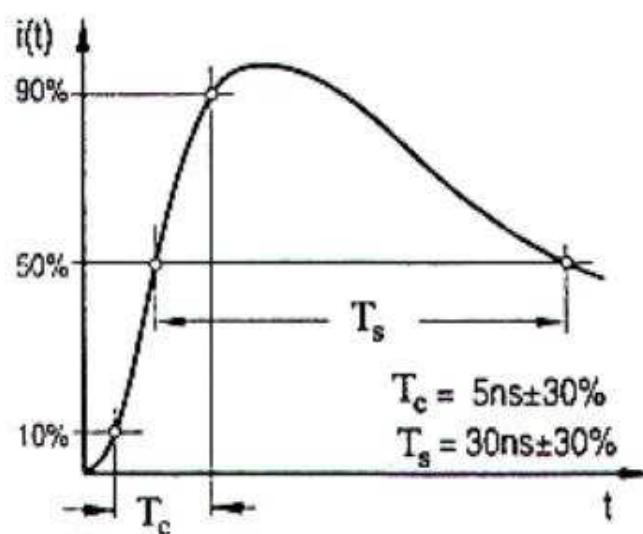**Impulsul ESD standard  
conform IEC 61000-4-2**




## Simulator ESD cu releu de IT

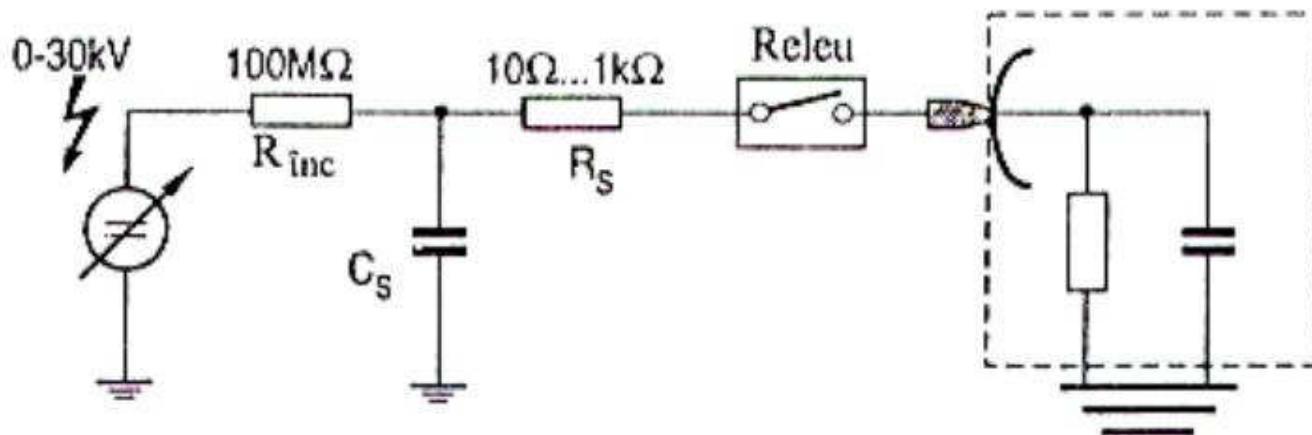

## Nivele de severitate pentru ESD

Nivel de severitate	Tensiune de încercare $U_0 / \text{kV} \pm 10\%$	
	Descărcare prin contact	Descărcare în aer
1	2	2
2	4	4
3	6	8
4	8	15
x	de convenit	de convenit
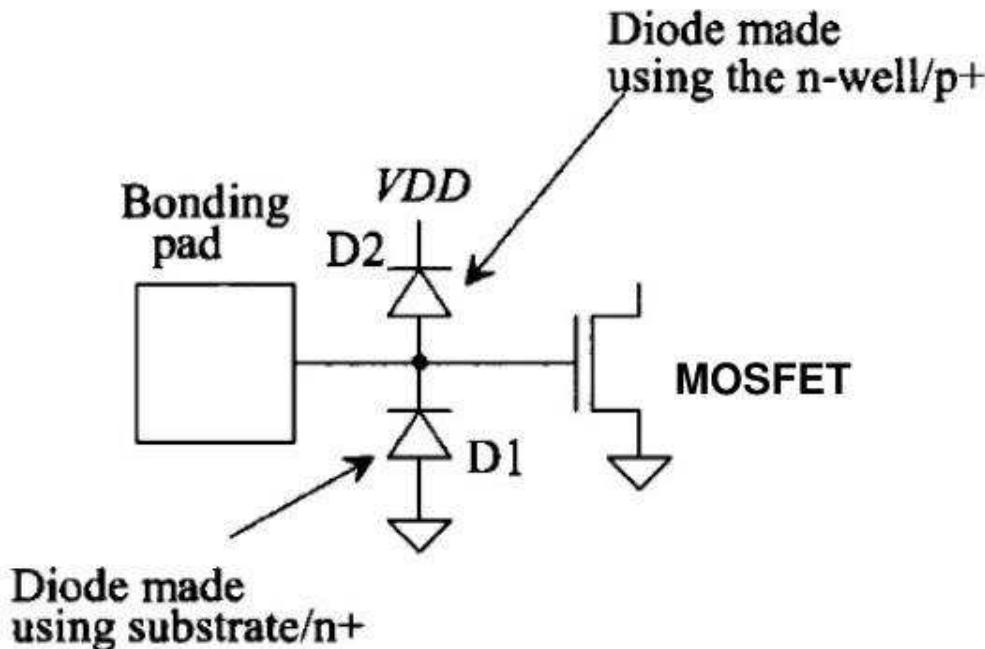
## Protectia unei porti MOSFET pentru ESD



## **TRĂZNETUL - Impulsul electromagnetic de trăznet (LEMP)**

- **Valoarea de vârf a curentului** ~ 200 kA
- **Panta curentului** ~ 300 kA/ $\mu$ s
- **Sarcina electrică** ~ 500 As
- **Polaritate** 90% sunt negative
- **Sursa** norii Cumulo-Nimbus
- **Câmpul electric**  
în zile senine (la suprafața solului) ~ 200 V/m
- **Câmpul electric în zile de furtună** ~ 20 kV/m
- **Forma standard a impulsului de tensiune de trăznet (LEMP)** 1,2/50 $\mu$ s

## **Impulsul electromagnetic nuclear - NEMP**

Eliberarea bruscă a energiei nucleare printr-o explozie nucleară este însoțită de un impuls intens de radiație care generează un câmp electromagnetic tranzitoriu-NEMP

- Localizarea
  - mare altitudine HEMP
  - la sol SREMP
- Forma 5/200 ns
- Intensitate câmp electric 50 kV/m
- Extindere în spațiu: sute, mii km
- Efect: întreruperea completă a oricărei forme de comunicație radio datorată ionizării intense a spațiului

# Filtre de perturbații transmise prin conducție


→ Antiparazitare ←

Principiu de funcționare

Tratare în domeniul frecvenței


Componentele spectrale ale semnalului util să fie separate de componentele spectrale ale perturbațiilor → Atenuarea filtrului

a)

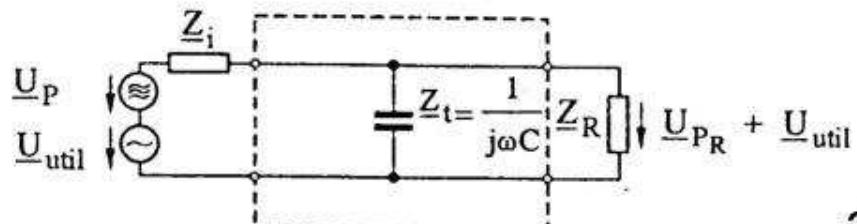


$$a_F = 20 \lg \frac{|U_P(\omega)|}{|U_{PR}(\omega)|} = 20 \lg \frac{\left| Z_i + \frac{Z_R \cdot Z_t}{Z_R + Z_t} \right|}{\left| \frac{Z_R \cdot Z_t}{Z_R + Z_t} \right|}$$

b)

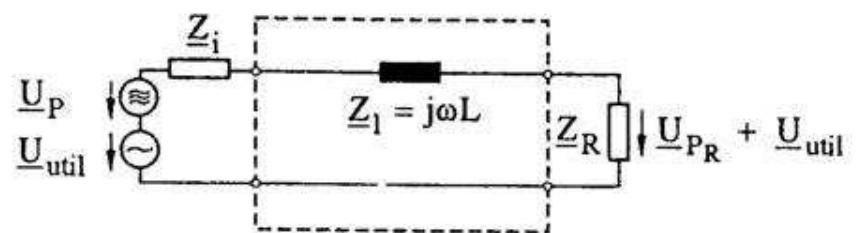


c)

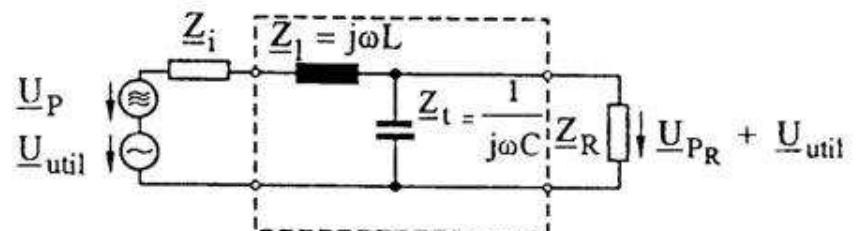


$$a_F = 20 \lg \frac{|U_P(\omega)|}{|U_{PR}(\omega)|} = 20 \lg \frac{|Z_i + Z_1 + Z_R|}{|Z_R|}$$

# Atenuarea de insertie

Măsurare cu și fără filtru

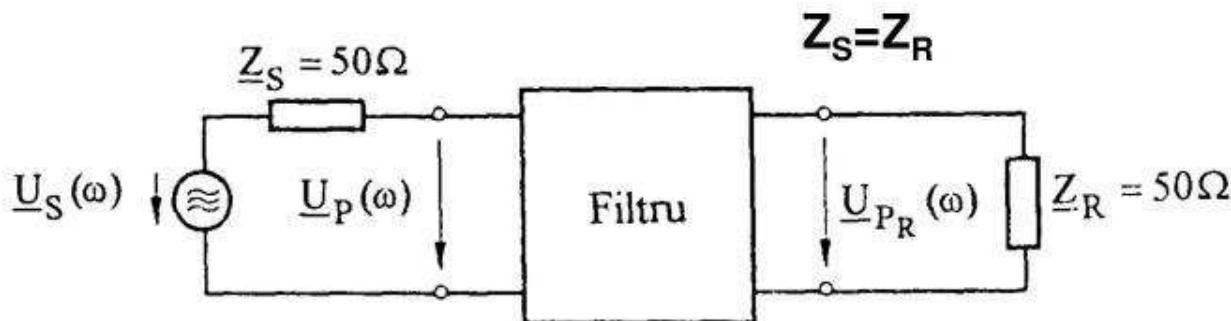

$$a_F = 20 \lg \frac{|U_{P_R}^0(\omega)|}{|U_{P_R}(\omega)|}$$

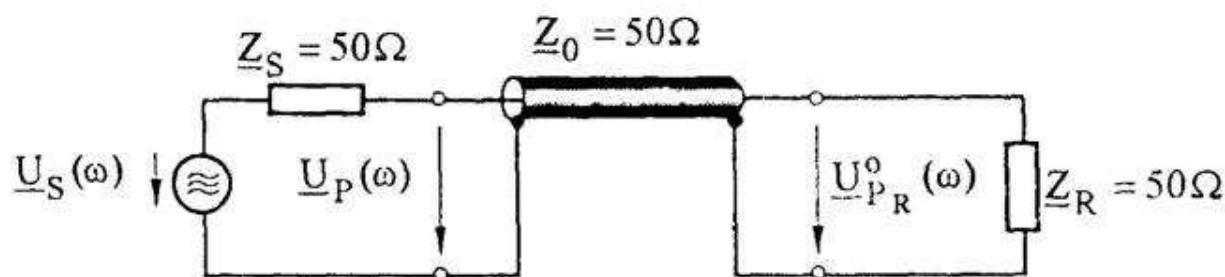


$$a_F = 20 \lg \frac{|U_S(\omega)|}{2|U_{P_R}(\omega)|}$$

Atenuarea reală ≠ Atenuarea de inserție


Cauze:

- $Z_R \neq Z_S \neq 50 \text{ ohm}$
- Filtrele au pierderi
- Filtrele au elemente neliniare

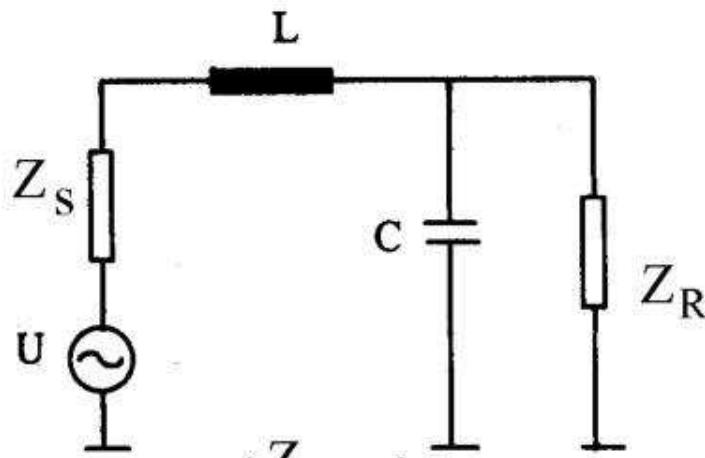
## Influența $Z_S$ și $Z_R$ asupra construcției filtrelor LC




a)  $Z_S$ -mică  
 $Z_R$ -mare

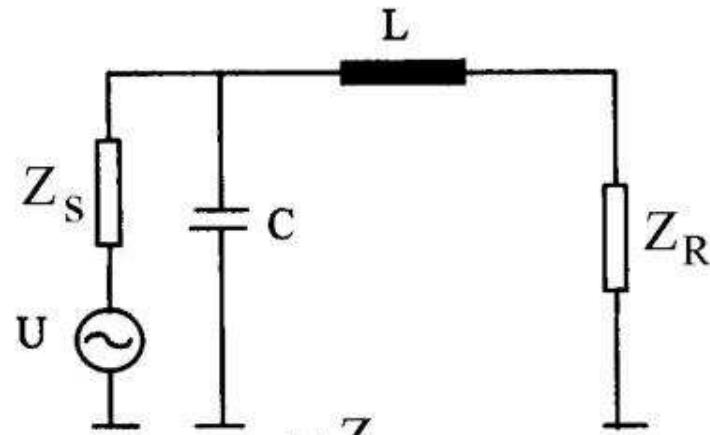

b)  $Z_S$ -mare  
 $Z_R$ -mică

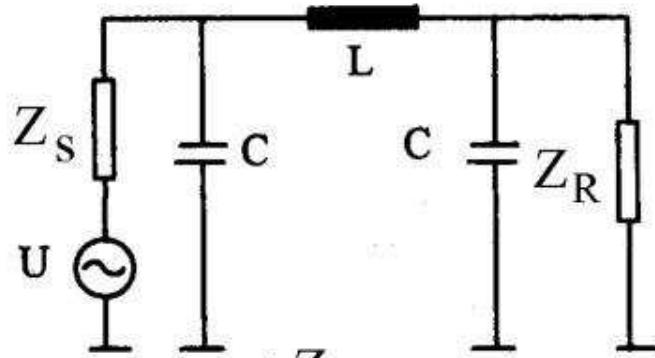


c)  $Z_S$ -mare  
 $Z_R$ -mare

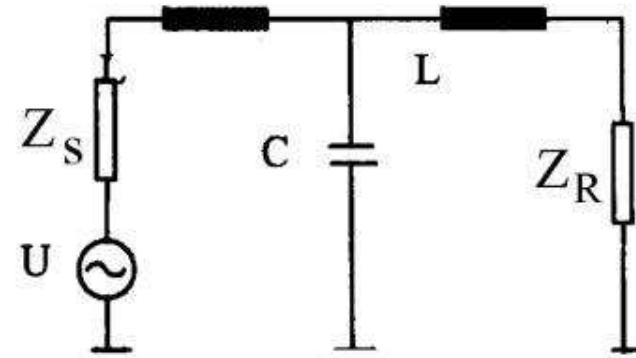


d)  $Z_S$ -mică  
 $Z_R$ -mică

## Filtre de rețea

- Filtrarea modului comun




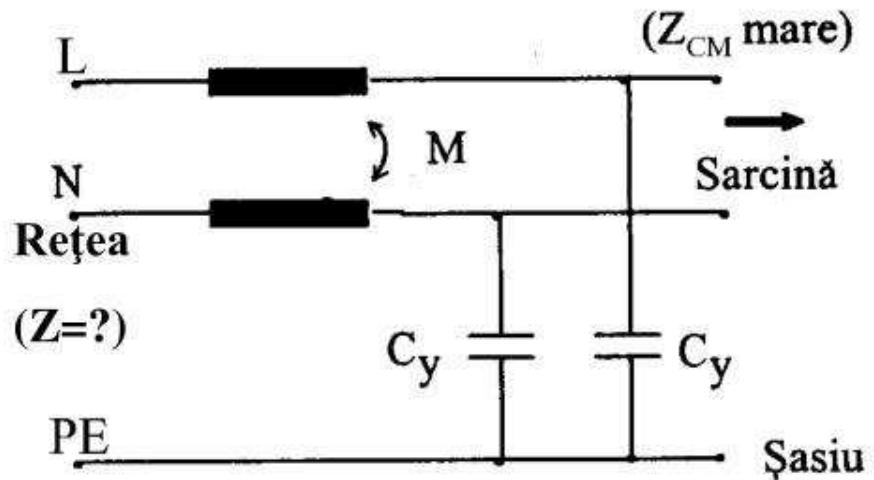


- Filtrarea modului normal

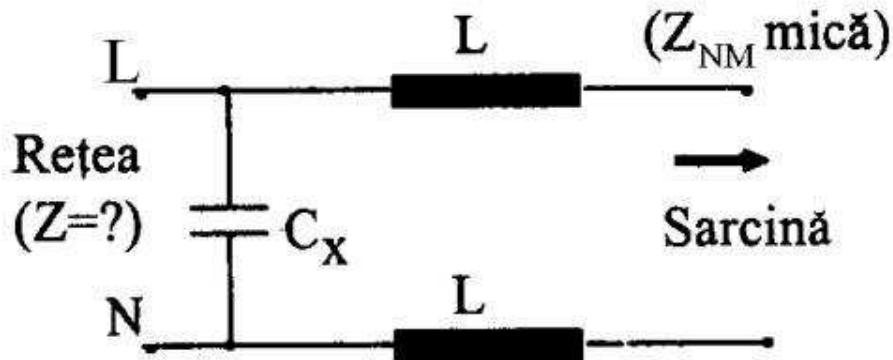


- Filtrarea NM+CM(filtru de rețea)

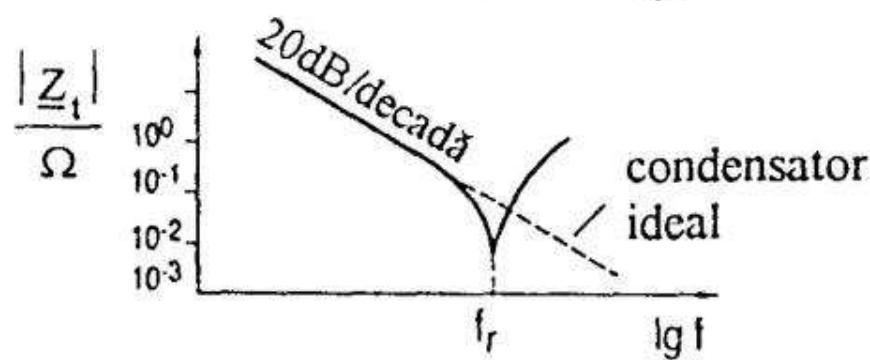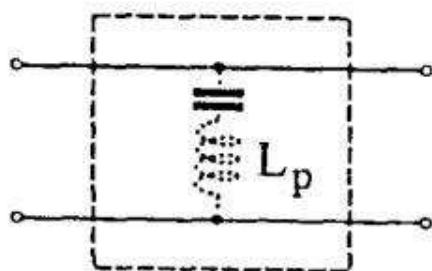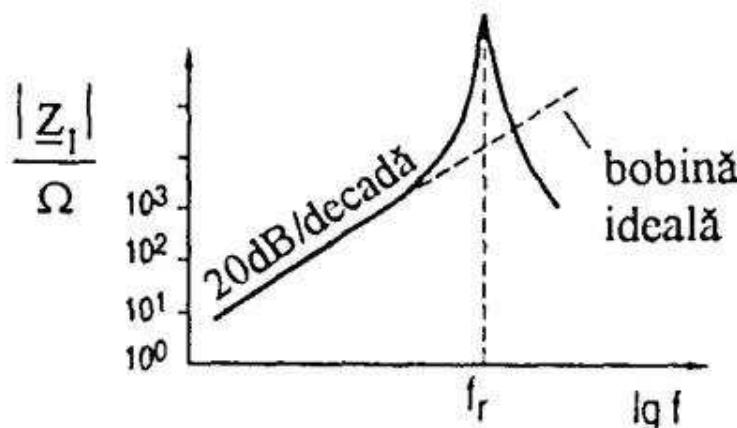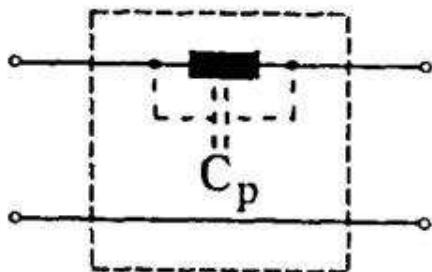- **Frecvențe de rezonanță ale filtrelor**  
- amplificarea de inserție -
- **Frecvențe de rezonanță ale componentelor**




- **Amortizarea filtrelor(componentelor)**  
Materiale dielectrice și magnetice cu pierderi

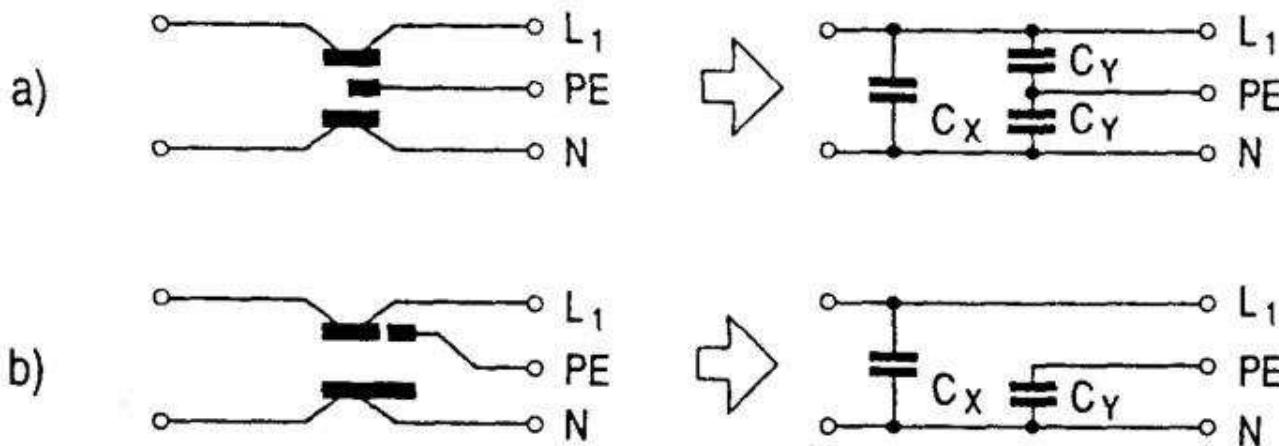- Condensatoare de antiparazitare multiple




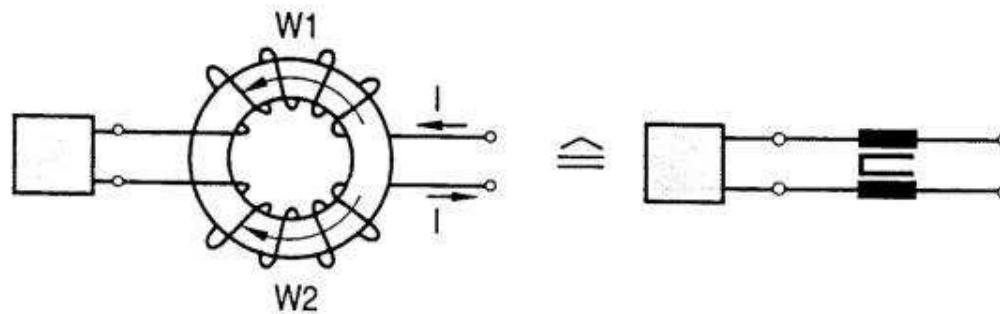- Bobine de filtrare cu compensare de curent




- Inele de ferită

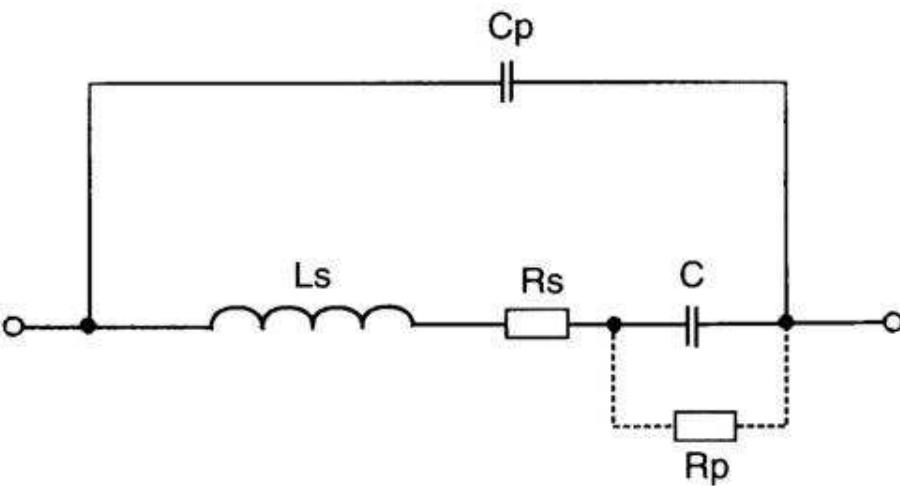
# Scheme echivalente ale componentelor reale




Condensator

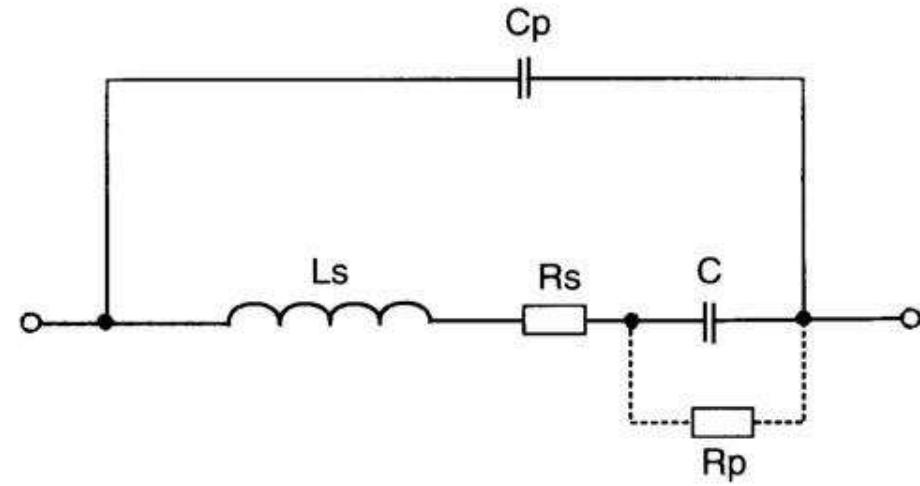


Bobina

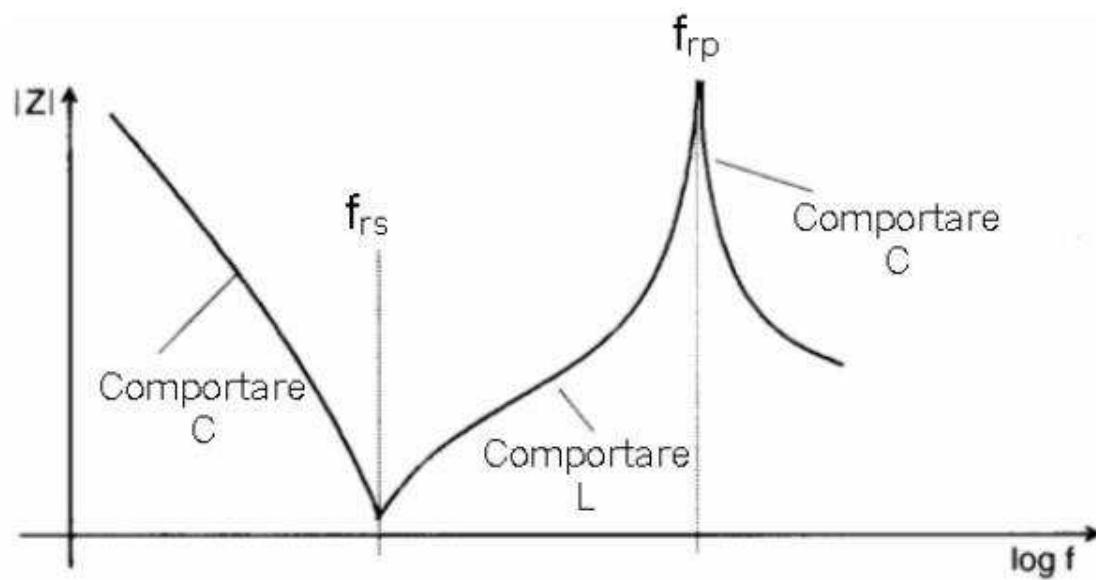


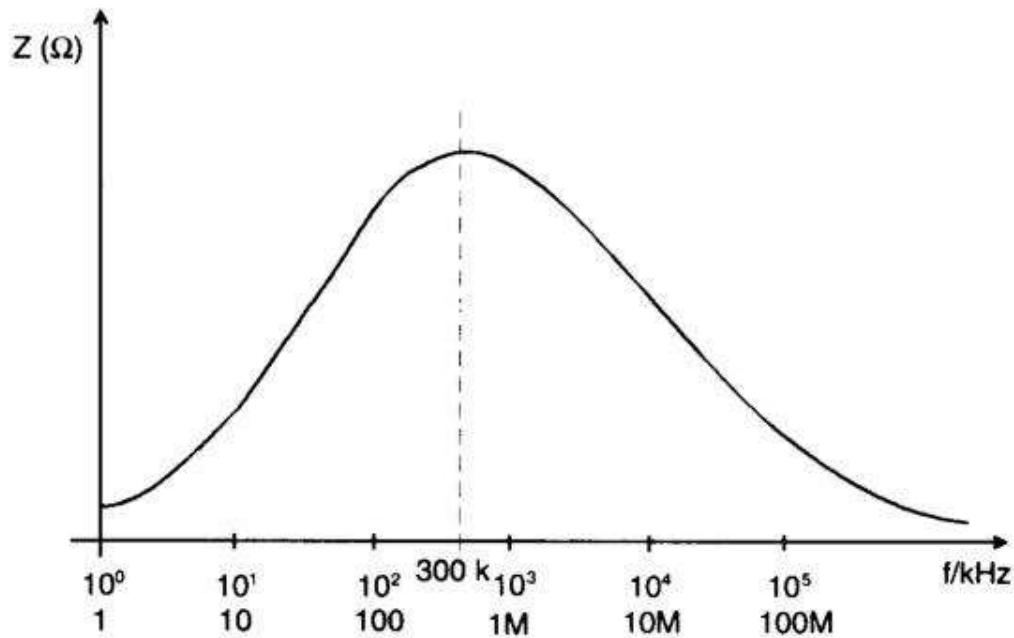

### Impedanța unei bobine reale

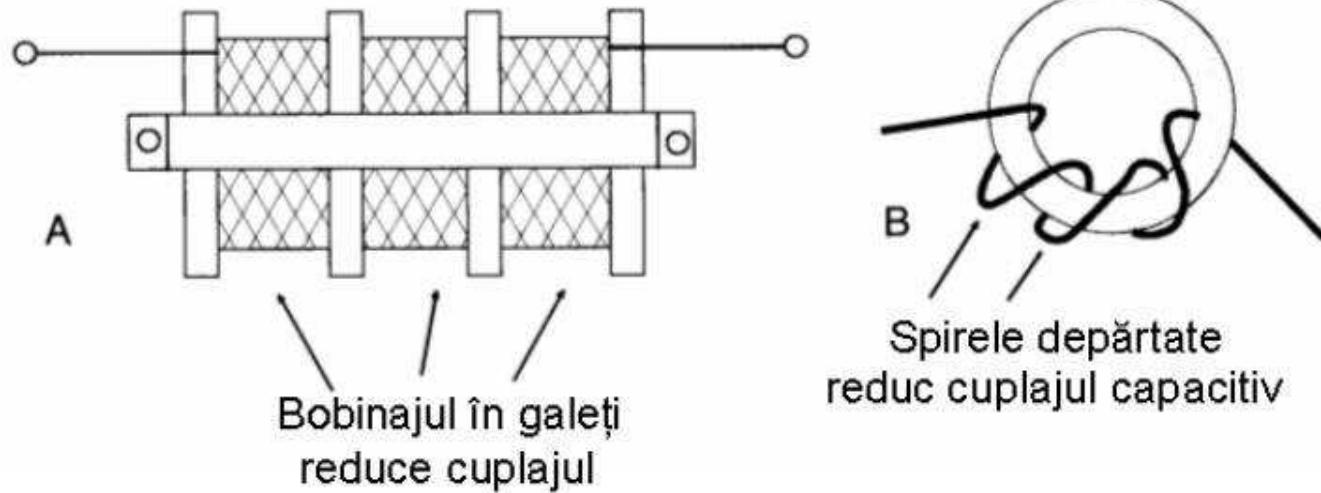


## Filtru pentru CM

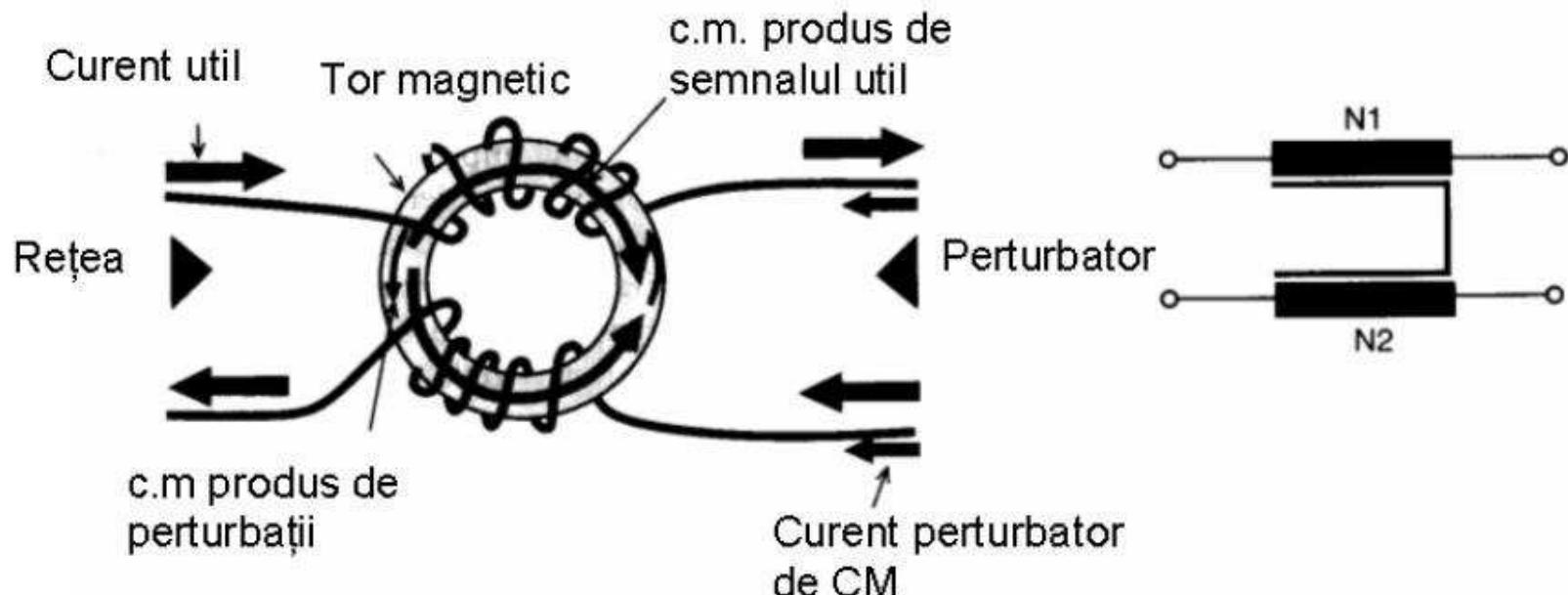


- **Condensatoare  $C_x$**  L-N  
 $C_x > 100\text{nF} \dots 500\text{nF}$
- **Condensatoare  $C_y$**  L-PE și N-PE  
 $C_y < 10\text{nF}$

Şuntează izolaţia aparatului

$$I_{iz} < 0,75-3,5\text{mA}$$

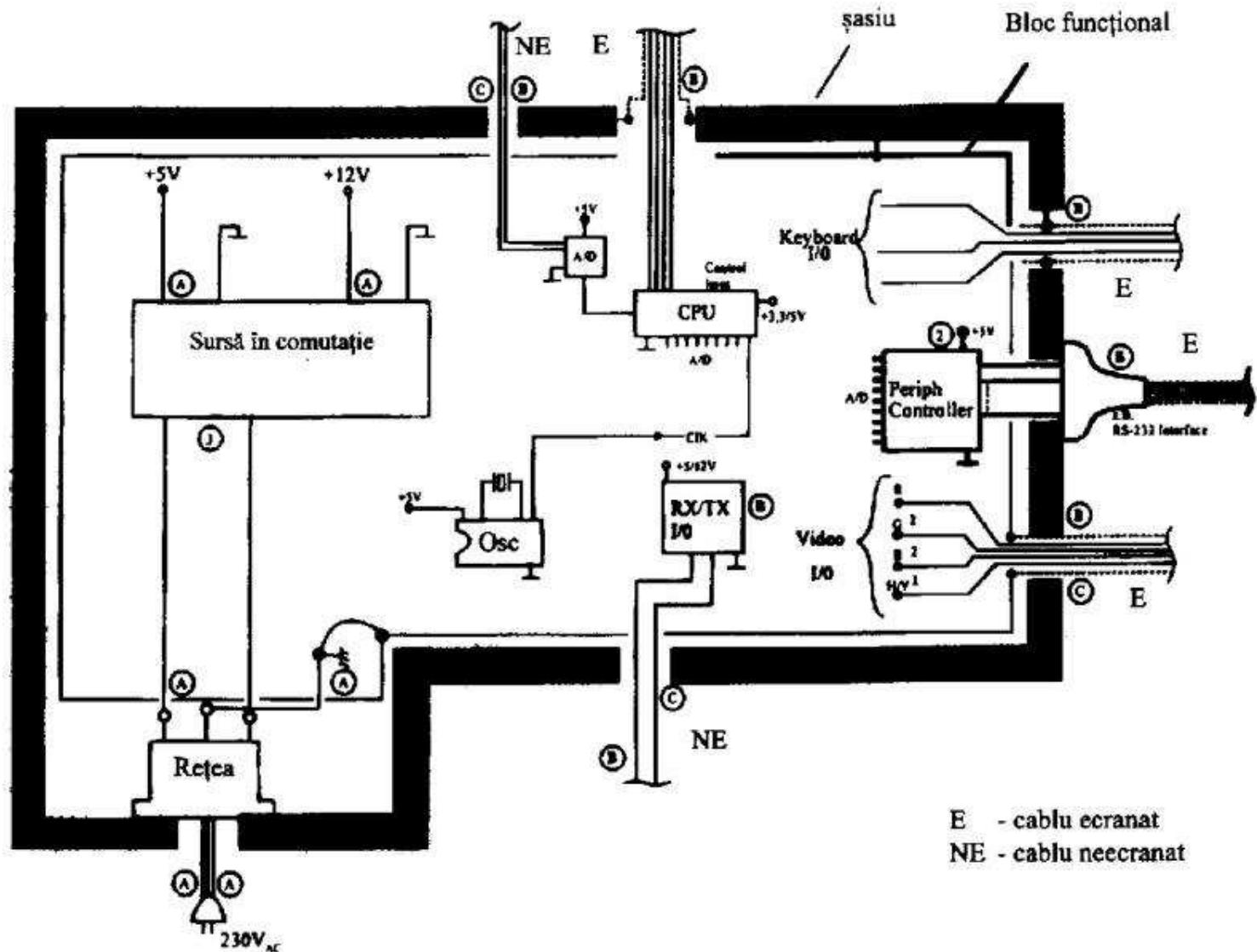


**Schema bloc a unui microcontroller**

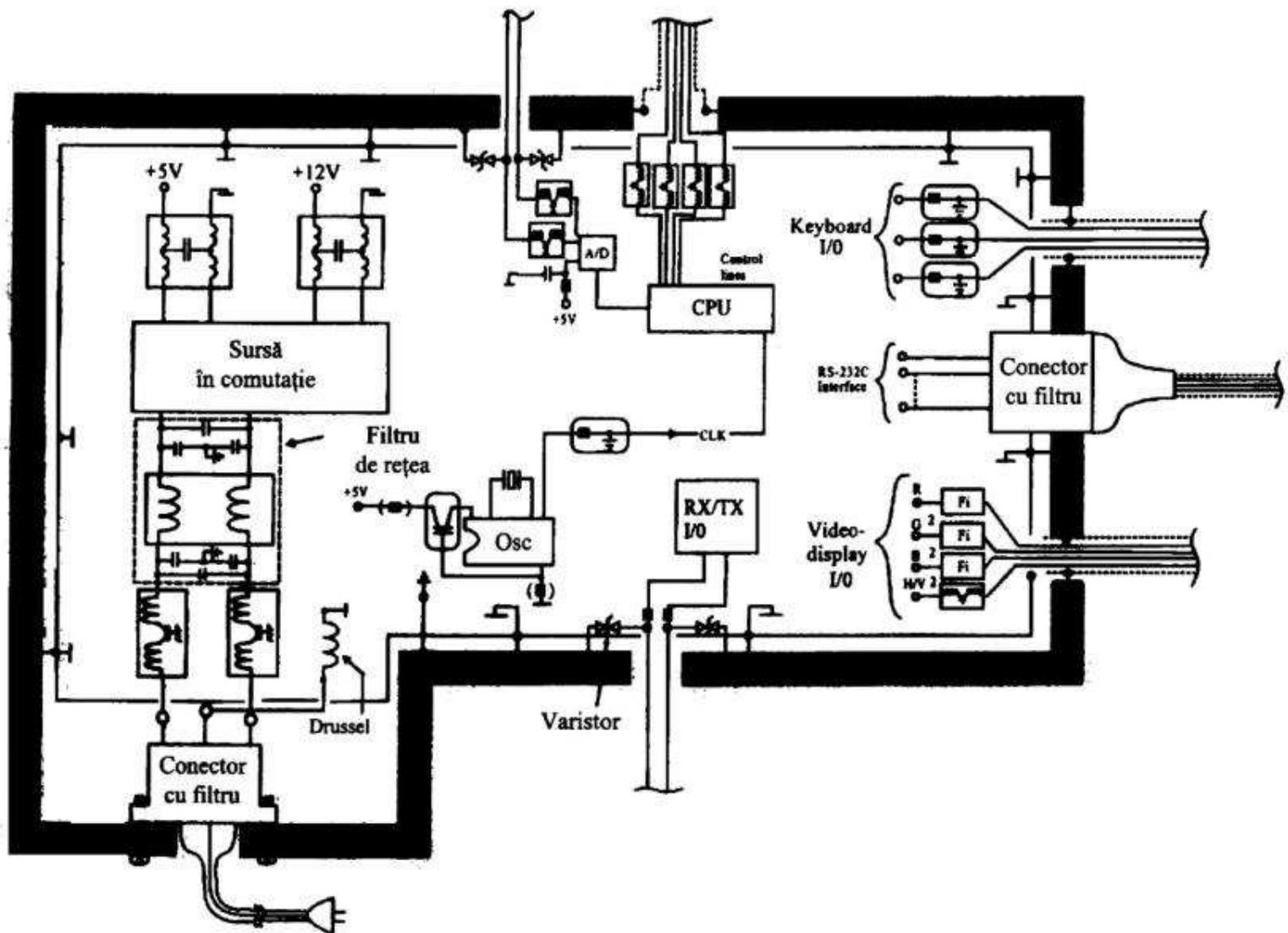

**Compatibilizarea unui microcontroller**

# LIMITATOARE DE SUPRATENSIUNI

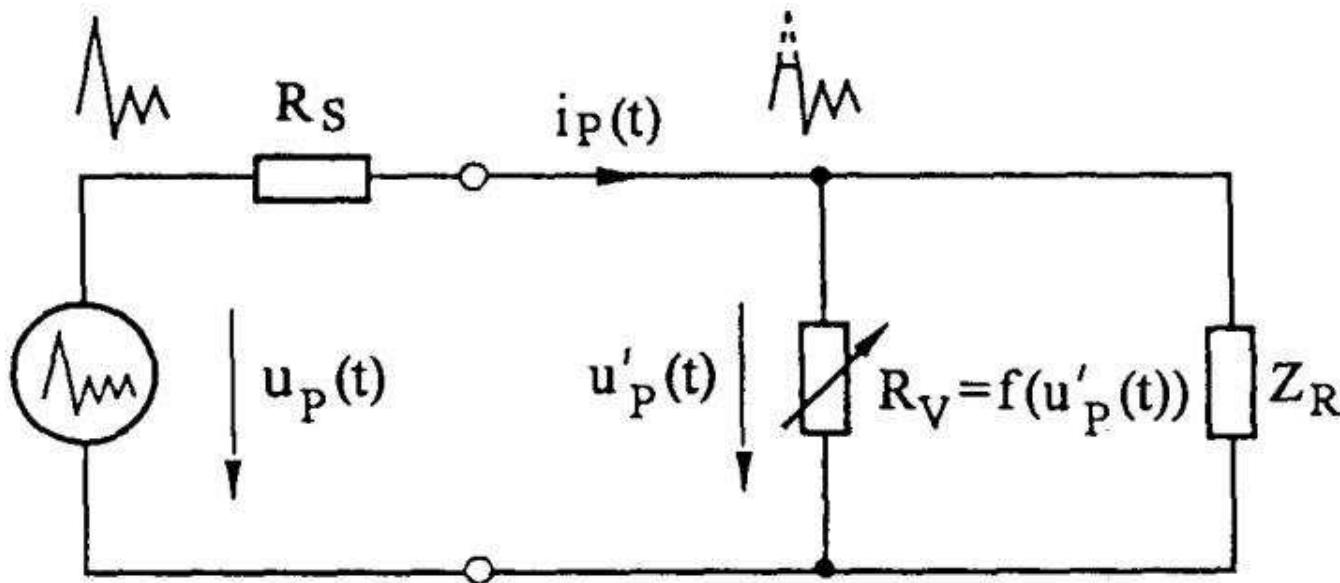

$$u'_P(t) = u_P(t) - i_P(t)R_S$$


Tipuri constructive Varistoare - Eclatoare - Diode în avalanșă

# VARISTOARE

- soft limiter


$$I = KU^\alpha$$
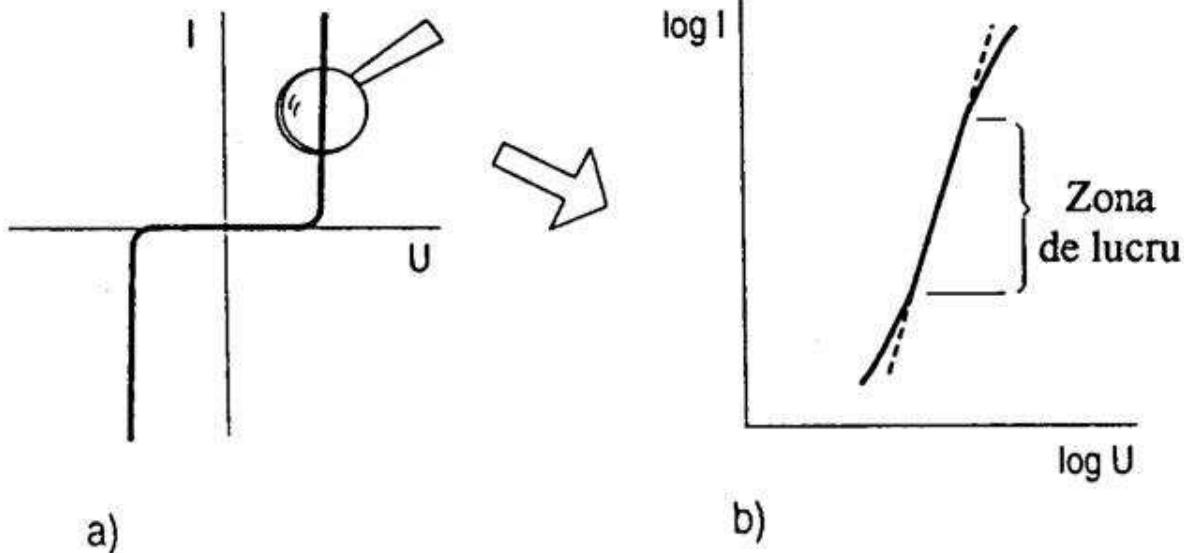
$$\begin{array}{ll} \alpha > 25 & (\text{ZnO}) \\ \alpha \sim 5 & (\text{SiC}) \end{array}$$



Caracteristici curent - tensiune la varistoare

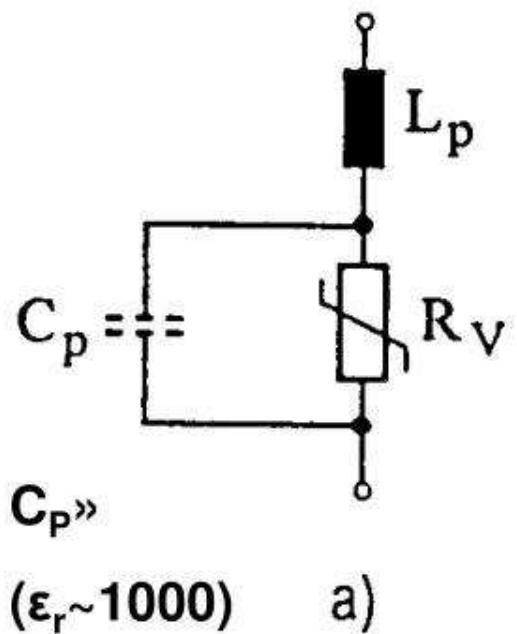
$$R = \frac{U}{I(U^\alpha)} = \frac{U}{K \cdot U^\alpha} = \frac{1}{K} U^{1-\alpha}$$




**Schema echivalentă a unui varistor**

# ECLATOARE


- hard limiter

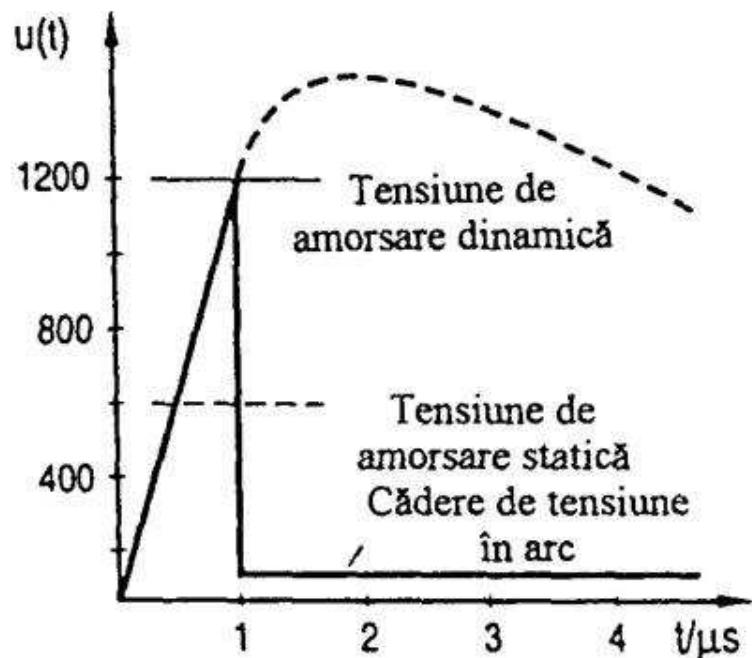


a) Eclator

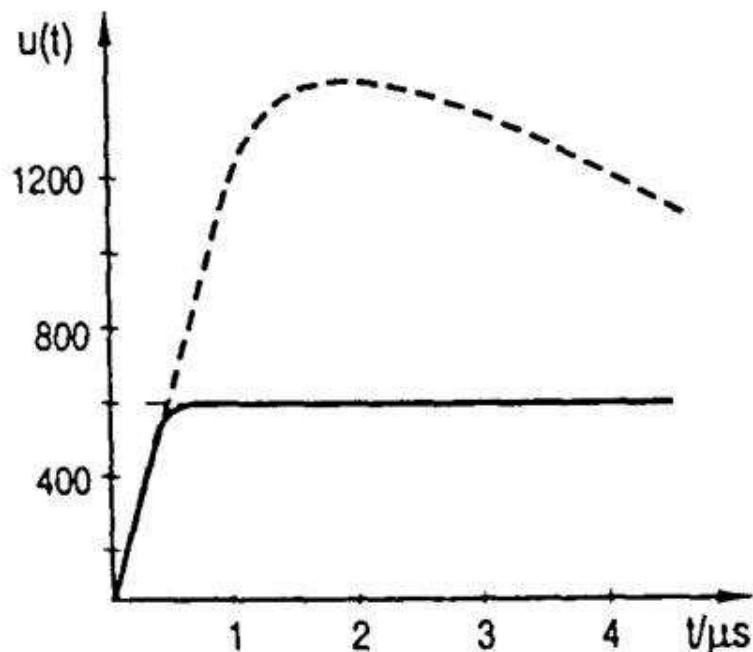

b) Varistor

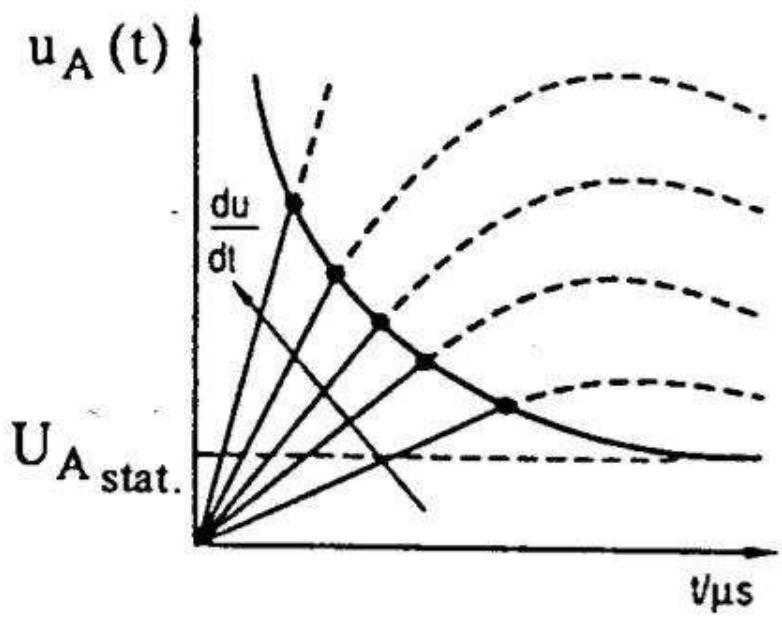


a)

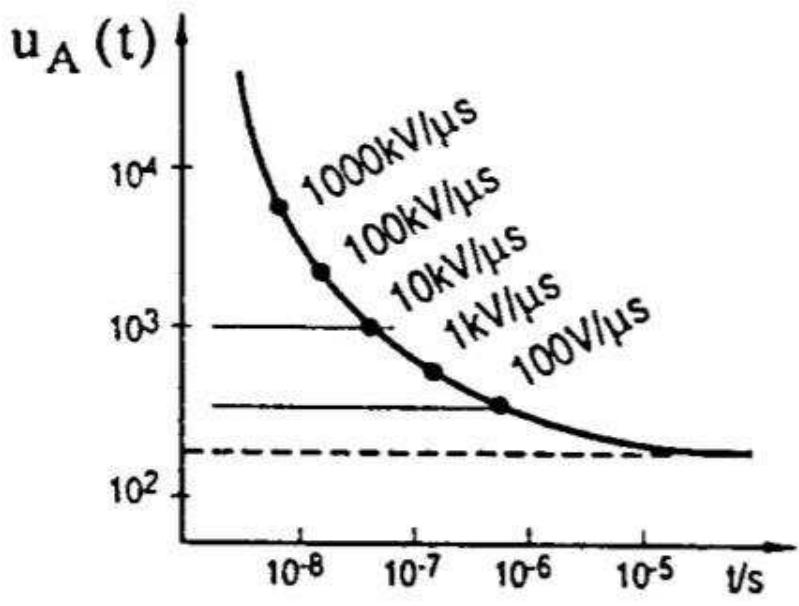


b)

**Caracteristica volt-secundă**

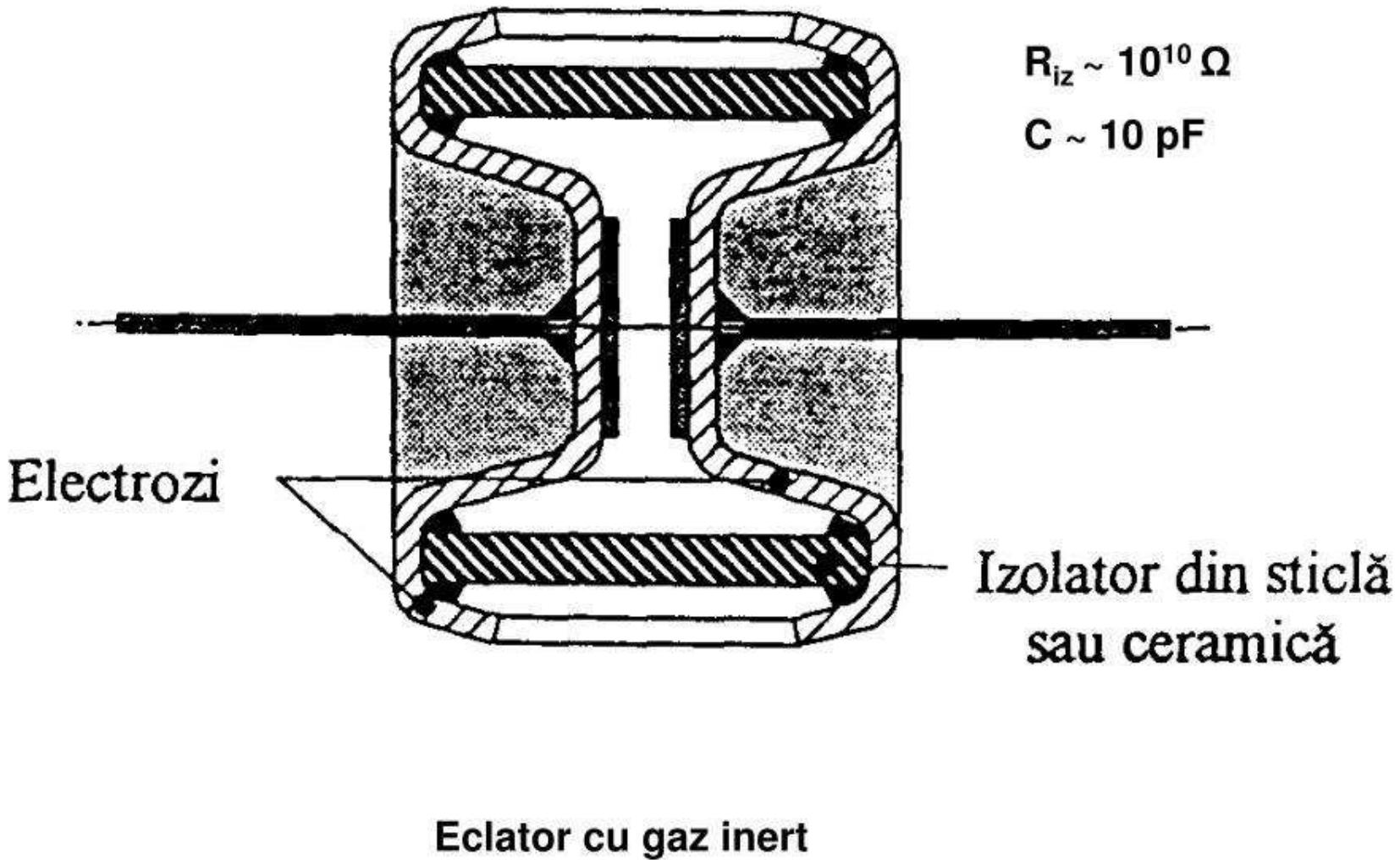


# Scheme hibride

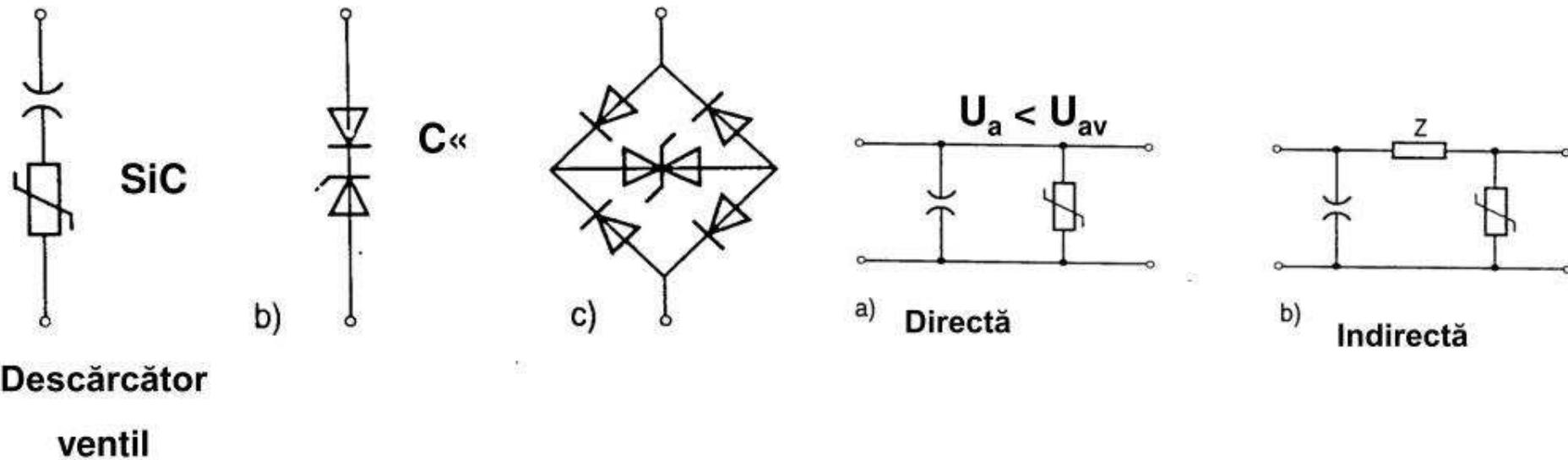

Descărcător  
ventil

Conecțare în serie


Conecțare în paralel

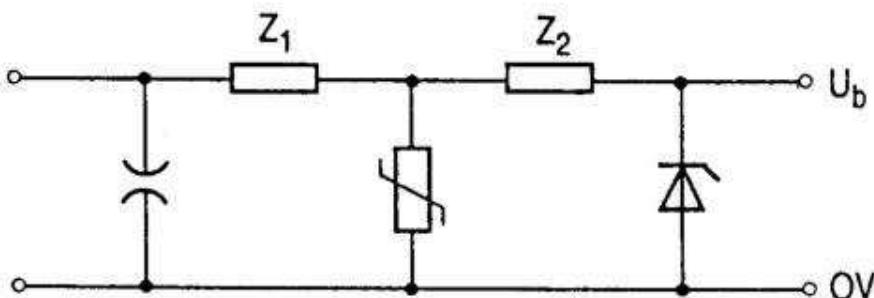

Protecția în cascadă

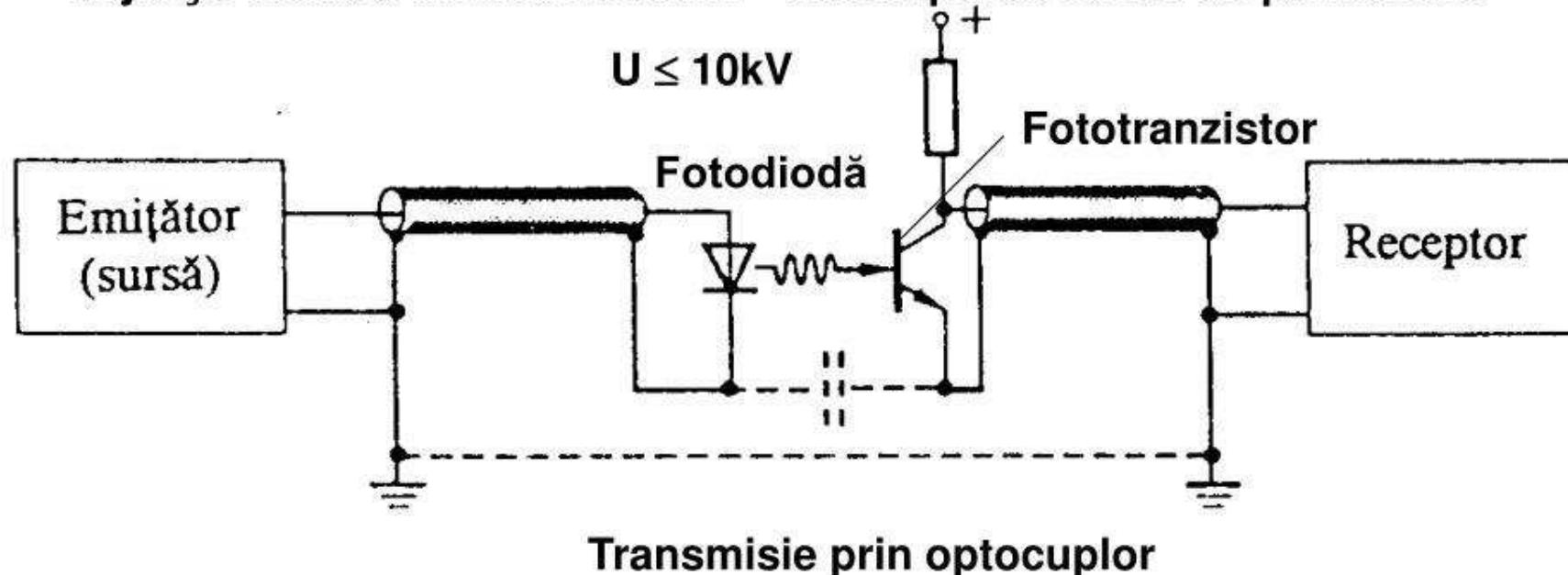
# Optocuploare și cabluri din fibră optică

Rejecție înaltă a modului comun – intreruperea buclei de pamantare




Semnale numerice – ideal

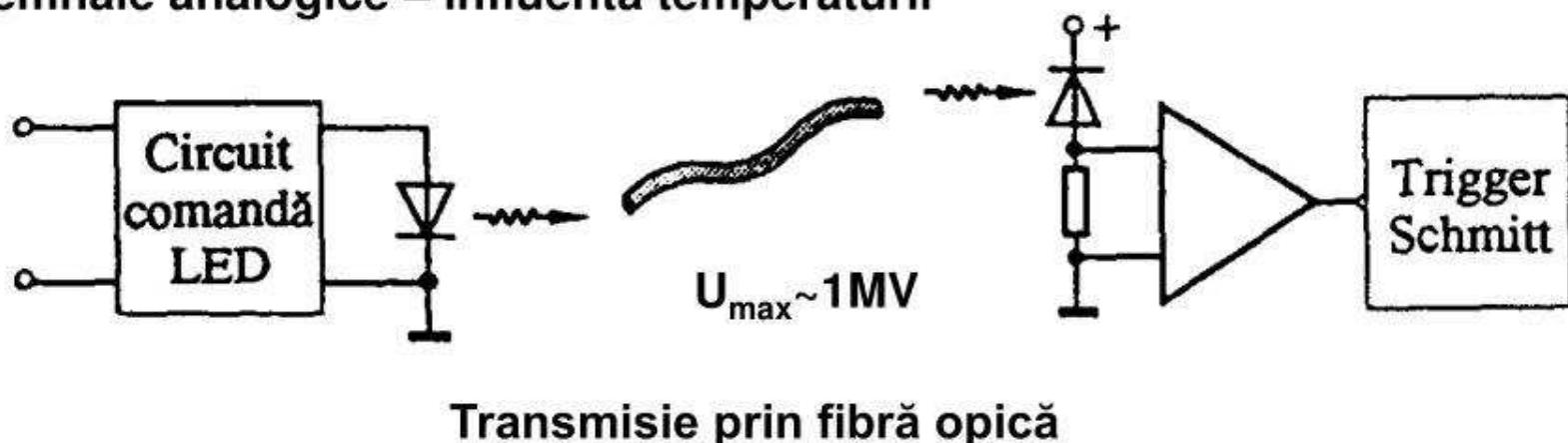
Semnale analogice – influența temperaturii




# Transformatoare de separare/izolare

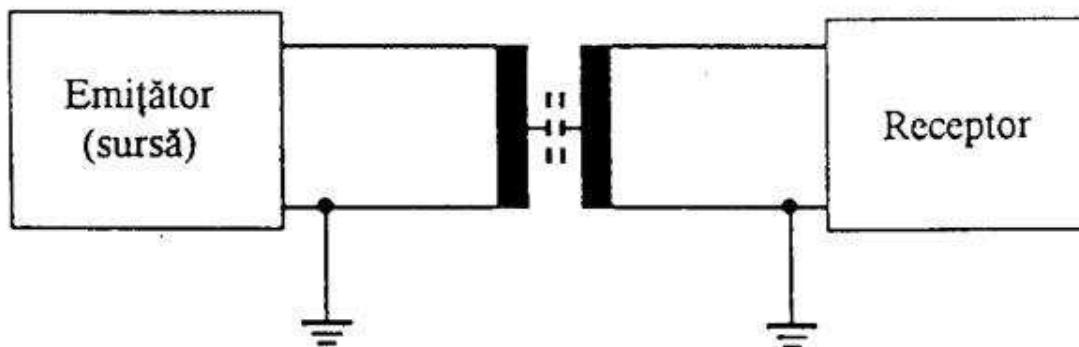

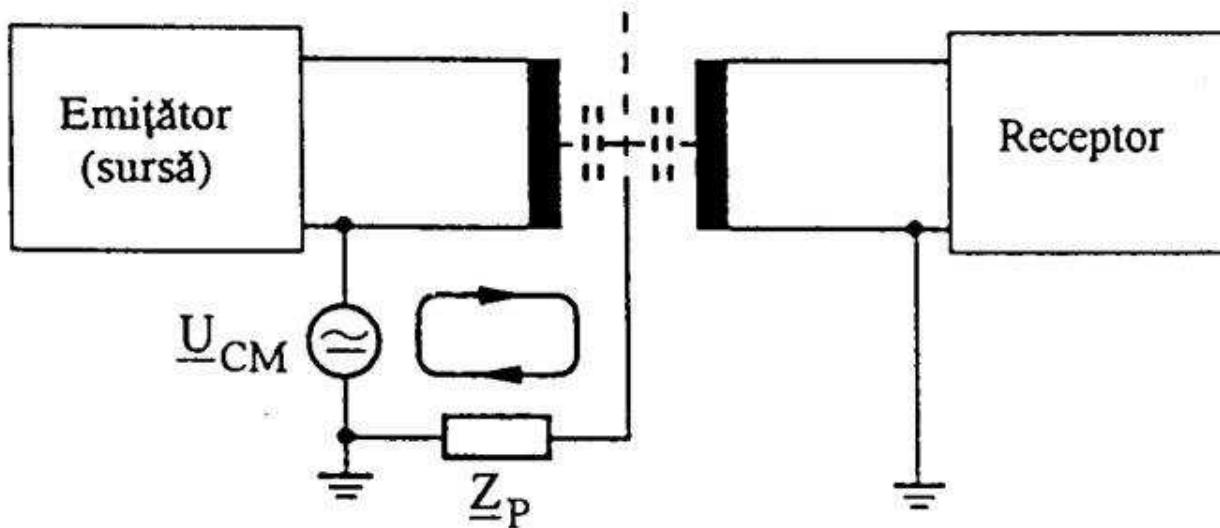
Principiul separării galvanice a circuitelor de c.a.



Reducerea cuplajului prin ecranare

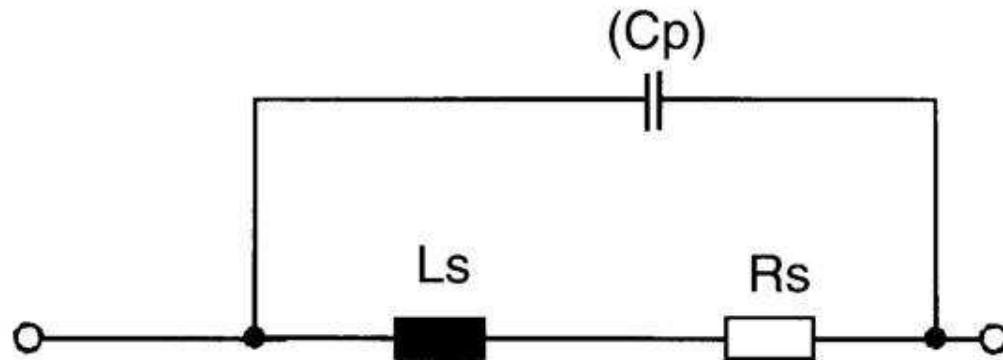


Inel de ferită

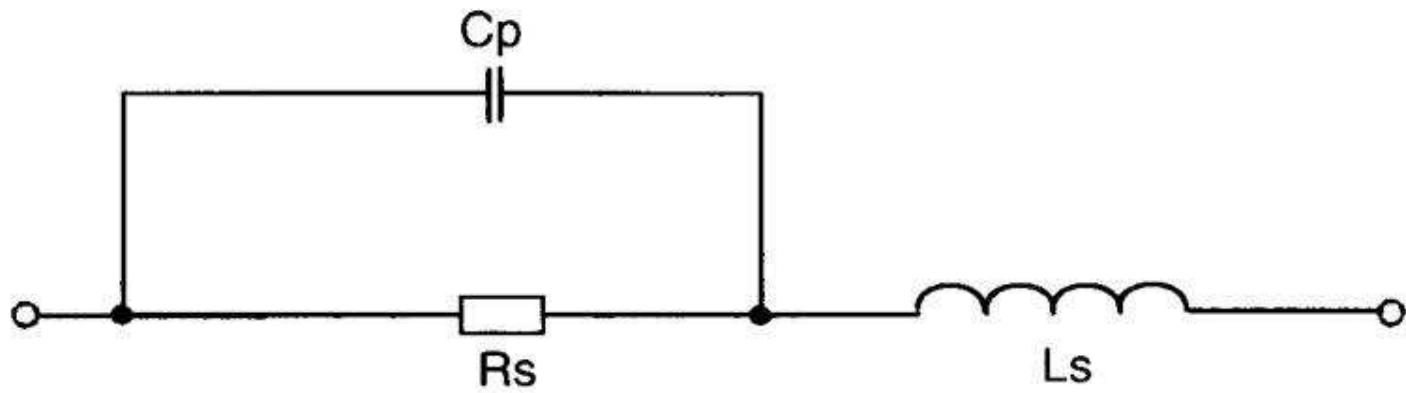

Rezistență

# Ecrane electromagneticice

## 1. Natura efectului de ecran

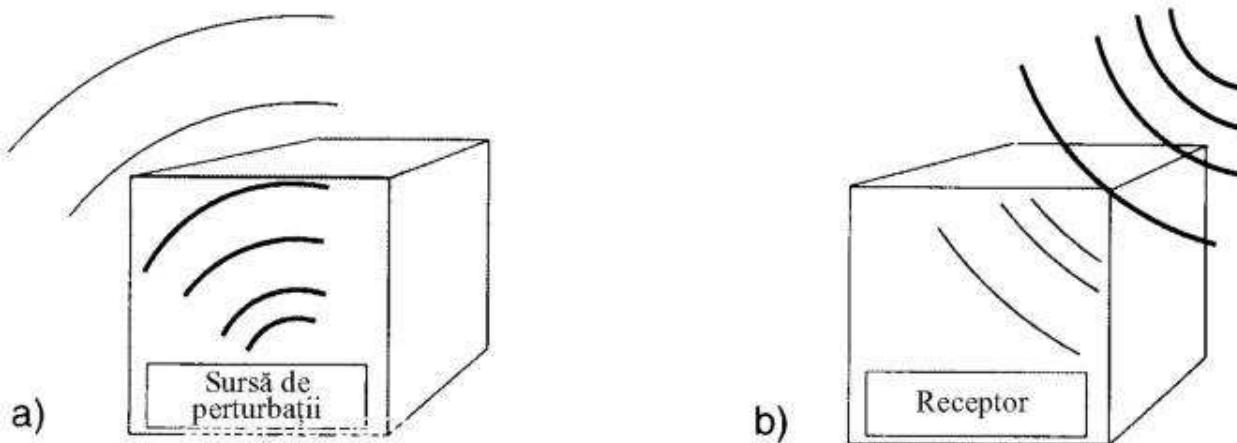





Reciprocitatea efectului de ecranare

→ Factorul de ecranare Q

$$Q = \frac{H_i}{H_e} \quad \text{sau} \quad Q = \frac{E_i}{E_e}$$

→ Factorul de atenuare al ecranului  $a_s$

$$a_s = 20 \log \frac{1}{|Q|} \quad [\text{dB}]$$

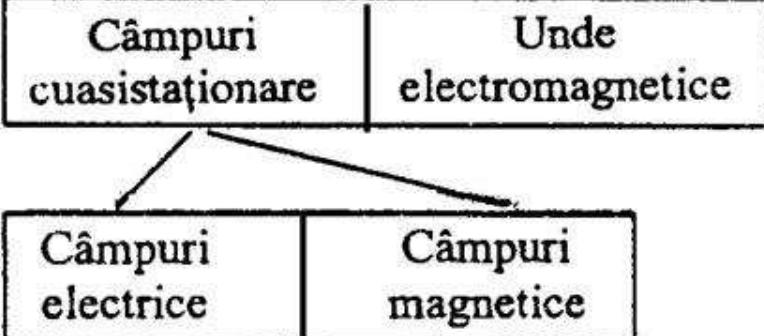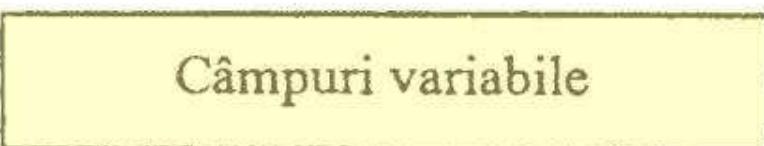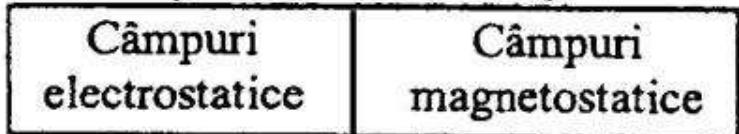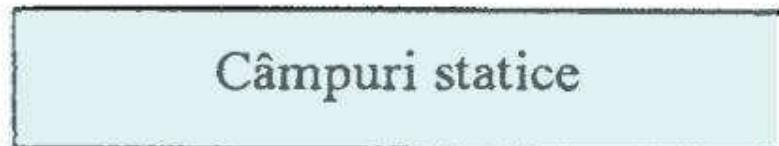

### Clasificarea câmpurilor electrice și magnetice


$r \gg \lambda$  : Zona depărtată  $\longrightarrow$  câmp electromagnetic (propagare)

$r \sim \lambda$  : Zona de tranziție

$r \ll \lambda$  : Zona apropiată  $\longrightarrow$  câmp cuasistaționar (fix în spațiu)

# Exemplu

## Dipolul Hertz în coordinate sferice

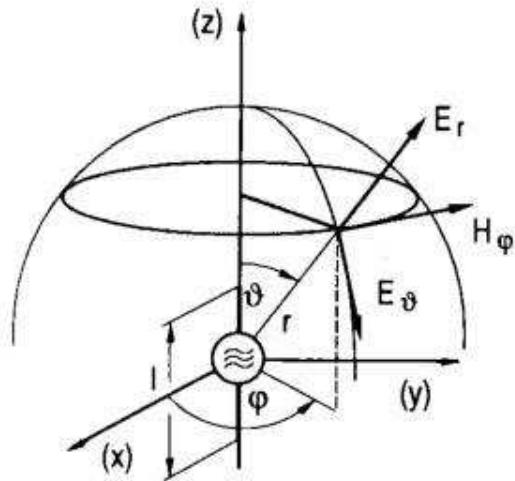


a)

- Zona depărtată  $r \gg \lambda$

$$\frac{E_\theta}{H_\varphi} = Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 377\Omega$$

$Z_0$ =impedanță de undă a vidului

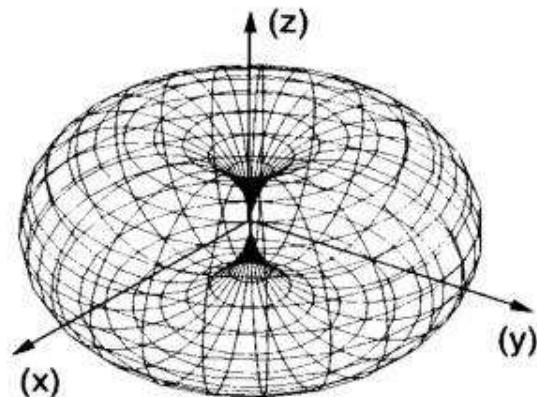

b)


- Zona apropiată  $r \ll \lambda$

$$|Z_0_E\rangle \rangle Z_0$$

Similar pentru antena cadru (dipolul Fitzgerald)

$$|Z_0_H\rangle \langle Z_0|$$
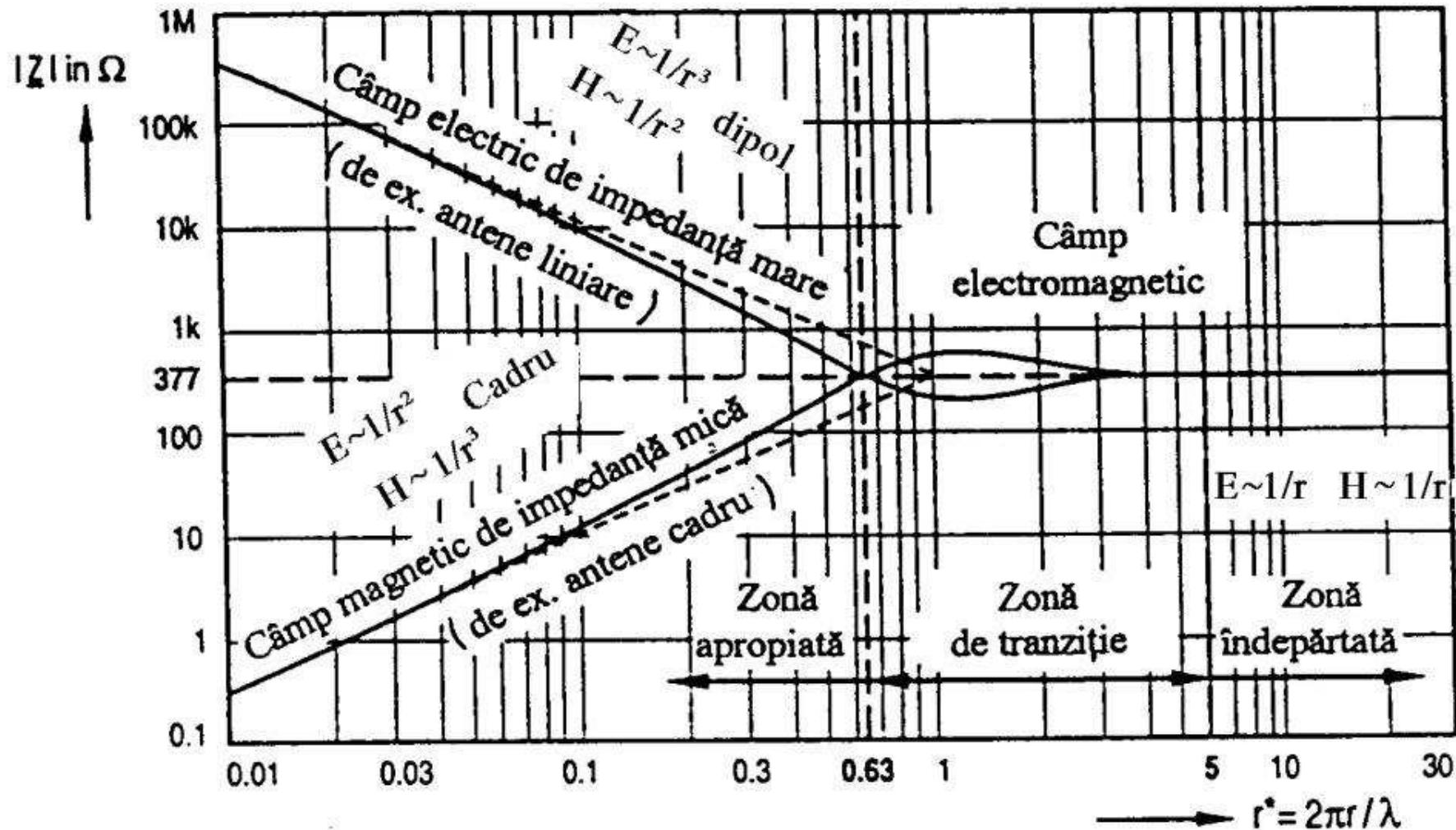
## Impedanțele de undă ale câmpurilor produse de antene în funcție de distanța normată față de sursă



## 2. Ecranarea câmpurilor statice

### → Câmpuri electrostatice

$$\boxed{a_s^E = \infty}$$

Pentru orice corp conductor gol în interior indiferent de formă(Cușca Faraday)

### → Câmpuri magnetostatice

- Corp metalic nemagnetic

$$\boxed{a_s^H = 0}$$

- Corp metalic magnetic


$$\boxed{a_s^H \neq 0}$$

### 3. Ecranarea câmpurilor cuasistaționare
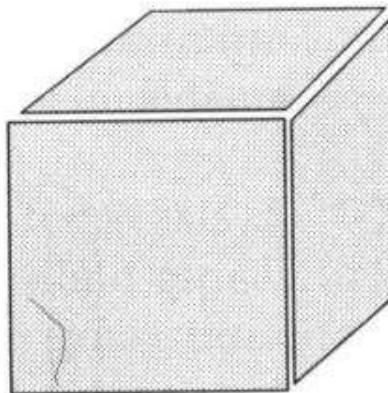
#### → Câmpuri electrice cuasistaționare


$$a_s^E \rightarrow \infty$$

pentru corpuri metalice cu pereți în contact



a)

a) ineficient

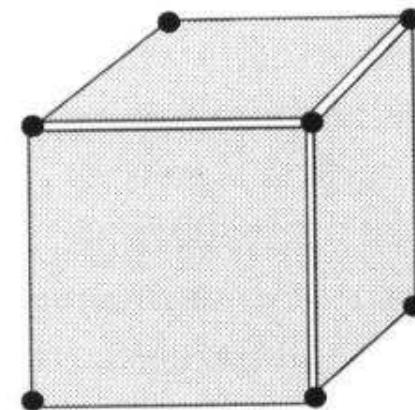

b)

b) eficient

Atenție la efectul interstițiilor când f ↗


## → Câmpuri magnetice cuasistaționare

Efectul de ecran apare datorită curentilor induși în pereții ecranului care creiază un c.m. (câmp de reacție) care se opune câmpului magnetic care l-a produs.  
Ca rezultat în interiorul incintei apare un câmp resultant mai mic

$$a_s^H \neq 0$$

Valoarea depinde de:

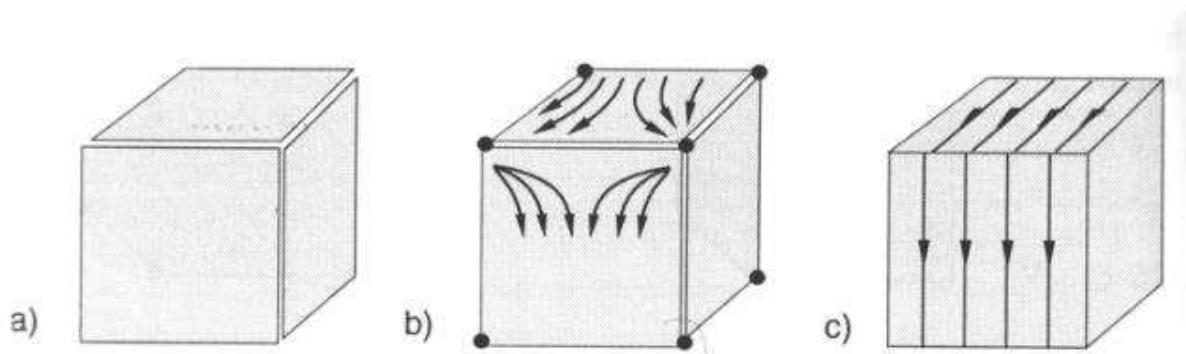**frecvență - grosime perete - conductivitate- permeabilitate - geometrie**



Efectul de ecranare față de câmpurile magnetice cuasistaționare:

- a) ineficient
- b) eficiență redusă
- c) optimal (cu garnituri de etanșare electromagnetică sau sudură continuă)

#### 4. Ecranarea câmpurilor nestaționare

Pe lângă câmpul magnetic de reacție aici apare și un câmp electric de reacție.

- **Cauza:** La creșterea frecvenței, curentul de deplasare nu mai poate fi neglijat.
- **Efect specific:** radiația orificiilor, îmbinărilor și decupărilor practicate în ecran. Incintele ecranate se comportă la frecvențe înalte ca rezonatoare de volum (ghiduri de undă).  
O cavitate goală ( $a \times b \times c$ ) prezintă o serie de frecvențe de rezonanță (reduceri de atenuare uneori până la amplificare)

$$f_r = 150 \sqrt{\left(\frac{k}{a}\right)^2 + \left(\frac{l}{b}\right)^2 + \left(\frac{m}{c}\right)^2} \quad [\text{MHz}, \text{m}]$$

$k, l, m$  - moduri proprii (numere întregi)

## 5. Materiale pentru ecrane

→ Materiale care prezintă o conductivitate suficient de mare sau care sunt în stare să creeze câmpuri de reacție suficient de intense.

$$f < 100 \text{ kHz}$$



Cu ( $\delta > g$ )

$$f > 200 \text{ kHz}$$



Fe ( $\delta < g$ )

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu}} = \text{adâncimea de pătrundere a câmpului em}$$

→ Alte materiale :

- Materiale plastice conductoare
- Materiale plastice metalizate

## 6. Etanșări electromagnetice pentru îmbinări



→ **Principiu:** suntarea (scurtcircuitarea) unui interstițiu din ecran printr-o rezistență ohmică repartizată și o grosime cât mai mică.

→ Îmbinarea trebuie să fie elastică

## 7. Străpungeri tehnologice ale ecranelor

→ Folosirea ghidurilor de undă (tuburi metalice) pentru

$$f < f_{t_0}$$

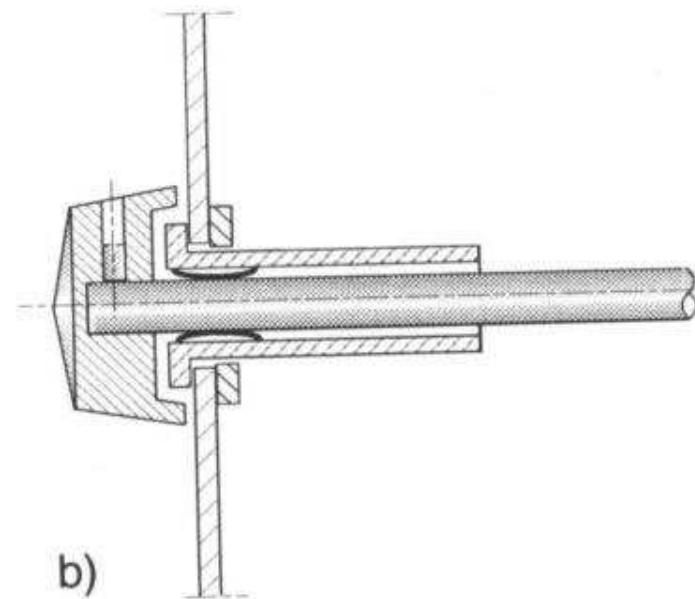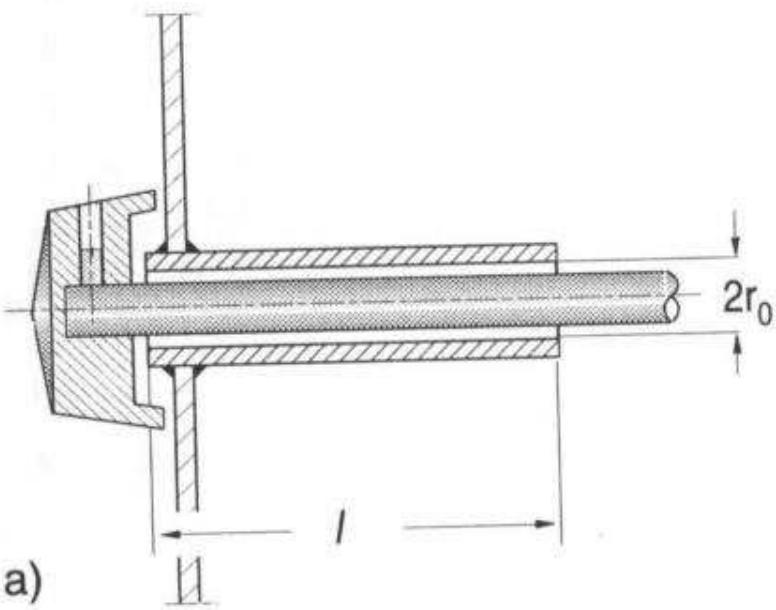


$$f_{t_0} = \frac{8,2}{r_0} \quad [\text{cm, GHz}]$$


$$a_s^{\text{tub}} = 1,84 \frac{l}{r}$$

→ **Folosirea fagurilor** realizăți din mai multe tuburi sudate amplasate unul lângă altul.

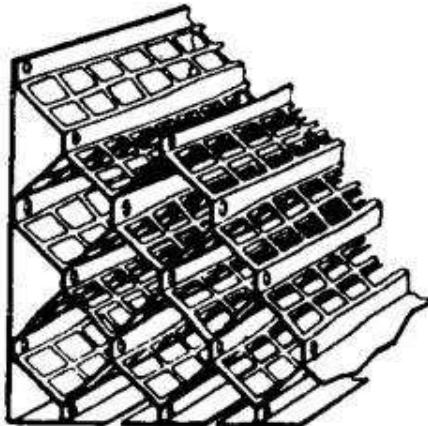
**Scop:** realizarea deschiderilor pentru ventilație.



1000 MHz

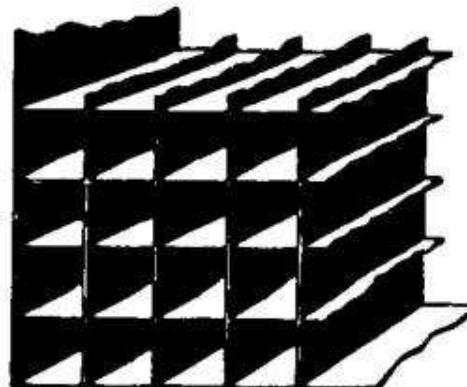

10 000 MHz

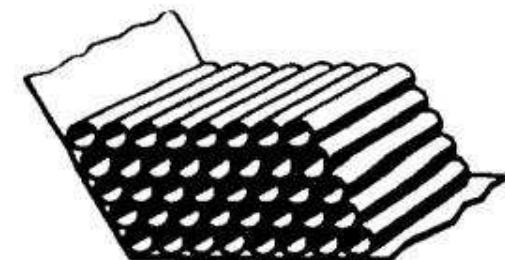

35 000 MHz

→ **Perforații**

În special la aparatura de măsurare.


$$p = \frac{n\pi r_0^2}{A}$$

$p$  - gradul de perforare,  $n$  - nr. de perforații;  $A$  - suprafața totală perforată

Pentru  $p$  dat :  $a_s \searrow$  când  $r_0 \nearrow$
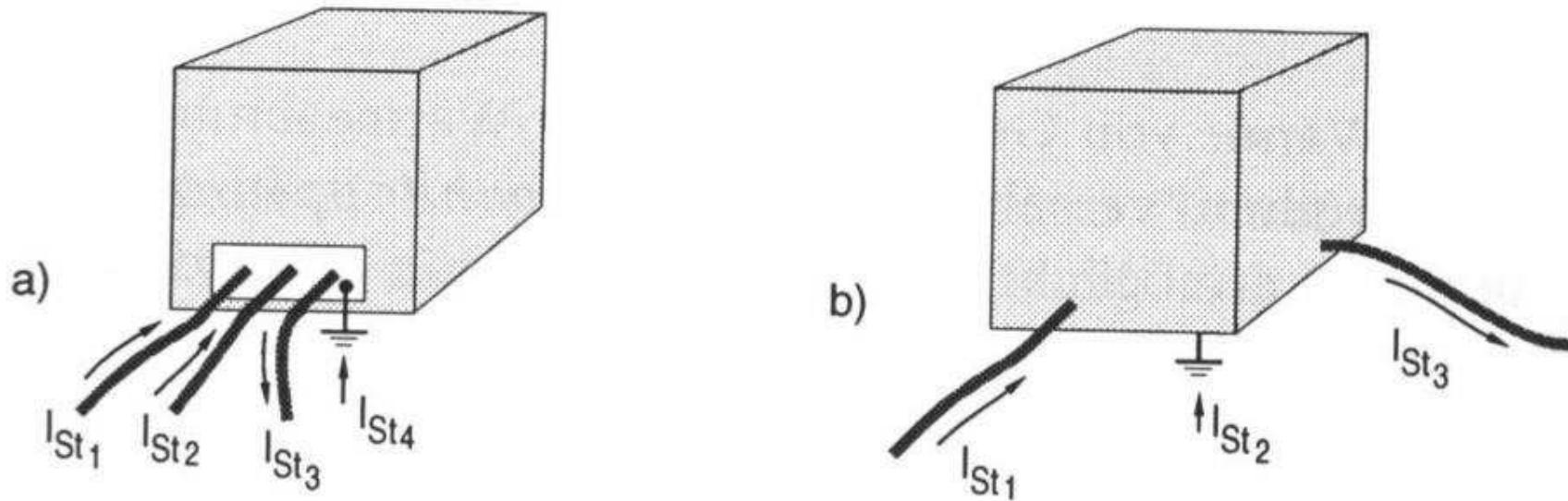
## → Pătrunderea cablurilor în incinte ecranate

- Numai cabluri ecranate (măsură)
- Numai tensiuni filtrate (forță)




### 8. Încăperi ecranate. Încăperi ecranate fără reflexii

$$a_s \leq 100 \text{ dB}$$


- construcție complet sudată
- construcție din panouri prefabricate cu garnituri de etanșare
- materiale absorbante pentru evitarea reflexiilor produse de perete (ferite, piramide din spumă poliuretanică, combinații ale acestora)

# Tehnica măsurării emisiilor perturbatoare

## 1. Măsurarea U

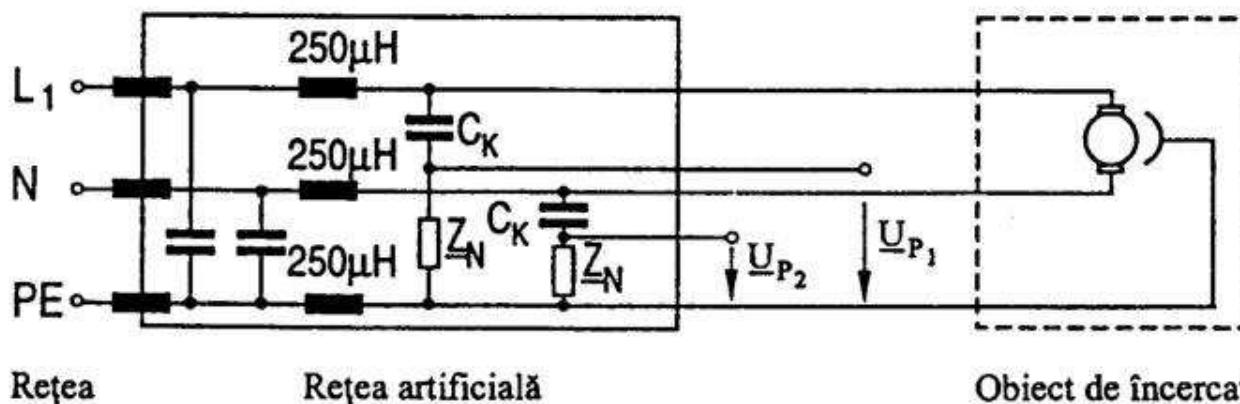


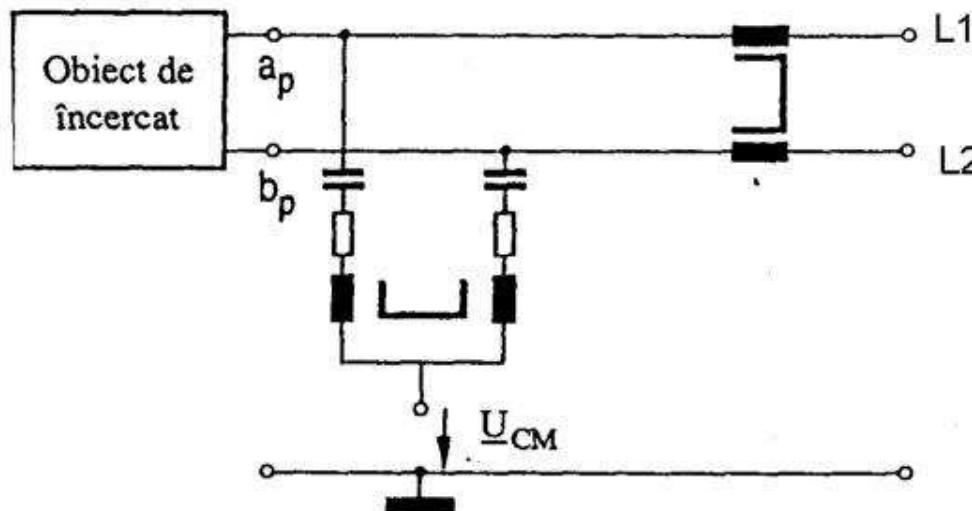Rețea artificială în V (LISN) pentru tensiuni nesimetrice




Rețea artificială în T pentru  $U_{CM}$  circuite simetrice


## Exemple de impedante $Z_N$

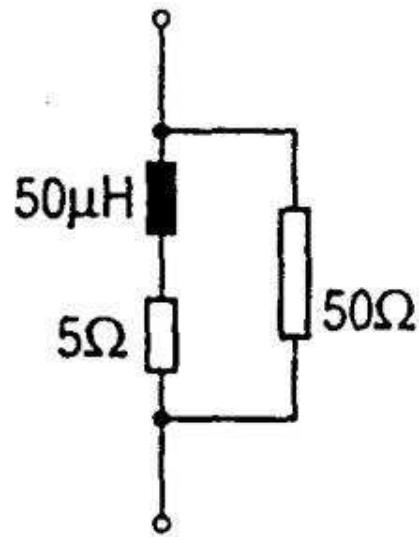


reteea JT

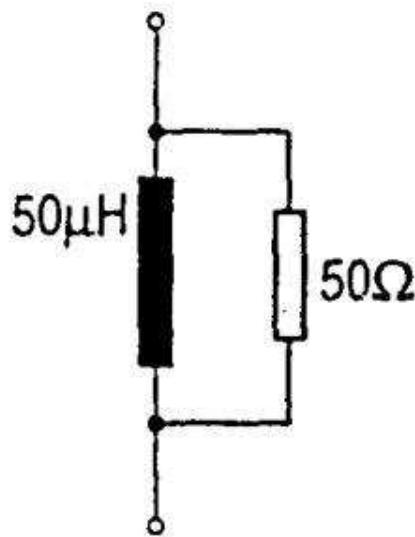

reteea ind.

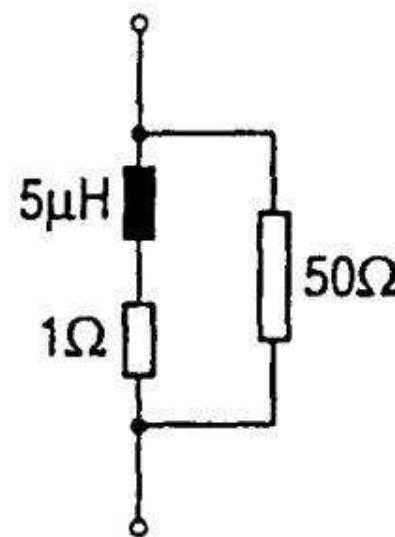


reteea bord

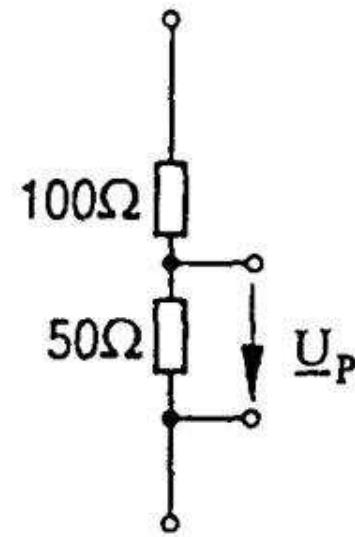


reteea  $150\Omega$

## 2. Măsurarea i

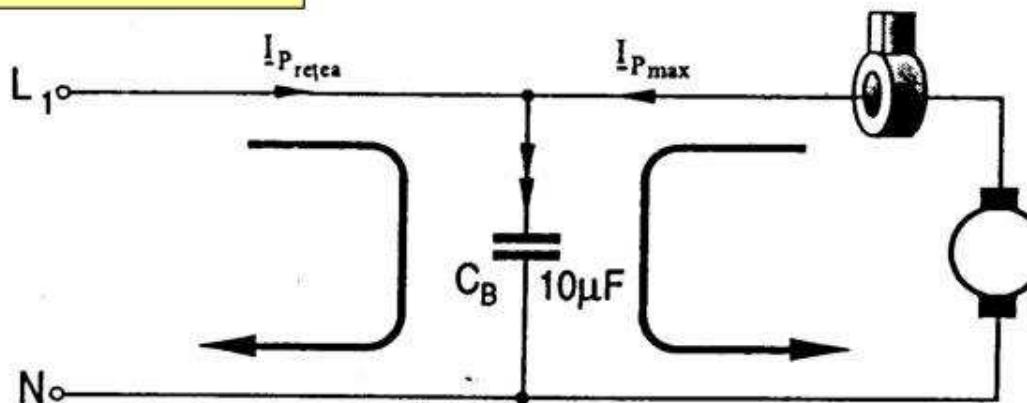

$$Z_{TC} = \frac{U_p(\omega)}{I_p(\omega)} = \text{funcție de transfer}$$

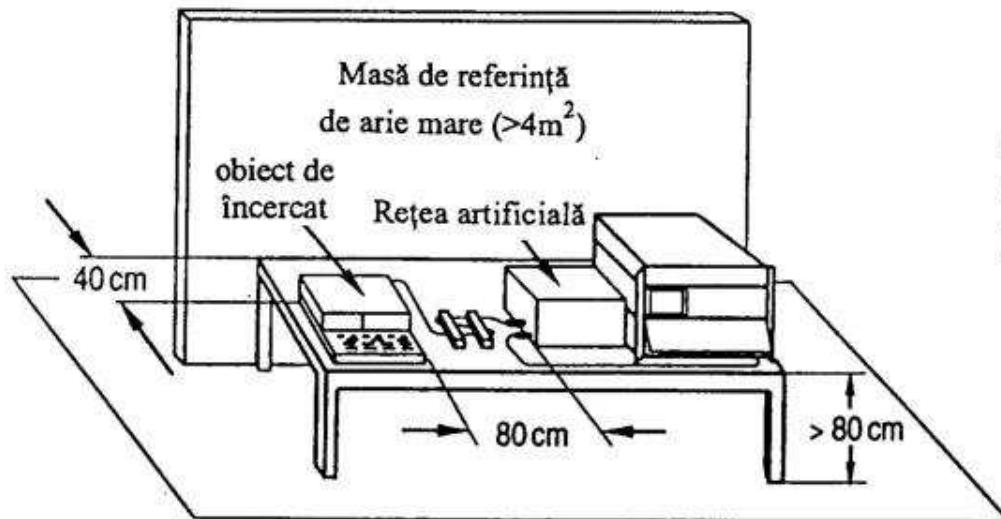
$$U_p(\omega) = I_p(\omega) \cdot Z_N(\omega)$$



Amplasare tipică a echipamentului pentru măsurarea emisiilor perturbatoare transmise prin conducție

## Aparate pentru măsurarea perturbațiilor electromagnetice
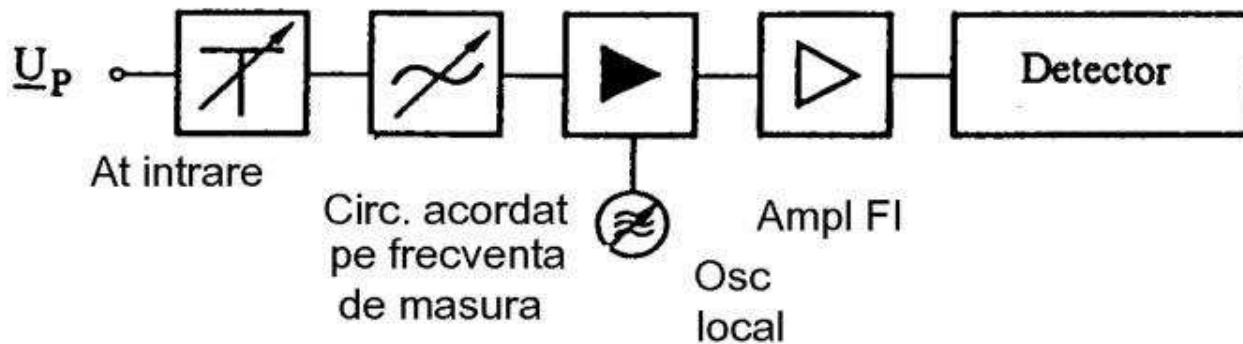
### Schema de principiu a unui receptor de perturbații - voltmetru selectiv -



### Detector valoare de vârf

